برقی ادوار

خالد خان بوسفر: کی کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالوجی، اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

عنوان

1																																									نياد	:	1
1																																	. ,	اد با	برق	واور	قىر	16	ر قی یا	,	1.1		
6																																		•	•		٠,	او ہم	ر قى با فانونِ	•	1.2		
8																																							، رئي وانائي		1.3		
-																																											
15																																							رقىپر		1.4		
15																																							.4.1				
17								•		•		•						•	•			•	•					•							لمبع	نابع'	•	1	.4.2	2			
27																																							ار	ادو	بزاحمتي	•	2
27																																						اوہم	فانون	,	2.1		
35																																							فوا نين فوا نين		2.2		
																																									2.3		
51																																											
52																																							نقشيم		2.4		
55																																							تعدو		2.5		
58																																							ملسله		2.6)	
59																												ہے	نا_	ياجا	وبإ) د با	سال	پريک	ئت	مزاج	ے	אהל	تتواز ک	٠	2.7	'	
61																																						. و	نقسيم	ï	2.8	;	
68																																									2.9)	
																																									2.10		
76	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	a		٠,	٠	٠.	• 21	•••	ت س. ،	را مد م	ي سر) 		2.10 2.11	'	
84	•	•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	•	•	•		•	•	•			:	وله ر	ن تبا م	نگوا 	تناره- ابه من		2.12		
91			٠	•	•	•		•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠	•			•	•	وار	ےاد	_1.	نےو	يا کر۔	نعاله	ح اسنا	ابعش		2.13		
10																																				يب	ا تر ک	ئرى	اوردا	جو ڑ	ز کیب	,	3
10	1.																																					ۈڑ	نجزیه	*	3.1		
104	1																													وار	.اد و	J	<u>نے وا</u>	ر_	ال ال	استنع	م حروا	ء منب	بري نحبر تاري		3.2	,	
11'																																									3.3		
12.																																									3.4		

iv

ناليع منبع ربادا ستعال كرنے والے ادوار	3.5	
دائری تجربیه	3.6	
غیر تا آبع منتج استعال کرنے والے ادوار		
غير تالع منبغ رواستعال كرنے والے ادوار		
نالع منبج استعمال کرنے والے ادوار		
دائری ترکیب اور ترکیب جوژ کاموازنه	3.10	
		4
كامل حيالي ايميليغائر		
مثقی ایمپلیغائر	4.2	
شبت ایمپلیغائر	4.3	
منتقكم كار	4.4	
متقى كار	4.5	
178		
متوازن اور غير متوازن صورت		
موازینه کار		
آلاتی ایم پلیغائر	4.9	
107	V .	_
187 187		5
مئله خطیّت		
مساوی ادوار	5.4 5.5	
نالع منتج استعال کرنے والے ادوار	5.6	
نالیع منیج اور غیر تالیع منیج دونوں استعمال کرنے والے ادوار	5.7	
زیادہ کے زیادہ طاقت منتقل کرنے کامسکلہ	5.8	
رامالہ گی) برق گیراو	6
ر من بر	6.1	0
بن پر	6.2	
مانکہ پر میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو		
رن پر اوراقائه پر کے موقعی کا بیان کا دریا ہوتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔		
سنندوادر کے برق پر		
ر در ادا در ادا در		
متعادی اداماله کیر		
وار قامان نیز		
علیات چیند رکنے ۱۳۶۰ میں اور در میں میں ہوتات کی میں میں تقرق کار میں		
200	0.7	
		7
	7.1	
ا کې در جي اد وار	7.2	

295 321 328				 														ن .	و هڙ کر	7	
359 359																			ت بدل سائن		

باب8

برقرار حالت بدلتى رو

8.1 سائن نماتفاعل

سائن نما نفاعل سے مراد سائن نفاعل θ $\sin \theta$ اور کو سائن نفاعل $\cos \theta$ ψ ۔ شکل 1.8-الف میں رداس 1.8 کو لول دائر 1.2 یہ نقطہ کیساں رفار کے ساتھ، گھڑی کی گردش کی الٹ سمت میں، حرکت کر رہا ہے۔ یہ دائرہ کارتیسی معدد 1 محدد 1 معدد 1 محدد 1 معدد 1 محدد 1 معدد 1

$$(8.1) y(t) = A_0 \sin \theta$$

گروش کرتا نقطہ ایک چکر میں °360 درجے کا زاویہ لینی 2π ریڈ بین طے کرتا ہے۔ایک چکر کا شخے کے لئے درکار دورانیے کو دوری عوصہ کہتے ہیں جے T سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثق 8.1: شکل 8.1-الف میں نقطہ ایک چکر ms میں پورا کرتا ہے۔ یہ نقطہ ایک سینڈ میں کتنے چکر پورا کرے گا۔ یہ نقطہ ایک سینڈ میں کتنے ریڈیٹن کا زاویہ طے کرتا ہے۔

 $\begin{array}{c} {\rm Cartesian~coordinates^1} \\ {\rm amplitude^2} \end{array}$

time period³

جوابات: 50 چکر، 100π rad

اگرایک چکر کاٹنے کے لئے T سینڈ کا وقت درکار ہو تب ایک سینڈ میں چکروں کی تعداد $\frac{1}{T}$ ہو گی جے تعدد 4 کہتے اور f سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$(8.2) f = \frac{1}{T}$$

تعدد کی اکائی ہوٹز⁵ ہے جسے Hz سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ایک چکر 2π ریڈیئن کو کہتے ہیں للذا f چکر سے مراد $2\pi f$ ریڈیئن کا زاویہ ہے۔ یوں f تعدد پر گردش کر تا نقطہ ایک سینڈ میں $2\pi f$ ریڈیئن کا زاویہ طے کرے گا یعنی اس کی زاویائی رفتار 6 کی قیمت $2\pi f$ ہو گی۔ زاویائی رفتار کو ω سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ اس کی اکائی ریڈیئن فی سینڈ 1 rad s ہے۔

$$(8.3) \omega = 2\pi f$$

زاویائی رفتار ω سے گردش کرتا ہوا نقط t سینڈ میں $2\pi f t$ ریڈیٹن کا زاویہ طے کرے گا۔ یوں اگر t=0 پر نقطہ عین x محدد کے مثبت ھے پر ہو تب لمحہ t پر

$$\theta = \omega t = 2\pi f t$$

لكها جائے گاريوں مساوات 8.1 كو


(8.5)
$$y(t) = A_0 \sin 2\pi f t$$
$$= A_0 \sin \frac{2\pi}{T} t$$
$$= A_0 \sin \omega t$$

لکھا جا سکتا ہے۔

برتی میدان میں y(t) وقت کے ساتھ بدلتے دباویاوقت کے ساتھ بدلتی روکو ظاہر کر سکتی ہے۔ مساوات 8.5 میں دیے تفاعل، جسے شکل 8.1 – بیں کہ یہ تفاعل ہر T سکینڈ کے بعد اپنے آپ کو دہر اتا ہے۔ اس حقیقت کو ریاضی میں درج ذیل کھا جاتا ہے۔

$$(8.6) y(t+T) = y(t)$$

8.1. سائن نما تغاصل 8.1

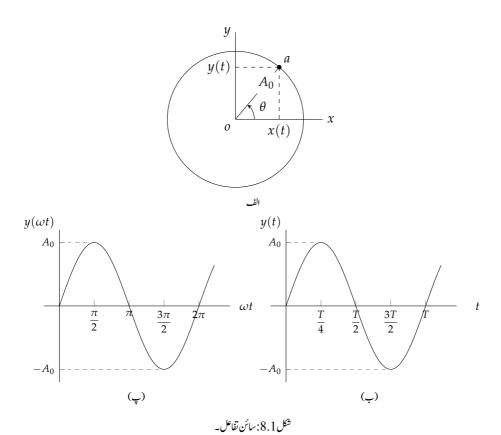

باب.8. بر قرار حسالت بدلتی رو

جس سے مرادیہ ہے کہ تفاعل کی قیمت لمحہ t+T اور لمحہ t+T پر برابر ہیں۔

مساوات 8.5 کے خط کو wt کے ساتھ بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ایبا ہی شکل 8.1 پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ یہ نفاعل ہر 2π ریڈینٹ کے بعد اپنے آپ کو دہر اتا ہے۔

مشق 8.2: شکل 8.1-الف میں گردش کرتا نقط 0.2 s میں °40 کا زاویہ طے کرتا ہے۔زاویائی رفتار، تعدد اور دوری عرصہ دریافت کرس۔

 $T=\frac{5}{9}\,\mathrm{s}$ ، $f=1.8\,\mathrm{Hz}$ ، $\omega=\frac{10\pi}{9}\,\mathrm{rad}\,\mathrm{s}^{-1}$. Figure :

 α پر زاویہ α کی عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں α زاویائی رفتار سے گروش کرتا نقطہ، کمچہ α پر زاویہ α پر پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ وقت α کے دوران α زاویہ طے کرتے ہوئے α وسلط کرتے ہوئے α پر پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ وقت α کے دوران α زاویہ طے کرتے ہوئے α

$$(8.7) y(t) = A_0 \sin(\omega t + \alpha)$$

کھاجا سکتا ہے جہاں α کو زاویائی ہٹاو ⁷ کہتے ہیں۔ شکل 8.2 - ب میں مساوات 8.5 اور مساوات 8.7 کو دکھایا گیا ہے۔ آپ درکھ سکتے ہیں کہ مساوات 8.5 سے مساوات 8.7 سے α ریڈیٹن آگھے α ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مساوات 8.7 سے مساوات 8.7 مساوا

 $[{]m frequency}^4$ ${
m Hertz}^5$ ${
m angular\ speed}^6$ ${
m phase\ angle}^7$ ${
m lead}^8$ ${
m lag}^9$

8.1. سائن نما تشاعسل

