

## برقی ادوار

خالد خان یوسفزئی  
کامیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسلام آباد  
khalidyousafzai@comsats.edu.pk



# عنوان

1	بنیاد	1
1	برقی بار، برقی رو اور برقی دباؤ . . . . .	1.1
6	قانون اوہم . . . . .	1.2
8	توانائی اور طاقت . . . . .	1.3
15	برقی پڑے . . . . .	1.4
15	1.4.1 غیر تابع منبع . . . . .	
17	1.4.2 تابع منبع . . . . .	
27	مزا جہتی ادوار	2
27	2.1 قانون اوہم . . . . .	
35	2.2 قوانین کرخوف . . . . .	
51	2.3 سلسلہ وار جڑے پڑوں میں رو . . . . .	
52	2.4 تقسیم دباؤ . . . . .	
55	2.5 متعدد سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت . . . . .	
58	2.6 سلسلہ وار متعدد منبع دباؤ اور مزاحمت . . . . .	
59	2.7 متوازی جڑے مزاحمت پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے . . . . .	
61	2.8 تقسیم رو اور متعدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت . . . . .	
68	2.9 سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت . . . . .	
73	2.10 تخصیص مزاحمت . . . . .	
76	2.11 سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کے ادوار کا حل . . . . .	
84	2.12 ستارہ-تکون تبادلہ . . . . .	
91	2.13 تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	
101	ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب	3
101	3.1 تجزیہ جوڑ . . . . .	
104	3.2 غیر تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	
117	3.3 تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	
123	3.4 غیر تابع منبع دباؤ استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	

132	تابع منبع دباو استعمال کرنے والے ادوار	3.5
139	دائری تجزیہ	3.6
140	غیر تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار	3.7
148	غیر تابع منبع رواستعمال کرنے والے ادوار	3.8
154	تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار	3.9
158	دائری ترکیب اور ترکیب جوڑ کا موازنہ	3.10
161	حسابی ایپلیفائر	4
171	کامل حسابی ایپلیفائر	4.1
171	منفی ایپلیفائر	4.2
174	مثبت ایپلیفائر	4.3
176	مستقام کار	4.4
176	منفی کار	4.5
178	جمع کار	4.6
181	متوازن اور غیر متوازن صورت	4.7
185	موازنہ کار	4.8
185	آلاتی ایپلیفائر	4.9
187	مسئلے	5
187	مساوی دور	5.1
187	مسئلہ خطیت	5.2
191	مسئلہ نفاذ	5.3
201	مساوی ادوار	5.4
206	مسئلہ تھون، مسئلہ نارٹن اور مسئلہ متبادلہ منبع	5.5
225	تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار	5.6
231	تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں استعمال کرنے والے ادوار	5.7
239	زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ	5.8
247	برق گیر اور امالہ گیر	6
247	برق گیر	6.1
261	امالہ گیر	6.2
270	برق گیر اور امالہ گیر کے خصوصیات	6.3
273	سلسلہ وار جڑے برق گیر	6.4
277	متوازی جڑے برق گیر	6.5
281	سلسلہ وار امالہ گیر	6.6
283	متوازی امالہ گیر	6.7
287	حسابی ایپلیفائر کے RC ادوار	6.8
288	تفرق کار	6.9
293	عارضی رد عمل	7
293	تعارف	7.1
293	ایک درجی ادوار	7.2

295	7.2.1 رد عمل کی عمومی مساوات
321	7.3 دھڑکن
328	7.4 دو درجی ادوار
359	8 برقرار حالت بدلتی رو
359	8.1 مخلوط اعداد
364	8.2 سائن نما تفاعل
373	8.3 سائن نما اور مخلوط جبری تفاعل
381	8.4 دوری سمتیہ
386	8.5 مزاحمت، امالہ گیر اور برقی گیر کے انفرادی دوری سمتی تعلق
396	8.6 برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی
409	8.7 دوری سمتیت کے اشکال
419	8.8 کر خوف مساوات
424	8.9 تجزیاتی تراکیب
443	9 برقرار برقی طاقت
443	9.1 لمبائی طاقت
446	9.2 اوسط طاقت
453	9.3 زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ
463	9.4 موثر قیمت
472	9.5 جزو طاقت
476	9.6 مخلوط طاقت
484	9.7 جزو طاقت کی درستی
489	9.8 برقی چھٹکا
491	9.9 نم زمین
492	9.10 ایک دور کا نظام
497	9.11 حفاظتی تدابیر
499	10 مقناطیسی جڑے ادوار
499	10.1 مشترکہ امالہ
517	10.2 مشترکہ امالہ میں توانائی کا ذخیرہ
523	10.3 کامل ٹرانسفارمر
547	11 تین دوری نظام
547	11.1 تین دوری ستارہ دیاو
553	11.2 ستارہ ستارہ (YY) جوڑ
561	11.3 تین دوری ٹکونی (Δ) دیاو
566	11.4 ٹکونی بوجھ
571	11.5 طاقت کے کلیات
580	11.6 جزو طاقت کی درستی

585	12	تعددی رد عمل
596 . . . . .	12.1	جال
598 . . . . .	12.2	صفر اور قطب
601 . . . . .	12.3	سائن نما تعددی تجزیہ
601 . . . . .	12.3.1	یوڈا خطوط
622 . . . . .	12.4	گمکی ادوار
656 . . . . .	12.5	چیلنی
669	13	لاپلاس بدل
669 . . . . .	13.1	تعریف
670 . . . . .	13.2	تفاعل کیتائی
677 . . . . .	13.3	لاپلاس بدل کی جوڑیاں
681 . . . . .	13.4	خواص البدل
686 . . . . .	13.5	الٹ لاپلاس بدل کا حصول
687 . . . . .	13.5.1	جزوی کسری پھیلاؤ
698 . . . . .	13.6	تکمل الجھاؤ
701 . . . . .	13.7	مسئلہ ابتدائی قیمت اور مسئلہ اختتامی قیمت
705	14	ادوار کا حل بذریعہ لاپلاس بدل
705 . . . . .	14.1	ادوار کا حل
707 . . . . .	14.2	پرزوں کے مساوی لاپلاسی ادوار
711 . . . . .	14.3	تجزیاتی تراکیب
731 . . . . .	14.4	تبادلی تفاعل جال

## باب 14

### ادوار کا حل بذریعہ لاپلاس بدل

#### 14.1 ادوار کا حل

لاپلاس بدل کا استعمال دیکھنے کی خاطر شکل 14.1 میں  $RL$  دور کو حل کرتے ہوئے  $i(t)$  دریافت کرتے ہیں۔ دور کی کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔


$$v_d(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt}$$

اس دور کے فطری حل اور جبری حل کا مجموعہ درکار حل ہو گا۔ لاپلاس بدل سے دور حل کرتے ہوئے مکمل حل ایک ہی بار میں حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات کے دونوں اطراف کا لاپلاس بدل لیتے ہیں۔

$$\mathcal{L}[10u(t)] = R\mathcal{L}[i(t)] + L\mathcal{L}\left[\frac{di(t)}{dt}\right]$$

صفحہ 680 پر جدول 13.1 اور صفحہ 684 پر جدول 13.2 کی مدد لیتے ہیں۔

$$\frac{10}{s} = RI(s) + L[sI(s) - i(0)]$$

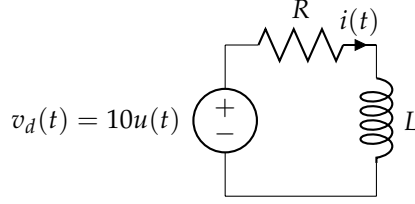شکل 14.1: سلسلہ وار  $RL$  دور۔

چونکہ  $i(0) = 0 \text{ A}$  ہے لہذا

$$\frac{10}{s} = RI(s) + sLI(s)$$

یعنی

$$I(s) = \frac{10}{s(sL + R)}$$

یا

$$I(s) = \frac{10}{R} \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R}{L}} \right)$$


حاصل ہوتا ہے جہاں جزوی کسری پھیلاؤ لکھی گئی ہے۔ درج بالا سے وقتی تعامل لکھتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{10}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t)$$

آپ نے دیکھا کہ مکمل حل ایک وقت حاصل ہوتا ہے۔ دور کی ابتدائی معلومات لاپلاس بدل لیتے وقت استعمال کی جاتی ہے۔

جیسا آپ نے دیکھا، لاپلاس بدل سے تفرقی و تکمیلی مساوات الجبرائی مساوات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے درکار تعامل کا لاپلاس بدل نہایت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ حاصل تعامل کا الٹ لاپلاس بدل وقتی تعامل دیتا ہے۔ الٹ لاپلاس بدل جدول کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔



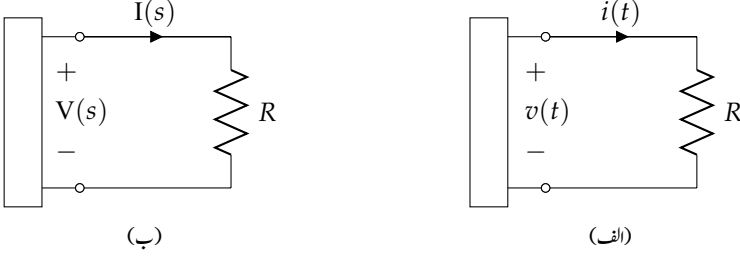

شکل 14.2: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں مزاحمت کا اظہار۔

## 14.2 پروزوں کے مساوی لاپلاسی ادوار

برقی پروزوں کی خصوصیات سے ان کے مساوی لاپلاسی ادوار حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ تمام پروزوں کے دباؤ بالمقابل رو تعلق لکھتے ہوئے انفعالی رانج سمت استعمال کئے گئے ہیں۔ مزاحمت کے دباؤ اور رو کا تعلق

$$(14.1) \quad v(t) = Ri(t)$$

ہے۔ دونوں اطراف کا لاپلاس بدل لیتے ہوئے اس تعلق کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(14.2) \quad V(s) = RI(s)$$

شکل 14.2 میں مزاحمت کے دباؤ بالمقابل کا تعلق وقتی دائرہ کار اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں دکھائے گئے ہیں۔

برق گیر کے تعلقات


$$(14.3) \quad v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v(0)$$

$$(14.4) \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$


ہیں۔ دونوں اطراف کا لاپلاس بدل لیتے ہوئے مخلوط تعددی دائرہ کار میں تعلقات حاصل ہوتے ہیں جنہیں شکل 14.3 میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی معومات سے پیدا منبع رو کی سمت اور منبع دباؤ کے قطب پر غور کریں۔ ابتدائی رو کی سمت الٹ کرنے یا ابتدائی دباؤ کے قطب الٹ کرنے سے پیدا منبع رو کی سمت اور منبع دباؤ کے قطب الٹ ہوں گے۔

$$(14.5) \quad V(s) = \frac{I(s)}{sC} + \frac{v(0)}{s}$$


$$(14.6) \quad I(s) = sCV(s) - Cv(0)$$

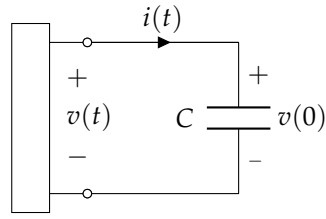

(الف)

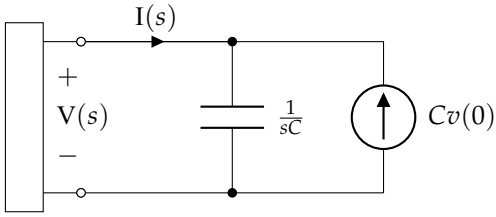


(پ)

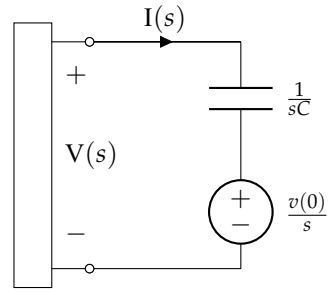

(ب)

شکل 14.3: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں برق گیر کا اظہار۔

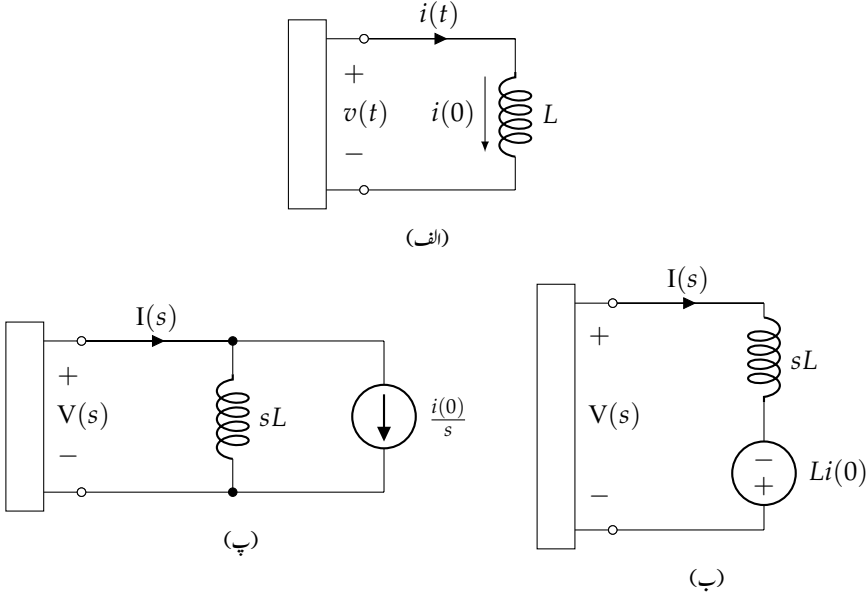

شکل 14.4: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں امالہ گیر کا اظہار۔

امالہ گیر کے تعلقات

$$(14.7) \quad v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$


$$(14.8) \quad i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(t) dt + i(0)$$

ہیں جن سے

$$(14.9) \quad V(s) = sLI(s) - Li(0)$$

$$(14.10) \quad I(s) = \frac{V(s)}{sL} + \frac{i(0)}{s}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں شکل 14.4 میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی ابتدائی معلومات سے پیدا منبج کا دار و مدار ابتدائی روکی سمت اور ابتدائی دباؤ کے قطب پر ہے۔

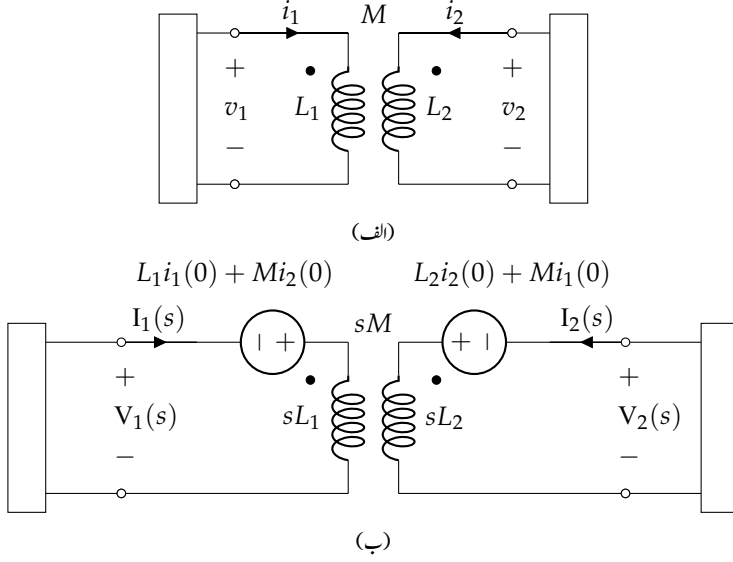

شکل 14.5: مشترکہ امالہ کا لاپلاس بدل۔

شکل 14.5 میں دکھائے گئے مربوط لچھوں کے تعلق درج ذیل ہیں۔

$$(14.11) \quad v_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$(14.12) \quad v_2(t) = L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt}$$

یہی مساوات  $s$  دائرہ کار میں درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$(14.13) \quad V_1(s) = sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(0) + sM I_2(s) - M i_2(0)$$

$$(14.14) \quad V_2(s) = sL_2 I_2(s) - L_2 i_2(0) + sM I_1(s) - M i_1(0)$$



تابع اور غیر تابع منبع دباؤ اور منبع رو کو بھی  $s$  دائرہ کار میں ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$(14.15) \quad V_1(s) = \mathcal{L}[v_1(t)]$$

$$(14.16) \quad I_2(s) = \mathcal{L}[i_2(t)]$$

اور اگر  $v_1(t) = A_r i_2(t)$  ہو جہاں  $A_r$  انفرانش مزاحمت نما ہے تب

$$(14.17) \quad V_1(s) = A_r I_2(s)$$

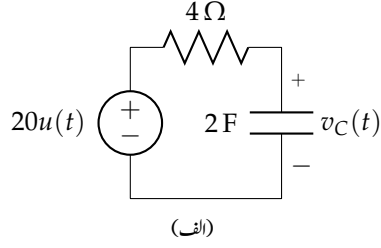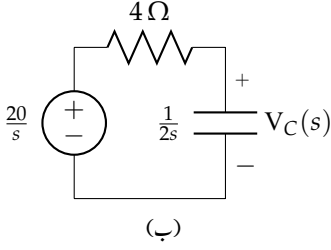

شکل 14.6: مثال 14.1 کا دور۔

لکھا جاسکتا ہے۔

### 14.3 تجزیاتی ترکیب

درج بالا حصے میں ہم نے برقی پوزوں کے  $s$  دائرہ کار میں مساوی ادوار حاصل کئے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے ادوار حل کئے جاسکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔

• ابتدائی حالت جاننے کے لئے  $t < 0$  کے لئے دور حل کریں۔ اگر  $t < 0$  میں دور برقرار حالت میں ہو تب برق گیر کو کھلے سر اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے ابتدائی روادور ابتدائی دباو حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

• ابتدائی معلومات شامل کرتے ہوئے تمام پوزوں کی جگہ ان کے مساوی مخلوط تعددی دائرہ کار کے ادوار نسب کریں۔

• کسی بھی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے دور کو حل کریں۔ جوابات  $s$  دائرہ کار میں ہوں گے۔

• الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں جوابات حاصل کریں۔

مثال 14.1: لاپلاس بدل کی مدد سے شکل 14.6-الف میں  $v_C(t)$  حاصل کریں۔

حل: ابتدائی دباؤ  $v_C(0) = 0V$  ہے۔ تمام پرزوں کی جگہ  $s$  دائرہ کار کے مساوی دور پر کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں تقسیم دباؤ کے کلیے سے برق گیر کا دباؤ لکھتے ہیں۔

$$V_C(s) = \left( \frac{\frac{1}{2s}}{4 + \frac{1}{2s}} \right) \frac{20}{s}$$

$$= 20 \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{8}} \right)$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے  $v_C(t)$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = 20 \left( 1 - e^{-\frac{t}{8}} \right) u(t)$$

مثال 14.2: شکل 14.7 کے دائری مساوات اور مساوات جوڑ لکھیں۔



حل: لاپلاس بدل شکل 14.7-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں سے کرخوف دائری مساوات لکھتے ہیں۔

$$I_1(s) \left[ \frac{1}{sC_1} + R_1 + \frac{1}{sC_2} + sL_1 \right] - I_2(s) \left[ \frac{1}{sC_2} + sL_1 \right] = V_A(s) - \frac{v_1(0)}{s} + \frac{v_2(0)}{s} - L_1 i_1(0)$$


$$-I_1(s) \left[ sL_1 + \frac{1}{sC_2} \right] + I_2(s) \left[ sL_1 + \frac{1}{sC_2} + sL_2 + R_2 \right] = V_B(s) + L_1 i_1(0) - \frac{v_2(0)}{s} - L_2 i_2(0)$$

مساوات جوڑ لکھتے ہیں۔

$$\frac{V_0(s) - V_A(s) + \frac{v_1(0)}{s}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{V_0(s) + \frac{v_2(0)}{s} - L_1 i_1(0)}{\frac{1}{sC_2} + sL_1} + \frac{V_0(s) - L_2 i_2(0) + V_B(s)}{sL_2 + R_2} = 0$$

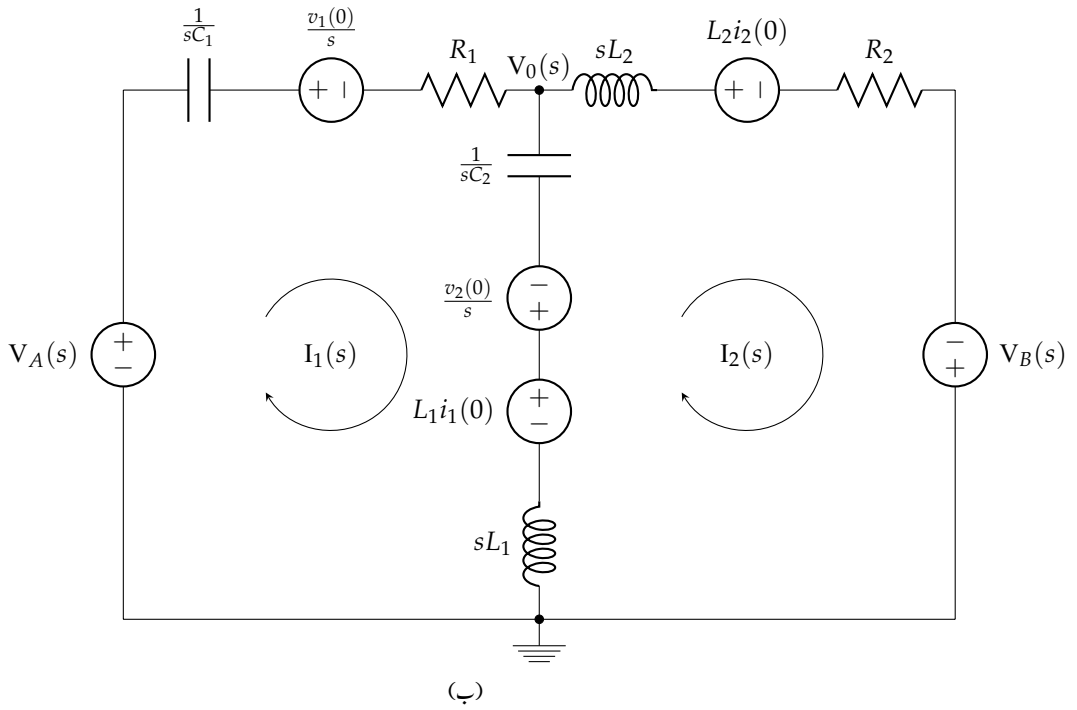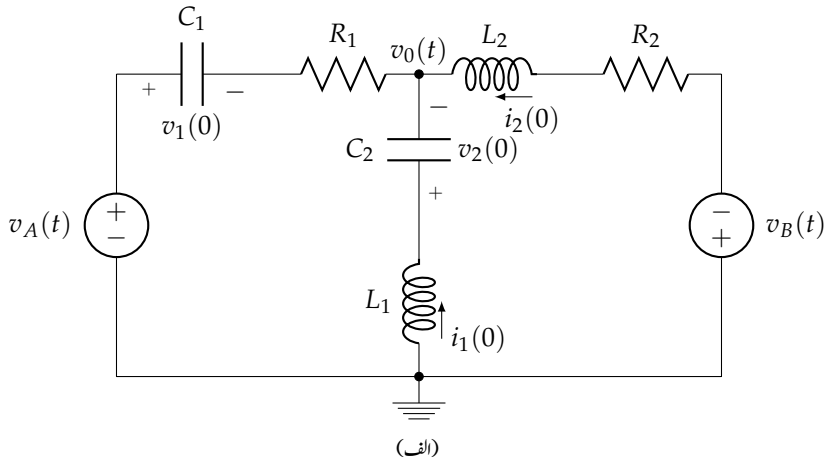

شکل 14.7: مثال 14.2 کا دور

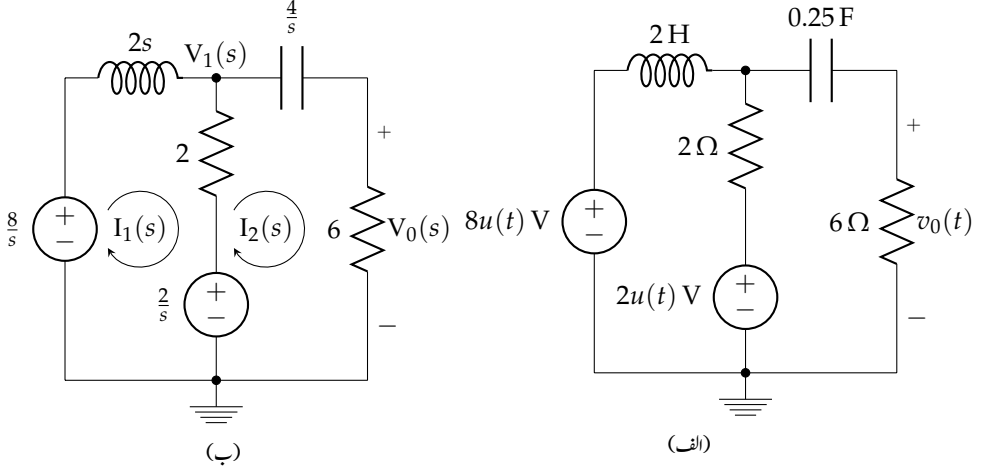

شکل 14.8: مثال 14.3 کا دور۔

مثال 14.3: شکل 14.8-الف میں دور دیا گیا ہے۔ اس کو ہم دائری ترکیب، ترکیب جوڑ، مسئلہ نفاذ، متبادلہ منبع اور مسئلہ تھونن کی مدد سے حل کرتے ہیں۔

حل: لاپلاس مساوی شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ہم جوڑ  $V_1(s)$  کو حاصل کرتے ہوئے  $V_0(s)$  کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کریں گے۔ مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{V_1(s) - \frac{8}{s}}{2s} + \frac{V_1(s) - \frac{2}{s}}{2} + \frac{V_1(s)}{6 + \frac{4}{s}} = 0$$

جس سے

$$V_1(s) \left( \frac{1}{2s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6 + \frac{4}{s}} \right) = \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s}$$

یعنی

$$V_1(s) = \frac{2(s+4)(3s+2)}{s(4s^2+5s+2)}$$



حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے لیے سے  $V_0(s)$  لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \left( \frac{6}{6 + \frac{4}{s}} \right) V_1(s) \\ &= \left( \frac{6s}{6s + 4} \right) \left[ \frac{2(s + 4)(3s + 2)}{s(4s^2 + 5s + 2)} \right] \\ &= \frac{6(s + 4)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

اس دباؤ کا جزوی کسری پھیلاؤ لکھتے ہوئے وقتی تفاعل حاصل کرنا ہوگا۔ میں یہاں گزارش کروں گا ہوں کہ آپ صفحہ 599 پر مثال 12.3 کو ضرور دیکھیں۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{6(s + 4)}{4(s^2 + \frac{5}{4}s + \frac{1}{2})} \\ &= \frac{6(s + 4)}{4(s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8})(s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8})} \\ &= \frac{K}{s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8}} + \frac{K^*}{s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8}} \end{aligned}$$

مستقل  $K$  اور  $K^*$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K &= \frac{6(s + 4)}{4(s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8})} \Big|_{s = -\frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8}} \\ &= \frac{3}{4} + j\frac{81}{4\sqrt{7}} \\ K^* &= \frac{6(s + 4)}{4(s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8})} \Big|_{s = -\frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8}} \\ &= \frac{3}{4} - j\frac{81}{4\sqrt{7}} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$V_0(s) = \frac{\frac{3}{4} + j\frac{81}{4\sqrt{7}}}{s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8}} + \frac{\frac{3}{4} - j\frac{81}{4\sqrt{7}}}{s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8}}$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 v_0(t) &= \left( \frac{3}{4} + j \frac{81}{4\sqrt{7}} \right) e^{-(\frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8})t} + \left( \frac{3}{4} - j \frac{81}{4\sqrt{7}} \right) e^{-(\frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8})t} \\
 &= e^{-\frac{5}{8}t} \left[ \frac{3}{4} \left( e^{-j\frac{\sqrt{7}}{8}t} + e^{j\frac{\sqrt{7}}{8}t} \right) + j \frac{81}{4\sqrt{7}} \left( e^{-j\frac{\sqrt{7}}{8}t} - e^{j\frac{\sqrt{7}}{8}t} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{4} e^{-\frac{5}{8}t} \left[ 6 \cos \left( \frac{\sqrt{7}t}{8} \right) + \frac{162}{\sqrt{7}} \sin \left( \frac{\sqrt{7}t}{8} \right) \right] \text{ V}
 \end{aligned}$$

آئیں یہی جواب دائری ترکیب سے حاصل کریں۔ دائری مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 I_1(s) (2s + 2) - 2I_2(s) &= \frac{8}{s} - \frac{2}{s} \\
 -2I_1(s) + I_2(s) \left( 2 + \frac{4}{s} + 6 \right) &= \frac{2}{s}
 \end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کا حل درج ذیل ہے


$$\begin{aligned}
 I_1(s) &= \frac{13s + 6}{4s^3 + 5s^2 + 2s} \\
 I_2(s) &= \frac{s + 4}{4s^2 + 5s + 2}
 \end{aligned}$$

جس سے خارجی دباؤ حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0(s) = 6I_2(s) = \frac{6(s + 4)}{4s^2 + 5s + 2}$$

مسئلہ نفاذ سے اب اسی دور کو حل کرتے ہیں۔ شکل 14.9 میں باری باری ایک ایک منبع کو لاگو کیا گیا ہے۔ شکل 14.9-الف کو دیکھ کر  $Z_1(s)$  لکھتے ہیں۔

$$Z_1(s) = \frac{2(6 + \frac{4}{s})}{2 + 6 + \frac{4}{s}} = \frac{3s + 2}{2s + 1}$$

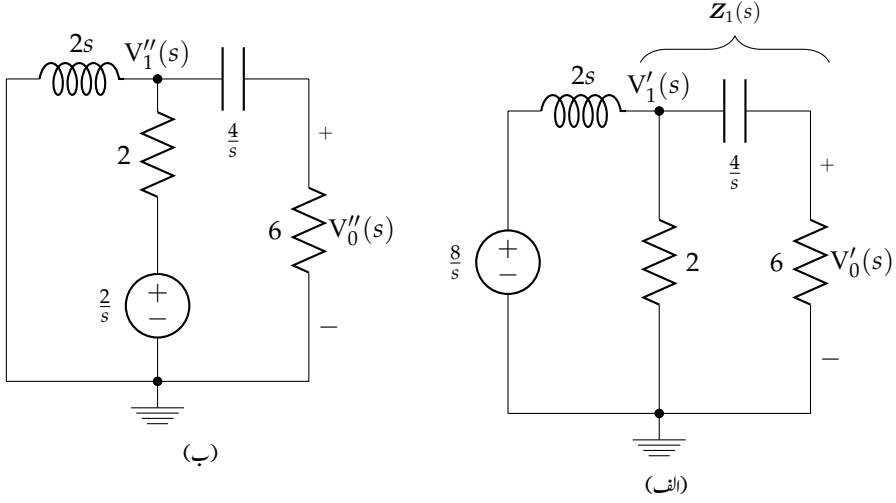

شکل 14.9: مسئلہ نفاذ سے حل کرتے ہوئے باری باری ایک ایک منبع کو نافذ کیا گیا ہے

یوں تقسیم دباؤ کے کلیے سے  $V_1'(s)$  لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} V_1'(s) &= \left( \frac{Z_1(s)}{2s + Z_1(s)} \right) \frac{8}{s} \\ &= \left( \frac{\frac{3s+2}{2s+1}}{2s + \frac{3s+2}{2s+1}} \right) \frac{8}{s} \\ &= \frac{\frac{8}{s}(3s+2)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

تقسیم دباؤ کے کلیے کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے  $V_1'(s)$  سے  $V_0''(s)$  لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0'(s) &= \left( \frac{6}{6 + \frac{4}{s}} \right) V_1'(s) \\ &= \left( \frac{3s}{3s+2} \right) \frac{\frac{8}{s}(3s+2)}{4s^2 + 5s + 2} \\ &= \frac{24}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

اب شکل 14.9-ب سے دوسرے منبع سے پیدا  $V_0''(s)$  حاصل کرتے ہیں۔ یہاں  $2s$  اور  $(6 + \frac{4}{s})$  متوازی جڑے ہیں جن کے مساوی کو  $Z_2(s)$  کہہ کر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Z_2(s) &= \frac{2s(6 + \frac{4}{s})}{2s + 6 + \frac{4}{s}} \\ &= \frac{2s(3s + 2)}{s^2 + 3s + 2} \end{aligned}$$

یوں تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} V_1''(s) &= \left( \frac{Z_2(s)}{2 + Z_2(s)} \right) \frac{2}{s} \\ &= \left( \frac{\frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2}}{2 + \frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2}} \right) \frac{2}{s} \\ &= \frac{2(3s + 2)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$


اور ایک مرتبہ دوبارہ تقسیم دباؤ سے

$$\begin{aligned} V_0''(s) &= \left( \frac{6}{6 + \frac{4}{s}} \right) V_1''(s) \\ &= \left( \frac{3s}{3s + 2} \right) \frac{2(3s + 2)}{4s^2 + 5s + 2} \\ &= \frac{6s}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں دونوں منبع کی موجودگی میں  $V_0(s) = V_0'(s) + V_0''(s)$  ہو گا۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{24}{4s^2 + 5s + 2} + \frac{6s}{4s^2 + 5s + 2} \\ &= \frac{6(s + 4)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

آئیں اب شکل 14.8-الف کو تبادلہ منبع سے حل کریں۔ دونوں منبع دباؤ کے مساوی منبع رونسب کرتے ہوئے شکل 14.10-الف ملتا ہے جہاں منبع دباؤ  $\frac{8}{s}$  اور اس کے سلسلہ وار  $2s$  کو منبع رو  $\frac{4}{s^2} = \frac{8/s}{2s}$  جس کے متوازی  $2s$  جڑا ہے میں

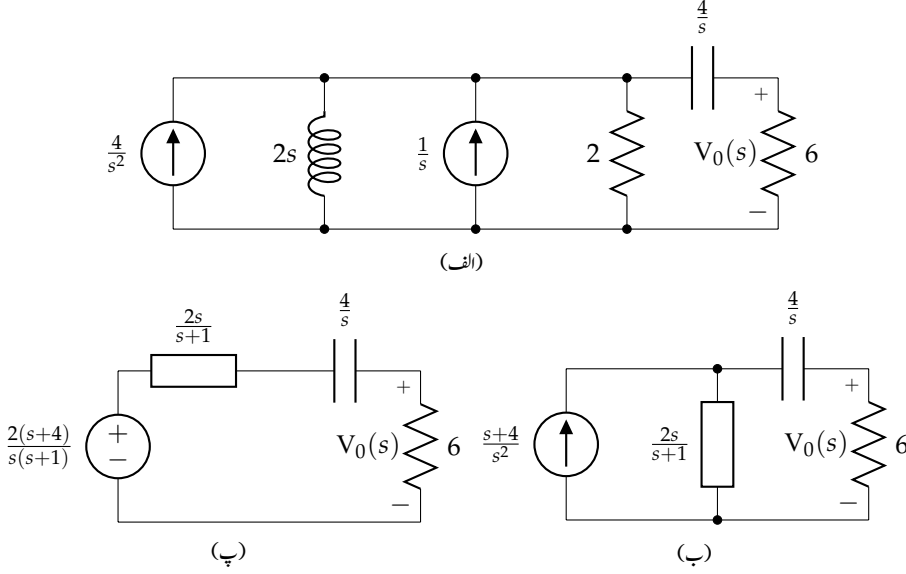

شکل 14.10: منبع دباؤ کی جگہ منبع روئب کیا گیا ہے۔

تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح منبع دباؤ  $\frac{2}{s}$  اور سلسلہ وار 2 کو منبع رو  $\frac{2}{s} = \frac{1}{s}$  میں تبدیل کیا گیا ہے جس کے متوازی 2 نسب ہے۔

شکل 14.10-الف میں متوازی جڑے منبع رو کا مساوی منبع رو  $\frac{s+4}{s^2} = \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s}$  ہے۔ اسی طرح منبع کے متوازی 2 اور  $2s$  مل کر  $\frac{2(2s)}{2+2s} = \frac{2s}{s+1}$  دیتے ہیں۔ یوں شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔

شکل 14.10-ب میں منبع رو  $\frac{s+4}{s^2}$  اور متوازی رکاوٹ  $\frac{2s}{s+1}$  کو سلسلہ وار جڑے منبع دباؤ  $(\frac{s+4}{s^2})(\frac{2s}{s+1}) = \frac{2(s+4)}{s(s+1)}$  اور رکاوٹ  $\frac{2s}{s+1}$  میں تبدیل کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتی ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے  $V_0(s)$  لکھتے ہیں۔

$$V_0(s) = \left( \frac{6}{\frac{2s}{s+1} + \frac{4}{s} + 6} \right) \frac{2(s+4)}{s(s+1)}$$

$$= \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2}$$

مسئلہ تھونن سے حل کرنے کی خاطر شکل 14.8-الف میں سلسلہ وار جڑے  $6\Omega$  اور  $0.25\text{ F}$  کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھونن دباؤ شکل 14.11-الف اور تھونن رکاوٹ شکل-ب سے حاصل کی جائے گی۔ شکل-الف سے درج ذیل لکھتے

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{8}{s} - \frac{2}{s}}{2s + 2} \\ &= \frac{3}{s(s+1)} \end{aligned}$$

ہوئے تھونن دباؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔


$$\begin{aligned} V_{\text{تھونن}} &= \frac{2}{s} + 2I(s) \\ &= \frac{2}{s} + \frac{6}{s(s+1)} \\ &= \frac{2(s+4)}{s+1} \end{aligned}$$

شکل-ب سے تھونن رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔



$$\begin{aligned} Z_{\text{تھونن}} &= \frac{(2)(2s)}{2 + 2s} \\ &= \frac{2s}{s+1} \end{aligned}$$

تھونن دباؤ اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے تھونن دور حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے شکل 14.11-پ حاصل ہوتی ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے یکے سے  $V_0(s)$  حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \left( \frac{6}{\frac{2s}{s+1} + \frac{4}{s} + 6} \right) \frac{2(s+4)}{s(s+1)} \\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

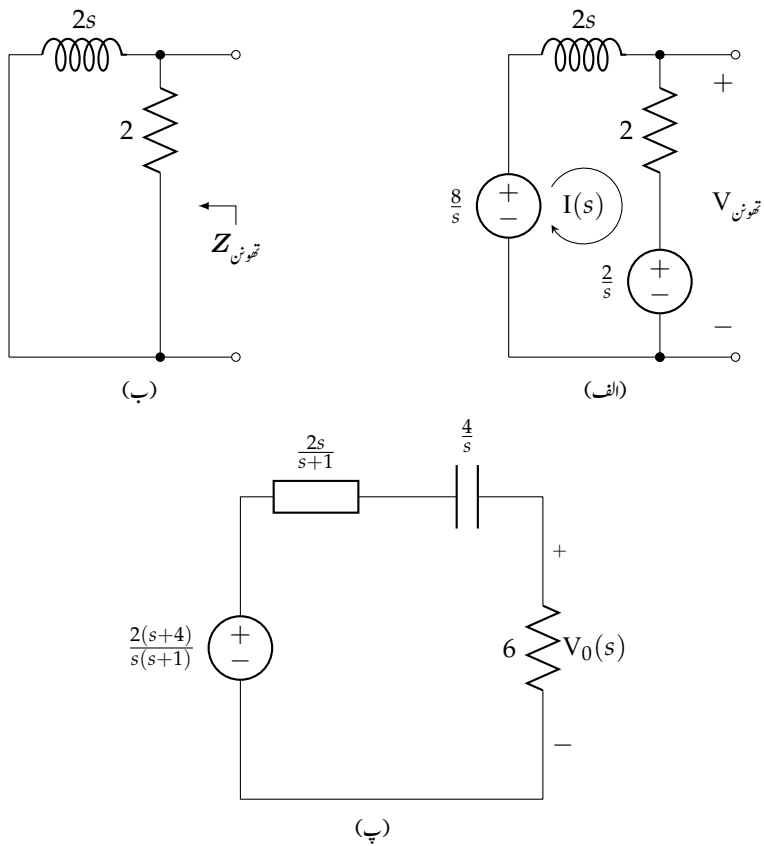

شکل 14.11: مثال 14.3 کے دور کا تھونن سے حل۔

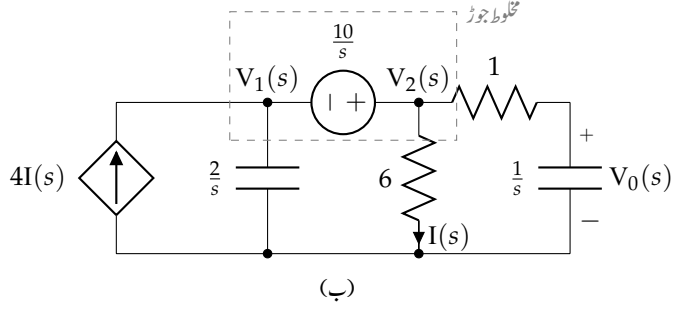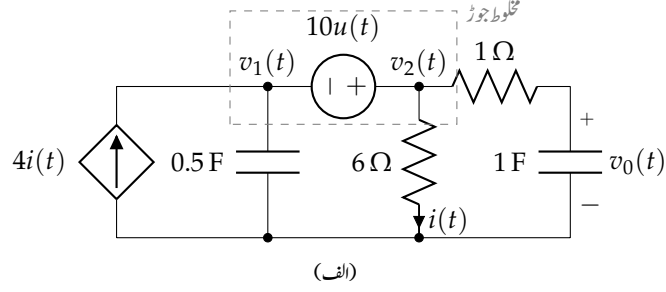

شکل 14.12: مثال 14.4 کا دورہ۔

مشق 14.1: شکل 14.8-الف کو مسئلہ نارٹن سے حل کریں۔

مثال 14.4: شکل 14.12-الف میں  $v_0(t)$  دریافت کریں۔

حل: اگر  $v_2(t)$  معلوم کیا جائے تو  $v_0(t)$  کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس دور میں مخلوط جوڑ پایا جاتا ہے لہذا مساوات جوڑ کی تعداد کم ہوگی۔ شکل-ب میں لاپلاس بدل دکھایا گیا ہے جس سے کرخوف مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{V_2(s)}{1 + \frac{1}{s}} + \frac{V_2(s) - \frac{10}{s}}{\frac{2}{s}} - 4I(s) = 0$$



جہاں

$$I(s) = \frac{V_2(s)}{6}$$

ہے لہذا

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{V_2(s)}{1 + \frac{1}{s}} + \frac{V_2(s) - \frac{10}{s}}{\frac{2}{s}} - \frac{4V_2(s)}{6} = 0$$

یعنی

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{sV_2(s)}{s+1} + \frac{sV_2(s) - 10}{2} - \frac{2V_2(s)}{3} = 0$$

یا

$$V_2(s) = \frac{10(s+1)}{s^2 + 2s - 1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے درکار جواب لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= V_2(s) \left( \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} \right) \\ &= \frac{10(s+1)}{s^2 + 2s - 1} \left( \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} \right) \\ &= \frac{10}{s^2 + 2s - 1} \end{aligned}$$

جزوی کسری پھیلاؤ حاصل کرتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں دباؤ حاصل ہوگا۔ نسب نما کے جذر  $-1 \mp \sqrt{2}$  ہیں لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{10}{(s+1-\sqrt{2})(s+1+\sqrt{2})} \\ &= \frac{K_1}{s+1-\sqrt{2}} + \frac{K_2}{s+1+\sqrt{2}} \end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned}
 K_1 &= \frac{10}{s+1+\sqrt{2}} \Big|_{s=-1+\sqrt{2}} \\
 &= \frac{5}{\sqrt{2}} \\
 K_2 &= \frac{10}{s+1-\sqrt{2}} \Big|_{s=-1-\sqrt{2}} \\
 &= -\frac{5}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں


$$V_0(s) = \frac{5}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{s+1-\sqrt{2}} - \frac{1}{s+1+\sqrt{2}} \right)$$

لکھ کر الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے درکار دباؤ حاصل ہو گا۔


$$\begin{aligned}
 v_0(t) &= \frac{5}{\sqrt{2}} \left[ e^{-(1-\sqrt{2})t} - e^{-(1+\sqrt{2})t} \right] u(t) \\
 &= 5\sqrt{2}e^{-t} \sinh(\sqrt{2}t)u(t) \text{ V}
 \end{aligned}$$

مشق 14.2: شکل 14.13 میں  $i_0(t)$  بذریعہ مساوات جوڑ دریافت کریں۔


$$i_0(t) = [e^{-t}(5 \sin t - 3 \cos t) + 3]u(t) \text{ A}$$

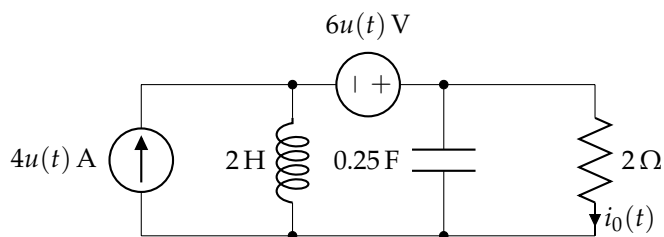

شکل 14.13: مثال 14.2 کا دورہ

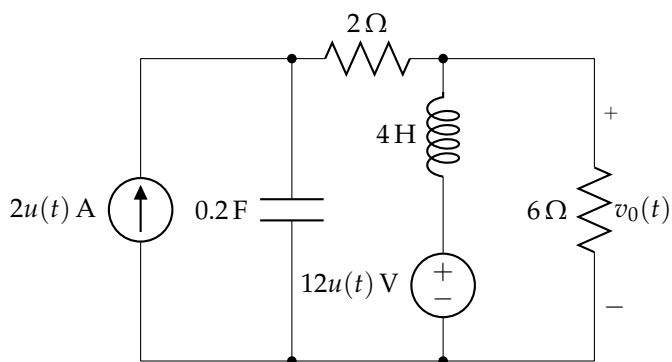

شکل 14.14: مثال 14.3 کا دورہ

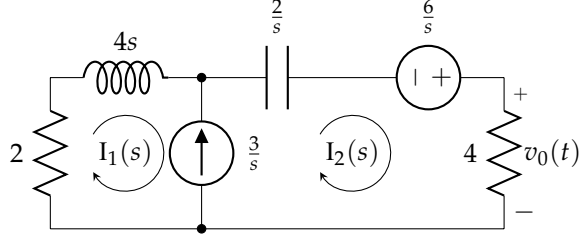

شکل 14.15: مثال 14.4 اور مثال 14.5 کا دور۔

مشق 14.3: شکل 14.14 میں  $v_0(t)$  بذریعہ مساوات جوڑ دریافت کریں۔

جواب:  $v_0(t) = \left[ e^{-\frac{t}{2}} \left( 7.24 \sin \frac{\sqrt{11}}{4} t - 12 \cos \frac{\sqrt{11}}{4} t \right) + 12 \right] u(t) \text{ V}$

مشق 14.4: شکل 14.15 میں  $v_0(t)$  بذریعہ دائری مساوات دریافت کریں۔

جواب:  $v_0(t) = 12e^{-\frac{t}{2}} \text{ V}$

مشق 14.5: مسئلہ تھونن کی مدد سے شکل 14.15 میں  $v_0(t)$  حاصل کریں۔

لاپلاس بدل کی مدد سے کچھ ادوار ہم حل کر چکے جن میں ابتدائی رواور دباؤ صفر تھے۔ آئیں اب چند ایسے ادوار دیکھیں جن میں ابتدائی رویا ابتدائی دباؤ پایا جاتا ہو۔ اس طرز کے ادوار ہم پہلے باب 7 میں حل کر چکے ہیں۔ اس باب کے شروع میں

ابتدائی رو اور ابتدائی دباؤ کو شامل کرتے ہوئے پوزوں کے لاپلاس بدل حاصل کئے گئے نہیں شکل 14.2، شکل 14.3 اور شکل 14.4 میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کو استعمال کرتے ہوئے ادوار حل کئے جائیں گے۔

مثال 14.5: شکل 14.16 میں ازل سے ایک سوئچ منقطع اور ایک سوئچ چالو ہے۔ عین  $t = 0$  s پر چالو سوئچ کو منقطع کر دیا جاتا ہے جبکہ منقطع سوئچ کو چالو کر دیا جاتا ہے۔ لمحہ  $t < 0$  پر دور کو حل کرتے ہوئے ابتدائی دباؤ اور ابتدائی رو حاصل کرتے ہوئے  $t \geq 0$  پر  $i_0(t)$  دریافت کریں۔

حل: لمحہ  $t < 0$  پر برق گیر کو کھلے دور جبکہ امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں سے امالہ گیر کی ابتدائی رو  $i_L(0)$  اور برق گیر کا ابتدائی دباؤ  $v_C(0)$  حاصل ہوتے ہیں۔

$$i_L(0) = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ A}$$

$$v_C(0) = 2 \text{ V}$$

ابتدائی معلومات کو شامل کرتے ہوئے پوزوں کے لاپلاس مساوی دور پر کرنے سے لمحہ  $t \geq 0$  کے لئے شکل حاصل ہوتا ہے۔ مساوات جوڑ لکھتے ہیں


$$\frac{V_1(s) - \frac{6}{s}}{2} + \frac{V_1(s) - \frac{2}{s}}{\frac{5}{s}} + \frac{V_1(s) + 1.5}{3s} = 0$$

جس سے


$$V_1(s) = \frac{12s^2 + 91s + 120}{s(6s^2 + 23s + 30)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رو درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{V_1(s)}{3s + 4} \\ &= \frac{12s^2 + 91s + 120}{s(s + 4)(6s^2 + 23s + 30)} \end{aligned}$$

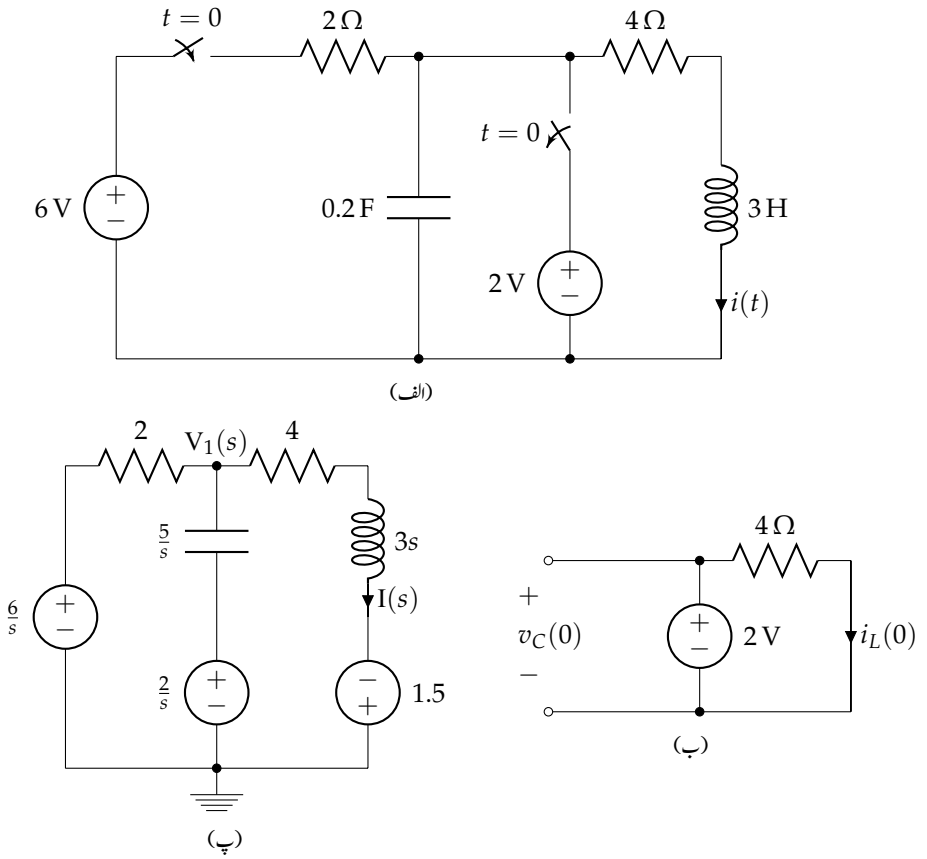

شکل 14.16: مثال 14.5 کا دورہ

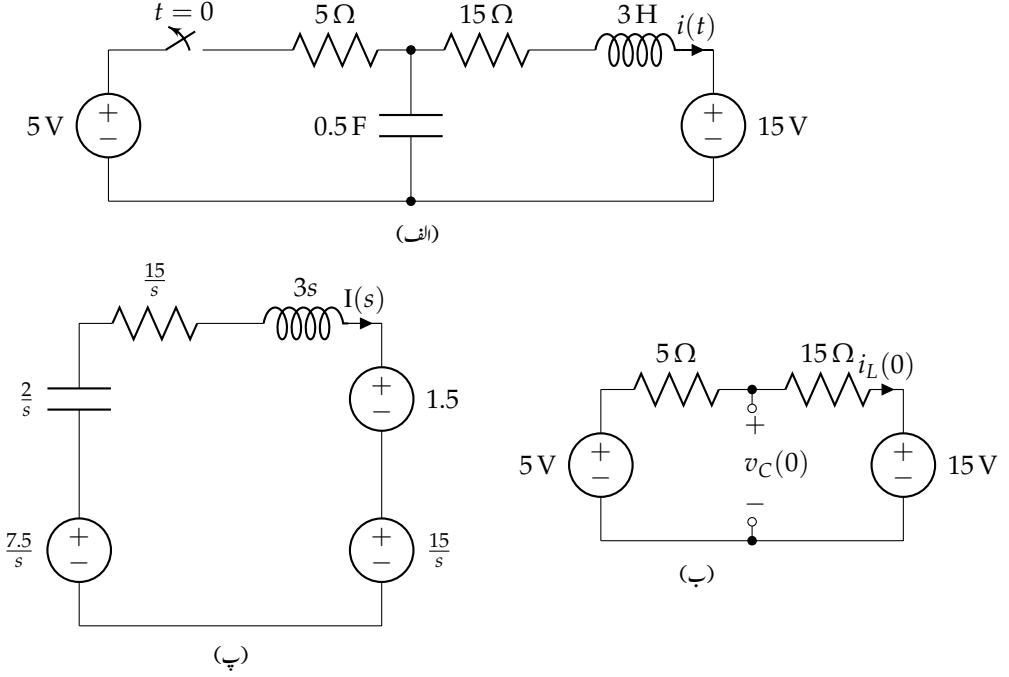

شکل 14.17: مثال 14.6 کا دور۔

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$i(t) = \left[ e^{-\frac{23}{12}t} \left( \frac{44}{\sqrt{191}} \sin \frac{\sqrt{191}t}{12} - 2 \cos \frac{\sqrt{191}t}{12} \right) + 4 \right] u(t) \text{ A}$$

مثال 14.6: شکل 14.17 میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ سوئچ منقطع ہونے کے بعد کی رو  $i(t)$  دریافت کریں۔

حل: چالو سوئچ کی صورت میں برق گیر کو کھلا دور اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتی ہے جہاں سے امالہ گیر کی ابتدائی رو  $i_L(0)$  اور برق گیر کی ابتدائی دباؤ  $v_C(0)$  حاصل کرتے ہیں۔

$$i_L(0) = \frac{10 - 20}{5 + 15} = -0.5 \text{ A}$$

$$v_C(0) = \frac{5 \times 15 + 15 \times 5}{5 + 15} = 7.5 \text{ V}$$

ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے، سوئچ منقطع ہونے کے بعد کا لاپلاس بدل دور شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی رونق ہونے کی وجہ سے امالہ کے لاپلاسی انپہار میں  $1.5 \text{ V}$  منبع کے قسطنین شکل 14.4 کے الٹ ہیں۔ شکل 14.17-ب سے  $I(s)$  لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{7.5}{s} - 1.5 - \frac{15}{s}}{\frac{2}{s} + 15 + 3s} \\ &= \frac{-(s + 5)}{2(s^2 + 5s + \frac{2}{3})} \\ &= \frac{-(s + 5)}{2(s + \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{201}}{6})(s + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{201}}{6})} \end{aligned}$$


اس کا الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i(t) = -e^{-\frac{5}{2}t} \left[ \frac{45}{6\sqrt{201}} \sinh\left(\frac{\sqrt{201}}{6}t\right) + \frac{1}{2} \cosh\left(\frac{\sqrt{201}}{6}t\right) \right] u(t) \text{ A}$$



مشق 14.6: شکل 14.18 میں  $i_0(t)$  حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } i_0(t) = -\frac{e^{-\frac{t}{2}}}{6} (1 + \frac{t}{2}) u(t) \text{ A}$$



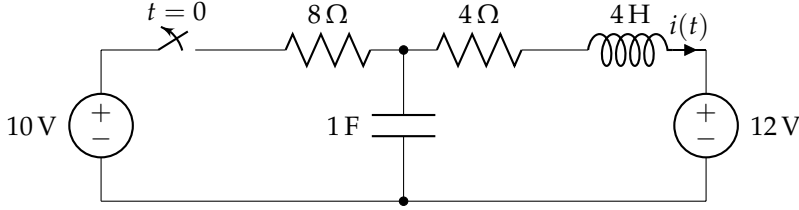

شکل 14.18: مشق 14.6 کا دور۔

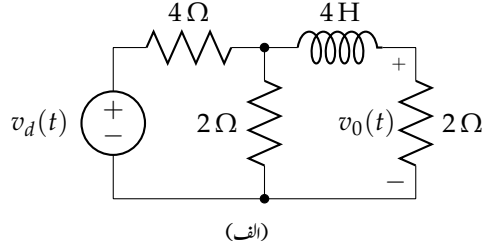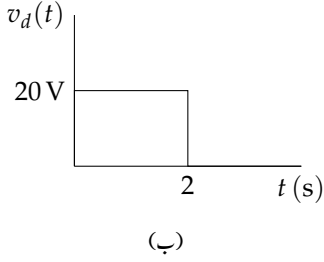

شکل 14.19: مشق 14.7 کا دور۔

مشق 14.7: شکل 14.19-الف میں  $v_0(t)$  حاصل کریں۔ شکل-ب میں داخلی دباؤ کی مستطیل صورت دی گئی ہے۔

جواب:  $v_0(t) = 4(1 - e^{-\frac{5}{6}t})u(t) + 4(1 - e^{-(\frac{5}{6}-2)t})u(t-2)$  V

## 14.4 تبادلی تفاعل جال

دور میں کسی بھی دباؤ یا رو اور داخلی اشارے کے تناسب کو جال کی تبادلی تفاعل<sup>1</sup> یا تفاعل جال<sup>2</sup> کہتے ہیں۔ اگر دونوں متغیرات دباؤ ہوں تب تبادلی تفاعل افزائش دباؤ<sup>3</sup> کہلاتا ہے، اگر دونوں متغیرات رو ہوں تب اس کو افزائش رو<sup>4</sup> کہتے

<sup>1</sup> transfer function  
<sup>2</sup> network function  
<sup>3</sup> voltage gain  
<sup>4</sup> current gain

ہیں۔ اسی طرح دباؤ اور رو کے تناسب کو افزائش مزاحمت نما<sup>5</sup> کہتے ہیں جبکہ رواؤر دباؤ کے تناسب کو افزائش موصلیت نما<sup>6</sup> کہتے ہیں۔ تبدلی تفاعل کے حصول میں ابتدائی دباؤ اور ابتدائی رو کو صفر لیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ کسی دور کا تبدلی تفاعل درج ذیل مساوات دیتی ہے جہاں  $x_d(t)$  داخلی اشارہ اور  $y_0(t)$  خارجی اشارہ ہیں۔

$$b_n \frac{d^n y_0(t)}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} y_0(t)}{dt^{n-1}} + \dots + b_1 \frac{d^1 y_0(t)}{dt^1} + b_0 y_0(t) =$$

$$a_m \frac{d^m x_d(t)}{dt^m} + a_{m-1} \frac{d^{m-1} x_d(t)}{dt^{m-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x_d(t)}{dt^1} + a_0 x_d(t)$$

تمام ابتدائی معلومات صفر ہونے کی صورت میں درج بالا کا لاپلاس بدل درج ذیل ہو گا

$$(b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0) Y_0(s) =$$

$$(a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0) X_d(s)$$

جس سے تبدلی تفاعل  $H(s)$

$$H(s) = \frac{Y_0(s)}{X_d(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

یا

$$(14.18) \quad Y_0(s) = H(s) X_d(s)$$

لکھتے ہیں۔

مساوات 14.18 کہتی ہے کہ تبدلی تفاعل  $H(s)$  اور داخلی تفاعل  $X_d$  کا حاصل ضرب خارجی تفاعل  $Y_0(s)$  کے برابر ہے۔ یوں  $x_d(t) = \delta(t)$  کی صورت میں چونکہ  $X_d(s) = 1$  ہے لہذا  $Y_0(s) = H(s)$  ہو گا۔

$$(14.19) \quad Y_0(s) = H(s) \delta(t)$$

یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت کسی بھی دور پر اکائی ضرب تفاعل لاگو کرتے ہوئے خارجی اشارے سے دور کا تبدلی تفاعل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک بار دور کا تبدلی تفاعل معلوم ہو جائے اس کے بعد کسی بھی داخلی اشارے پر دور کا رد عمل

<sup>5</sup>transresistance gain  
<sup>6</sup>transconductance gain

مساوات 14.18 سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے  $h(t)$  حاصل ہو گا۔ چونکہ تجزیہ گاہ میں اکائی ضرب تفاعل پیدا کرنا مشکل بلکہ ناممکن کام ہے لہذا ہم دور پر اکائی سیڑھی تفاعل بھی لاگو کرتے ہوئے اس کا تبدیلی تفاعل حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ  $u(t)$  کا لاپلاس بدل  $\frac{1}{s}$  ہے لہذا دور پر اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے مساوات 14.18 کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(14.20) \quad Y_0(s) = \frac{H(s)}{s} \quad u(t)$$

یوں اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے دور کا خارجی اشارہ ناپا جاتا ہے۔ خارجی اشارے کو  $s$  سے ضرب دیتے ہوئے تبدیلی تفاعل حاصل ہو گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مخلوط تعددی دائرہ کار میں  $s$  سے ضرب دینے سے مراد وقتی دائرہ کار میں تفاعل کا تفرق لینا ہے۔ یوں  $h(t) = \frac{dv_0(t)}{dt}$  ہو گا۔

مثال 14.7: دور کا اکائی ضرب تفاعل رد عمل  $H(s) = \frac{2}{s+5}$  ہے۔ داخلی اشارہ  $v_d(t) = 3e^{-4t}u(t)$  V لاگو کرتے ہوئے خارجی اشارہ  $v_0(t)$  دریافت کریں۔

حل: داخلی اشارے کا لاپلاس بدل لکھتے ہیں۔

$$V_d(s) = \frac{3}{s+4}$$

یوں مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_0(s) &= H(s)V_d(s) \\ &= \frac{6}{(s+5)(s+4)} \\ &= \frac{6}{s+4} - \frac{6}{s+5} \end{aligned}$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے خارجی اشارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0(t) = 6(e^{-4t} - e^{-5t})u(t) \text{ V}$$

تبادلۂ تفاعل کے قطب سے دور کے رد عمل کے بارے میں کچھ جانا جاتا ہے۔ ہم ایک درجی اور دودرجہ ادوار پر باب 7 میں غور کر چکے ہیں۔ یہاں نتائج کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ ایک عدد امالہ گیر یا برق گیر کی صورت میں رد عمل  $y(t) = y_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$  صورت رکھتا ہے جہاں  $\tau$  دور کا وقتی مستقل ہے۔ دودرجی ادوار کا رد عمل دور کے امتیازی مساوات

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

کے قسطنین پر منحصر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تبادلۂ تفاعل کا نسب نما امتیازی مساوات کہلاتا ہے۔ امتیازی مساوات میں  $\zeta$  تقصیری مستقل اور  $\omega_0$  بلا تقصیر قدرتی تعدد ہے اور یہی دو قیمتیں رد عمل کی تین ممکنہ صورتیں تعین کرتی ہیں۔

زیادہ تقصیر: امتیازی مساوات میں  $\zeta > 1$  اور مساوات کے جذر

$$s_1 = -\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$s_2 = -\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

ہیں لہذا جال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

$$y(t) = K_1 e^{-(\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1})t} + K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1})t}$$

کم تقصیر: امتیازی مساوات میں  $\zeta < 1$  اور مساوات کے جذر

$$s_1 = -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$s_2 = -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2}$$

ہیں لہذا جال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} y(t) &= K_1 e^{-(\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2})t} + K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2})t} \\ &= K e^{-\zeta\omega_0 t} \cos(\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2}t + \phi) \end{aligned}$$

فاصل تقصیر: امتیازی مساوات میں  $\zeta = 1$  اور مساوات کے جذر

$$s_1 = s_2 = -\omega_0$$


ہیں لہذا جال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

$$y(t) = K_1 e^{-\omega_0 t} + K_2 t e^{-\omega_0 t}$$


جال کے قطبین اور صفروں کو عموماً مخلوط سطح<sup>7</sup> یا  $s$  سطح پر دکھایا جاتا ہے۔ مخلوط سطح کے افقی محور پر  $\sigma$  اور عمودی محور پر  $j\omega$  رکھتے ہوئے مخلوط تعدد  $s = \sigma + j\omega$  دکھایا جاتا ہے۔ اس سطح پر صفر کو 0 جبکہ قطبین کو  $\times$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمیں تفاعل جال کے غیر لامتناہی قطبین اور صفر سے غرض ہے، یہاں اس حقیقت کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی معقول تفاعل میں قطبین اور صفر کی تعداد برابر پائی جاتی ہے۔ یوں اگر تبدیلی تفاعل میں  $n > m$  ہو تب  $n - m$  صفر لامتناہی پر پائے جاتے ہیں اور اگر  $n < m$  ہو تب  $m - n$  قطب لامتناہی پر پائے جاتے ہیں۔

شکل 14.20 میں سادہ اور علیحدہ قطبین، مخلوط قطبین اور کثیر ہم رفتی قطبین مخلوط سطح پر دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ٹ میں دو عدد ہم رفتی قطبین کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں حقیقی محور پر ایک ہی نقطے پر پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے حاصل رد عمل بھی دکھایا گیا ہے۔ سادہ اور علیحدہ قطبین کے تفاعل کی شرح تبدیلی کم ہوتی ہے لہذا اس کو صفر تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ مخلوط قطبین کے تفاعل کی شرح تبدیلی زیادہ ہوتی ہے البتہ یہ صفر پر پہنچ کر دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ یوں مخلوط قطبین کا تفاعل مقصود سائن نما<sup>8</sup> ہوتی ہیں۔ کثیر ہم رفتی قطبین کا رد عمل ہے ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ تیز تر ممکنہ رفتار سے صفر تک پہنچتا ہے، البتہ اتنا تیز نہیں کہ صفر پر رکھ نہ سکے اور دوسری جانب نکل جائے۔


شکل 14.21 میں مخلوط سطح پر مختلف تفاعل اور تفاعل کے قطبین دکھائے گئے۔ اس شکل سے کئی حقائق کی وضاحت ہوتی ہے لہذا اس پر کچھ وقت صرف کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ  $p_1$  تا  $p_5$  بالترتیب  $f_1(t)$  تا  $f_5(t)$  تفاعل کو ظاہر کرتے ہیں۔ مخلوط قطبین جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یوں  $p_2$  اور  $p_2^*$  مخلوط جوڑی ہے جو  $f_2(t)$  کو ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقی جزو صفر ہونے کی صورت میں خیالی قطبین کی جوڑی مثلاً  $p_3$  اور  $p_3^*$  ملتی ہے۔ قطب کا حقیقی جزو اگر مثبت ہو تو تفاعل مسلسل بڑھتا ہے اور اگر حقیقی جزو منفی ہو تب تفاعل مسلسل گھٹتا ہے۔ یوں  $f_4(t)$  یا  $f_5(t)$  مسلسل بڑھتے تفاعل ہیں جبکہ  $f_1(t)$  اور  $f_2(t)$  مسلسل گھٹتے تفاعل ہیں۔ قطب کا خیالی جزو صفر نہ ہونے کی صورت میں تفاعل سائن نما ہو گا لہذا  $f_5(t)$  مسلسل بڑھتا سائن نما تفاعل ہے جبکہ  $f_2(t)$  مسلسل گھٹتا سائن نما تفاعل ہے۔ خیالی قطبین کی جوڑی سائن نما تفاعل کو ظاہر کرتی ہے لہذا  $f_3(t)$  برقرار چیلے کا سائن نما تفاعل ہے۔ حقیقی محور سے جتنا دور جایا جائے، تعدد اتنی بڑھتی ہے لہذا  $f_5(t)$  سے  $f_2(t)$  کا تعدد زیادہ ہے اور  $f_3(t)$  کا تعدد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح خیالی محور سے جتنا دور جایا جائے، بڑھنے یا گھٹنے کی شرح اتنی بڑھتی ہے لہذا  $f_4(t)$  کے بڑھنے کی شرح سے  $f_2(t)$  کے گھٹنے کی شرح زیادہ ہوگی جبکہ  $f_5(t)$  اس سے زیادہ اور  $f_1(t)$  تمام سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گا۔

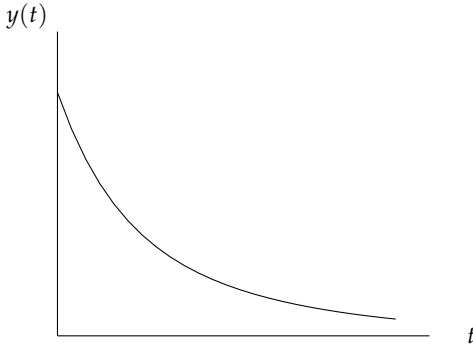

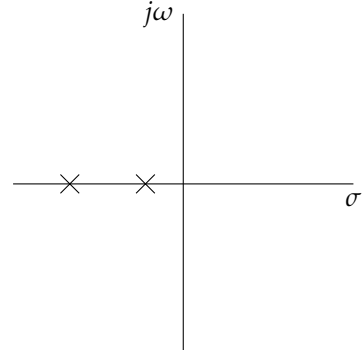
(ب) حقیقی منفی سادہ قطبین سے پیدا رد عمل۔



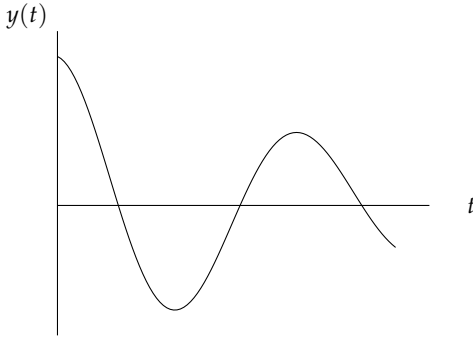
(الف) مخلوط سطح پر حقیقی سادہ قطبین کا اظہار۔




(ت) مخلوط جوڑی دار قطبین سے پیدا رد عمل۔

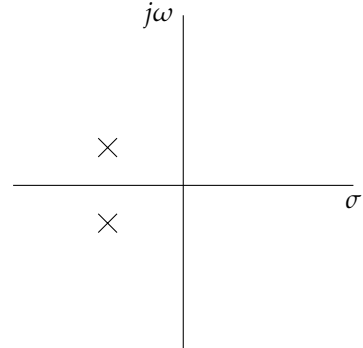

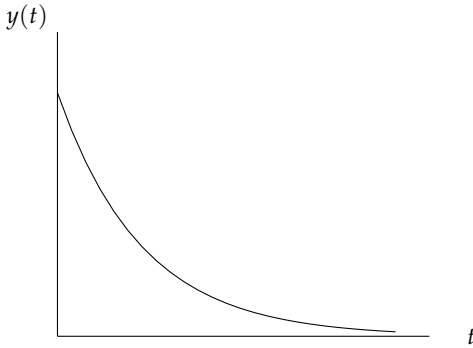(پ) مخلوط سطح پر جوڑی دار مخلوط قطبین کا اظہار۔




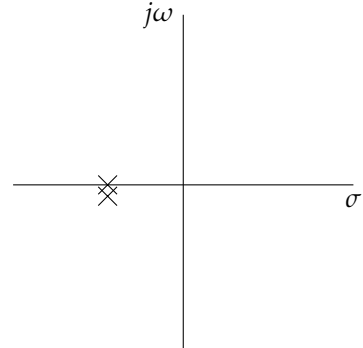(ث) کثیر ہم رقی حقیقی منفی قطبین سے پیدا رد عمل۔



(ث) کثیر ہم رقی حقیقی منفی قطبین۔

شکل 14.20: قطبین اور رد عمل

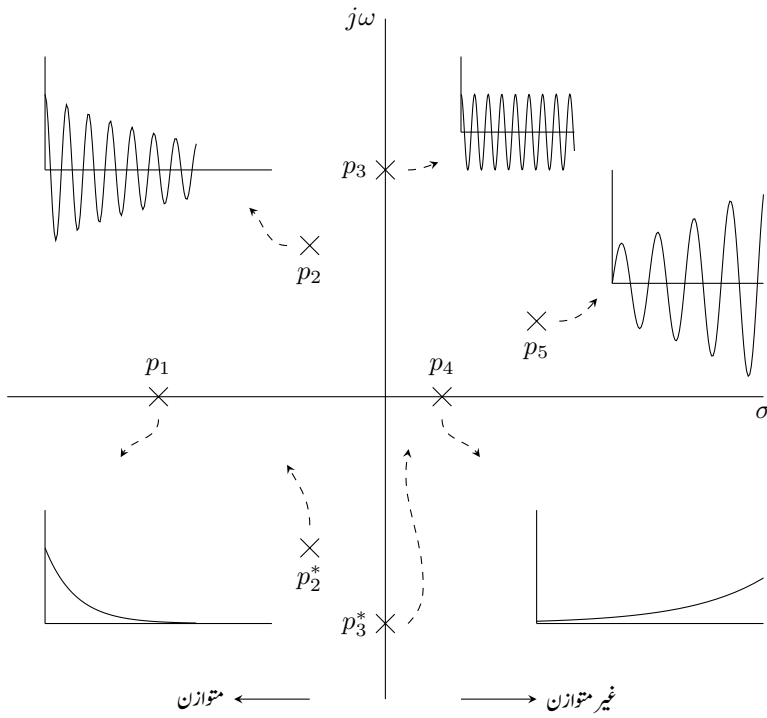

شکل 14.21: مخلوط سطح مختلف قطبین اور ان کے تفاعل کے رد عمل۔

