

## برقی ادوار

خالد خان یوسفزئی  
کامیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسلام آباد  
khalidyousafzai@comsats.edu.pk



# عنوان

1	بنیاد	1
1	برقی بار، برقی رو اور برقی دباؤ	1.1
6	قانون اوہم	1.2
8	توانائی اور طاقت	1.3
15	برقی پڑے	1.4
15	غیر تابع منبع	1.4.1
17	تابع منبع	1.4.2
27	مزا جتنی ادوار	2
27	قانون اوہم	2.1
35	قوانین کرخوف	2.2
51	سلسلہ وار جڑے پڑوں میں رو	2.3
52	تقسیم دباؤ	2.4
55	متعدد سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت	2.5
58	سلسلہ وار متعدد منبع دباؤ اور مزاحمت	2.6
59	متوازی جڑے مزاحمت پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے	2.7
61	تقسیم رو اور متعدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت	2.8
68	سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت	2.9
73	تخصیص مزاحمت	2.10
76	سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کے ادوار کا حل	2.11
84	ستارہ-تکون تبادلہ	2.12
91	تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار	2.13
101	ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب	3
101	تجزیہ جوڑ	3.1
104	غیر تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار	3.2
117	تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار	3.3
123	غیر تابع منبع دباؤ استعمال کرنے والے ادوار	3.4

132 . . . . .	تابع منبع دباو استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	3.5
139 . . . . .	دائری تجزیہ . . . . .	3.6
140 . . . . .	غیر تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	3.7
148 . . . . .	غیر تابع منبع رواستعمال کرنے والے ادوار . . . . .	3.8
154 . . . . .	تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار . . . . .	3.9
158 . . . . .	دائری ترکیب اور ترکیب جوڑ کا موازنہ . . . . .	3.10

161	حسابی ایپلیفائر	4
171 . . . . .	کامل حسابی ایپلیفائر	4.1
171 . . . . .	منفی ایپلیفائر	4.2
174 . . . . .	مثبت ایپلیفائر	4.3
176 . . . . .	مستقام کار	4.4
176 . . . . .	منفی کار	4.5
178 . . . . .	جمع کار	4.6
181 . . . . .	متوازن اور غیر متوازن صورت	4.7
185 . . . . .	موازنہ کار	4.8
185 . . . . .	آلاتی ایپلیفائر	4.9

187	مسئلے	5
187 . . . . .	مساوی دور	5.1
187 . . . . .	مسئلہ خطیت	5.2
191 . . . . .	مسئلہ نفاذ	5.3
201 . . . . .	مساوی ادوار	5.4
206 . . . . .	مسئلہ تھون، مسئلہ نارٹن اور مسئلہ متبادلہ منبع	5.5
225 . . . . .	تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار	5.6
231 . . . . .	تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں استعمال کرنے والے ادوار	5.7
239 . . . . .	زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ	5.8

247	برق گیر اور امالہ گیر	6
247 . . . . .	برق گیر	6.1
261 . . . . .	امالہ گیر	6.2
270 . . . . .	برق گیر اور امالہ گیر کے خصوصیات	6.3
273 . . . . .	سلسلہ وار جڑے برق گیر	6.4
277 . . . . .	متوازی جڑے برق گیر	6.5
281 . . . . .	سلسلہ وار امالہ گیر	6.6
283 . . . . .	متوازی امالہ گیر	6.7
287 . . . . .	حسابی ایپلیفائر کے RC ادوار	6.8
288 . . . . .	تفرق کار	6.9

293	عارضی رد عمل	7
293 . . . . .	تعارف	7.1
293 . . . . .	ایک درجی ادوار	7.2

295	7.2.1	رد عمل کی عمومی مساوات	
321	7.3	دھڑکن	
328	7.4	دو درجی ادوار	
359	8	برقرار حالت بدلتی رو	
359	8.1	مخلوط اعداد	
364	8.2	سائن نمائندہ	
373	8.3	سائن نمائندہ اور مخلوط جبری تفاعل	
381	8.4	دوری سمتیہ	
386	8.5	مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتیہ تعلق	
396	8.6	برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی	
409	8.7	دوری سمتیہ کے اشکال	
419	8.8	کرخوف مساوات	
424	8.9	تجزیاتی تراکیب	



## باب 8

### برقرار حالت بدلتی رو

جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی سے دور عارضی حالت اختیار کرتا ہے۔ محدود قیمت کے وقتی مستقل کی صورت میں آخر کار عارضی دورانیہ گزر جاتا ہے اور دور ایک بار پھر برقرار حالت اختیار کر لیتا ہے۔ جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی کی غیر موجودگی میں دور برقرار صورت میں رہتا ہے۔ اس باب میں ایسے ہی ادوار پر غور کیا جائے گا جن کے جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ ایسی صورت میں جبری حل ہی مکمل حل ہو گا۔ اس باب میں مکمل حل سے مراد جبری حل ہو گا۔

#### 8.1 مخلوط اعداد

حقیقی<sup>1</sup> عدد اور خیالی<sup>2</sup> عدد کے مجموعے کو مخلوط<sup>3</sup> عدد کہتے ہیں۔ مخلوط اعداد کو مخلوط سطح<sup>4</sup> پر دکھایا جاتا ہے۔ مخلوط سطح پر افقی محدود حقیقی اعداد کو ظاہر کرتا ہے جبکہ عمودی محدود خیالی اعداد کو ظاہر کرتا ہے۔

real number<sup>1</sup>  
imaginary number<sup>2</sup>  
complex number<sup>3</sup>  
complex plane<sup>4</sup>

شکل 8.1- الف میں مخلوط عدد  $3 + j2$  دکھایا گیا ہے۔ اسی شکل میں ایک مستطیل بھی دکھایا گیا ہے۔ اس عدد کے حقیقی اور خیالی اجزاء مستطیل کے اطراف ہیں۔ یوں مخلوط عدد کو حقیقی اور خیالی اجزاء کے مجموعے یعنی  $3 + j2$  کے طرز پر لکھنے کو مستطیلی طرز<sup>5</sup> کہتے ہیں۔

شکل 8.1- الف میں مخلوط نقطہ  $(3 + j2)$  سے محد کے مرکز  $(0,0)$  تک لکیر کھینچی گئی ہے۔ اس لکیر کی لمبائی  $r$  کو مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$r = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح افقی محد سے لکیر تک کا زاویہ درج ذیل ہو گا۔

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2}{3} = 33.69^\circ$$

شکل 8.1- ب میں اسی مخلوط عدد کو  $r/\theta$  کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مخلوط عدد کو حیصے اور زاویے سے ظاہر کرنے کو زاویائی طرز<sup>6</sup> کہتے ہیں۔

کسی بھی مخلوط عدد  $m$  کو

$$(8.1) \quad m = x + jy \quad \text{مستطیل طرز}$$

یا

$$(8.2) \quad m = r/\theta \quad \text{زاویائی طرز}$$

میں لکھا جاسکتا ہے جہاں مستطیلی طرز سے زاویائی طرز درج ذیل طریقے سے حاصل کی جاتی ہے

$$(8.3) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$


$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

جبکہ زاویائی طرز سے مستطیل طرز درج ذیل سے حاصل کی جاتی ہے۔


$$(8.4) \quad x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$



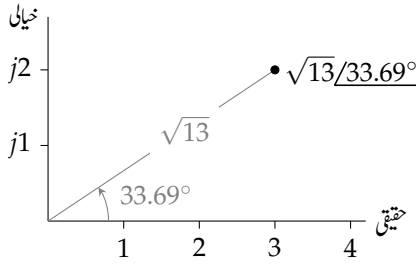

(ب) مخلوط عدد لکھنے کی زاویائی طرز۔

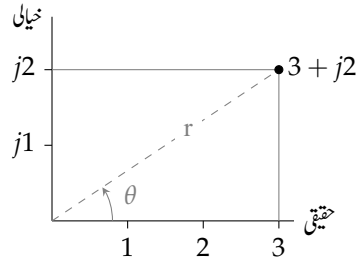

(الف) مخلوط عدد لکھنے کی مستطیل طرز۔

شکل 8.1: مخلوط اعداد کو لکھنے کے طریقے۔

مخلوط اعداد کو جمع، منفی، ضرب اور تقسیم کرنے کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔

مثال 8.1: مخلوط اعداد  $a = 2 + j3$  اور  $b = 4 + j5$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل حاصل کریں۔

$$a + b, \quad a - b, \quad ab, \quad \frac{a}{b}$$

حل: مخلوط اعداد جمع (منفی) کرتے وقت حقیقی اجزاء کو علیحدہ جمع (منفی) کیا جاتا ہے اور خیالی اجزاء کو علیحدہ جمع (منفی) کیا جاتا ہے۔

$$a + b = (2 + j3) + (4 + j5) = (2 + 4) + j(3 + 5) = 6 + j8$$

$$a - b = (2 + j3) - (4 + j5) = (2 - 4) + j(3 - 5) = -2 - j2$$

مخلوط اعداد کو ضرب دیتے ہوئے  $j^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1$  لکھا جاتا ہے۔

$$ab = (2 + j3)(4 + j5) = 8 + j10 + j12 + j^2 15 = (8 - 15) + j(10 + 12) = -7 + j22$$

مخلوط اعداد کو تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{b} &= \frac{2 + j3}{4 + j5} \\
 &= \left( \frac{2 + j3}{4 + j5} \right) \left( \frac{4 - j5}{4 - j5} \right) \\
 &= \frac{8 - j10 + j12 - j^2 15}{4^2 - (j5)^2} \\
 &= \frac{23 + j2}{16 + 25} \\
 &= \frac{23}{41} + j \frac{2}{41} \\
 &= 0.56098 + j0.04878
 \end{aligned}$$

مثال 8.2: گزشتہ مثال میں مخلوط اعداد کو زاویائی طرز پر لکھتے ہوئے  $ab$  اور  $\frac{a}{b}$  حاصل کریں۔

حل: مساوات 8.3 استعمال کرتے ہوئے  $a = 2 + j3$  کا جیٹھ اور زاویہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 r_a &= \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \\
 \theta_a &= \tan^{-1} \frac{3}{2} = 56.31^\circ
 \end{aligned}$$

یوں

$$a = \sqrt{13}/56.31^\circ$$

لکھا جائے گا۔ اسی طرح  $b = 4 + j5$  کا جیٹھ اور زاویہ حاصل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}
 r_b &= \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \\
 \theta_b &= \tan^{-1} \frac{5}{4} = 51.34^\circ
 \end{aligned}$$

درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$b = \sqrt{41}/51.34^\circ$$

اس طرح

$$\begin{aligned} ab &= \left( \sqrt{13}/56.31^\circ \right) \left( \sqrt{41}/51.34^\circ \right) \\ &= \sqrt{13}\sqrt{41}/56.31^\circ + 51.34^\circ \\ &= \sqrt{533}/107.65^\circ \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{\sqrt{13}/56.31^\circ}{\sqrt{41}/51.34^\circ} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{41}}/56.31^\circ - 51.34^\circ \\ &= \sqrt{\frac{13}{41}}/4.97^\circ \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

ان جوابات کو مستطیلی طرز میں درج ذیل لکھا جائے گا جو گزشتہ مثال کے جوابات ہیں۔

$$\begin{aligned} ab &= \sqrt{533} \cos 107.65^\circ + j\sqrt{533} \sin 107.65^\circ = -7 + j22 \\ \frac{a}{b} &= \sqrt{\frac{13}{41}} \cos 4.97^\circ + j\sqrt{\frac{13}{41}} \sin 4.97^\circ = 0.56098 + j0.04878 \end{aligned}$$

ہم نے دیکھا کہ زاویائی طرز میں لکھا مخلوط عدد  $a = r/\theta$  مستطیل طرز میں بھی لکھا جاسکتا ہے یعنی

$$(8.5) \quad a = r/\theta = r \cos \theta + jr \sin \theta$$

یولر مساوات<sup>7</sup> درج ذیل ہے۔

$$(8.6) \quad e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

مندرجہ بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(8.7) \quad r/\theta = re^{j\theta} = r (\cos \theta + j \sin \theta)$$

مثال 8.3: مخلوط عدد  $m = 5 - j12$  کو زاویائی طرز میں لکھیں۔

حل: مساوات 8.3 کے استعمال سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-12}{5} = -67.38^\circ$$

لہذا درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$m = 13e^{-j67.38^\circ}$$

$$m = 13/-67.38^\circ$$

## 8.2 سائن نمائندگی

سائن نمائندگی<sup>8</sup> سے مراد سائن تفاعل  $\sin \theta$  اور کوسائن تفاعل  $\cos \theta$  ہیں۔ شکل 8.2-الف میں رداس  $A_0$  کے گول دائرے پر ایک نقطہ یکساں رفتار کے ساتھ، گھڑی کی گردش کی الٹ سمت میں، حرکت کر رہا ہے۔ یہ دائرہ کارڈیسی محدود<sup>9</sup> کے مرکز  $(0,0)$  پر پایا جاتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر زاویہ  $\theta$  کی قیمت  $\theta$  کے برابر ہے۔ نقطے سے  $x$  محدود پر عمودی لکیر محدود کو  $x(t)$  پر ٹکراتی ہے جبکہ  $y$  محدود پر عمودی لکیر  $y(t)$  پر ٹکراتی ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(8.8) \quad y(t) = A_0 \sin \theta$$

<sup>8</sup> sinusoidal  
<sup>9</sup> Cartesian coordinates

جہاں  $A_0$  موج کی چوٹی ہے جسے موج کا محیط<sup>10</sup> کہتے ہیں اور  $\theta$  کو تفاعل کا دلیل<sup>1211</sup> کہتے ہیں۔ اس مساوات میں  $\theta$  از خود وقت  $t$  پر منحصر ہے۔

گردش کرتا نقطہ ایک چکر میں  $360^\circ$  درجے کا زاویہ یعنی  $2\pi$  ریڈیئن طے کرتا ہے۔ ایک چکر کاٹنے کے لئے درکار دورانیے کو دوری عرصہ<sup>13</sup> کہتے ہیں جسے  $T$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مشق 8.1: شکل 8.2-الف میں نقطہ ایک چکر 20 ms میں پورا کرتا ہے۔ یہ نقطہ ایک سیکنڈ میں کتنے چکر پورا کرے گا۔ یہ نقطہ ایک سیکنڈ میں کتنے ریڈیئن کا زاویہ طے کرتا ہے۔

جوابات: 50 چکر،  $100\pi \text{ rad}$

اگر ایک چکر کاٹنے کے لئے  $T$  سیکنڈ کا وقت درکار ہو تب ایک سیکنڈ میں چکروں کی تعداد  $\frac{1}{T}$  ہوگی جسے تعدد<sup>14</sup> کہتے اور  $f$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$(8.9) \quad f = \frac{1}{T}$$

تعدد کی اکائی ہرتز<sup>15</sup> ہے جسے Hz سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ایک چکر  $2\pi$  ریڈیئن کو کہتے ہیں لہذا  $f$  چکر سے مراد  $2\pi f$  ریڈیئن کا زاویہ ہے۔ یوں  $f$  تعدد پر گردش کرتا نقطہ ایک سیکنڈ میں  $2\pi f$  ریڈیئن کا زاویہ طے کرے گا یعنی اس کی زاویائی رفتار<sup>16</sup> کی قیمت  $2\pi f$  ہوگی۔ زاویائی رفتار کو  $\omega$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ اس کی اکائی ریڈیئن فی سیکنڈ  $\text{rads}^{-1}$  ہے۔

$$(8.10) \quad \omega = 2\pi f$$

<sup>10</sup>amplitude  
<sup>11</sup>ایک ماہر ریاضی اپنی خیالی دنیا میں کوسائن  $\cos \theta$  تفاعل کے ساتھ بحث میں مصروف ہوتا ہے۔ ماہر ریاضی تفاعل کو دہلیں کے طور پر صفر پیش کرتا ہے۔ تفاعل اس کا فوراً جواب اکائی  $(\cos 0 = 1)$  دیتا ہے۔  
<sup>12</sup>argument  
<sup>13</sup>time period  
<sup>14</sup>frequency  
<sup>15</sup>Hertz  
<sup>16</sup>angular speed

زاویائی رفتار  $\omega$  سے گردش کرتا ہوا نقطہ  $t$  سینڈ میں  $2\pi ft$  ریڈین کا زاویہ طے کرے گا۔ یوں اگر  $t = 0$  پر نقطہ عین  $x$  محدد کے مثبت حصے پر ہو تب لمحہ  $t$  پر

$$\theta = \omega t = 2\pi ft \quad (8.11)$$

لکھا جائے گا۔ یوں مساوات 8.8 کو

$$\begin{aligned} y(t) &= A_0 \sin 2\pi ft \\ &= A_0 \sin \frac{2\pi}{T} t \\ &= A_0 \sin \omega t \end{aligned} \quad (8.12)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

برقی میدان میں  $y(t)$  وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ یا وقت کے ساتھ بدلتی رو کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مساوات 8.12 میں دیے تعامل، جسے شکل 8.2-ب میں دکھایا گیا ہے، کا آزاد متغیرہ وقت  $t$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تعامل ہر  $T$  سینڈ کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اس حقیقت کو ریاضی میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$y(t + T) = y(t) \quad (8.13)$$

جس سے مراد یہ ہے کہ تعامل کی قیمت لمحہ  $t$  اور لمحہ  $t + T$  پر برابر ہیں۔


مساوات 8.12 کے خط کو  $\omega t$  کے ساتھ بھی کھینچا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی شکل 8.2-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ یہ تعامل ہر  $2\pi$  ریڈین کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔

مشق 8.2: شکل 8.2-الف میں گردش کرتا نقطہ  $0.2 \text{ s}$  میں  $40^\circ$  کا زاویہ طے کرتا ہے۔ زاویائی رفتار، تعدد اور دوری عرصہ دریافت کریں۔


$$\text{جوابات: } T = \frac{5}{9} \text{ s}, f = 1.8 \text{ Hz}, \omega = \frac{10\pi}{9} \text{ rad s}^{-1}$$

شکل 8.3 میں عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں  $\omega$  زاویائی رفتار سے گردش کرتا نقطہ، لمحہ  $t = 0$  پر زاویہ  $\alpha$  پر پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ وقت  $t$  کے دوران  $\omega t$  زاویہ طے کرتے ہوئے  $\theta = \omega t + \alpha$  پہنچ جائے گا لہذا اس کے لئے

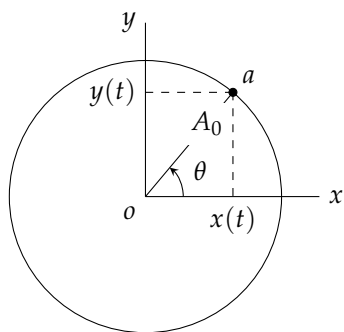
$$y(t) = A_0 \sin(\omega t + \alpha) \quad (8.14)$$



الف

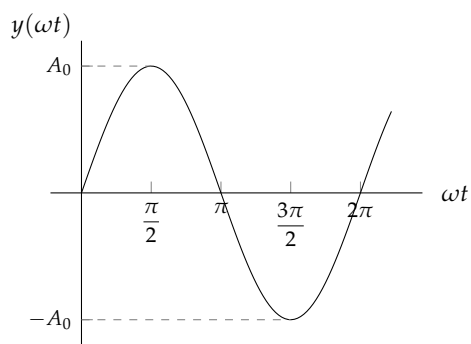


(پ)

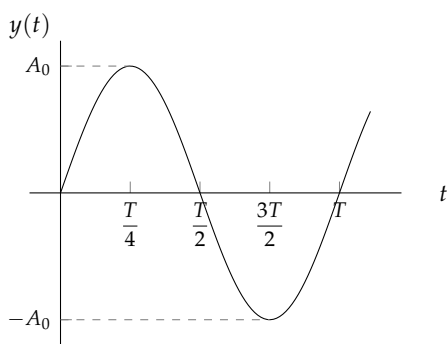

(ب)

شکل 8.2: سائن موج۔

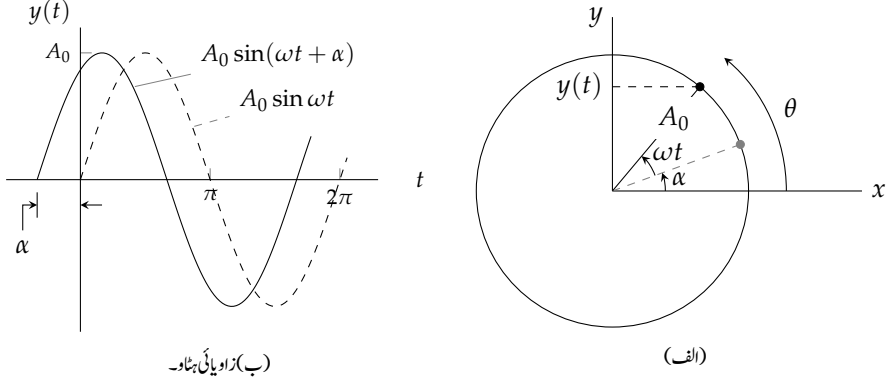

شکل 8.3: لمحہ  $t = 0$  پر زاویہ  $\alpha$  ہے۔

لکھا جاسکتا ہے جہاں  $\alpha$  کو زاویائی ہٹاؤ<sup>17</sup> کہتے ہیں۔ اس مساوات کا دلیل  $\omega t + \alpha$  ہے۔ شکل 8.3-ب میں مساوات 8.12 اور مساوات 8.14 کو دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مساوات میں  $\alpha$  زاویائی فرق<sup>18</sup> پایا جاتا ہے۔ مساوات 8.12 سے مساوات 8.14  $\alpha$  ریڈین آگے<sup>19</sup> ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مساوات 8.14 سے مساوات 8.12  $\alpha$  ریڈین پیچھے<sup>20</sup> ہے۔ ایک ہی تعدد کے دو تفاعل

$$(8.15) \quad \begin{aligned} y_1(t) &= A_{01} \sin(\omega t + \alpha) \\ y_2(t) &= A_{02} \sin(\omega t + \beta) \end{aligned}$$

میں  $y_1(t)$  تفاعل  $y_2(t)$  سے  $\alpha - \beta$  ریڈین آگے ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  $y_2(t)$  تفاعل  $y_1(t)$  سے  $\beta - \alpha$  ریڈین آگے ہے یا کہ  $y_1(t)$  تفاعل  $y_2(t)$  سے  $\beta - \alpha$  ریڈین پیچھے ہے۔ اگر  $\alpha = \beta$  ہو تب تفاعل ہم زاویہ<sup>21</sup> کہلاتے ہیں جبکہ  $\alpha \neq \beta$  کی صورت میں تفاعل الگ زاویہ<sup>22</sup> کہلاتے ہیں۔

زاویائی ہٹاؤ کو عموماً درجوں میں بیان کیا جاتا ہے لہذا  $\alpha = \frac{\pi}{4}$  کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(8.16) \quad y(t) = A_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = A_0 \sin(\omega t + 45^\circ)$$

<sup>17</sup> phase angle

<sup>18</sup> phase difference

<sup>19</sup> lead

<sup>20</sup> lag

<sup>21</sup> in phase

<sup>22</sup> out of phase



باضابطہ طور پر چونکہ  $\omega t$  کی قیمت ریڈین میں ہے لہذا  $\alpha$  کی قیمت بھی ریڈین میں ہونا لازم ہے لہذا تفاعل لکھنے کا صحیح طریقہ  $y(t) = A_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$  ہی ہے لیکن زاویائی ہٹاؤ کو درجوں میں لکھنے کی روایت نہایت مقبول ہے لہذا اس کتاب میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ مساوات 8.16 میں  $45^\circ$  لکھتے ہوئے زیر بالا میں درجے کی علامت ( $^\circ$ ) استعمال کی گئی ہے جبکہ  $\frac{\pi}{4}$  پر کوئی علامت نہیں لگائی گئی۔ اسی علامت سے ریڈین یا درجوں کی پہچان کی جاتی ہے۔

مثال 8.4: مساوات  $y_1(t) = 15 \sin(100t + 60^\circ)$  اور  $y_2(t) = 22 \sin(200t + 0.2\pi)$  کی قیمت  $t = 25 \text{ ms}$  پر دریافت کریں۔

حل: پہلی تفاعل میں  $50^\circ$  کا زاویائی ہٹاؤ  $\frac{60^\circ}{180^\circ} \times \pi = \frac{\pi}{3}$  ریڈین کے برابر ہے۔ یوں لمحہ  $t = 25 \text{ ms}$  پر

$$y_1(0.025) = 15 \sin\left(100 \times 25 \times 10^{-3} + \frac{\pi}{3}\right) = -5.918619766$$

اور

$$y_2(0.025) = 22 \sin(200 \times 0.025 + 0.2\pi) = -13.39917888$$

حاصل ہوتے ہیں۔

اگرچہ اب تک کی بحث میں ہم نے سائن تفاعل استعمال کیا، ہم اس کی جگہ کو سائن تفاعل بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ان دو تفاعل کی صورت بالکل یکساں ہے پس دونوں میں  $90^\circ$  کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

$$(8.17) \quad \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \omega t$$

$$(8.18) \quad \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin \omega t$$

سائن نما تفاعل کے دلیل کے ساتھ  $2\pi$  ریڈین یا  $360^\circ$  کا مضرب جمع کرنے سے تفاعل کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

$$(8.19) \quad \cos(\omega t + \alpha + 2\pi n) = \cos(\omega t + \alpha) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$(8.20) \quad \sin(\omega t + \alpha + 2\pi n) = \sin(\omega t + \alpha) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

دو سائن نما تفاعل میں زاویائی فرق تین شرائط پورا کرنے کے بعد دریافت کیا جاسکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں تفاعل کی تعدد برابر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو سائن تفاعل اور یا پھر دونوں کو کو سائن تفاعل کی صورت میں لکھا جائے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ دوسری شرط میں لکھے گئے تفاعل کے حیطے مثبت ہوں۔ درج ذیل مماثل ان شرائط کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

$$(8.21) \quad -\sin(\omega t + \alpha) = \sin(\omega t + \alpha \pm 180^\circ)$$

$$(8.22) \quad -\cos(\omega t + \alpha) = \cos(\omega t + \alpha \pm 180^\circ)$$

ان کے علاوہ درج ذیل مماثل بھی نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔

$$(8.23) \quad \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$(8.24) \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

ایک آخری تفاعل جس کا ذکر ضروری ہے درج ذیل ہے۔

$$(8.25) \quad \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

مثال 8.5: درج ذیل تفاعل کے خط کھینچیں۔

$$v(t) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ) \bullet$$

$$v(t) = 1 \cos(\omega t + 240^\circ) \bullet$$





$$v(t) = 1 \cos(\omega t - 300^\circ) \bullet$$

حل: شکل 8.4-الف میں  $v(\omega t) = 1 \cos \omega t$  کا خط دکھایا گیا ہے۔ اس کو افقی محور پر  $60^\circ$  درجے بائیں منتقل کرنے سے  $v(\omega t) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ)$  کا خط حاصل ہوتا ہے جسے شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$v(\omega t) = 1 \cos(\omega t + 240^\circ) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ + 180^\circ) = -1 \cos(\omega t + 60^\circ)$$

جہاں مساوات 8.22 کا استعمال کیا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کو شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل-ب کا منفی ہے۔ اسی طرح مساوات 8.19 کی مدد سے

$$v(\omega t) = 1 \cos(\omega t - 300^\circ) = 1 \cos(\omega t - 300^\circ + 360^\circ) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ)$$

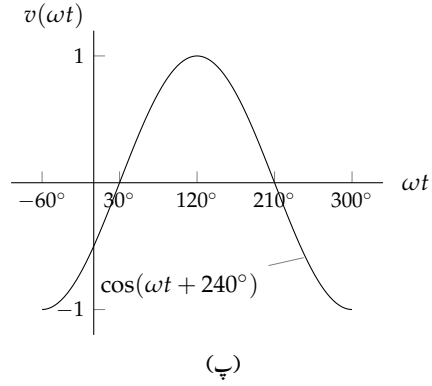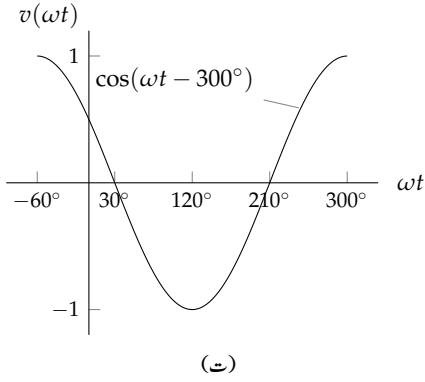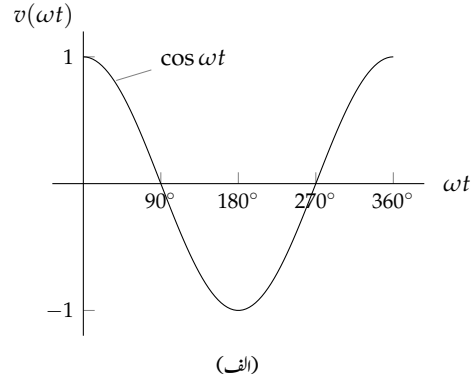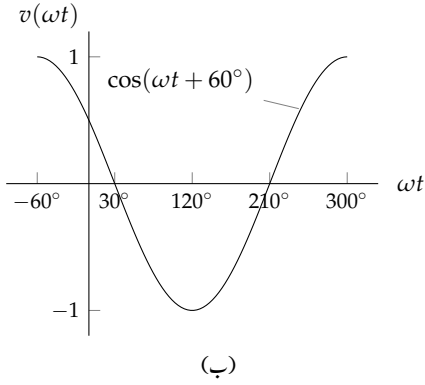

شکل 8.4: مثال 8.5 کے خط۔

لکھتے ہوئے شکل-ت حاصل ہوتی ہے جو عین شکل-ب ہی ہے۔

مثال 8.6: درج ذیل امواج کی تعدد ہرٹز میں حاصل کریں۔ امواج کے مابین زاویائی فرق دریافت کریں۔ یہ بھی بتلائیں کہ کوئی موج آگے ہے۔

$$\begin{aligned} v_1(\omega t) &= 100 \sin(400t - 30^\circ) \\ v_2(\omega t) &= -250 \cos(400t + 0.2\pi) \end{aligned}$$

حل: ان امواج میں  $\omega = 400 \text{ rad s}^{-1}$  ہے لہذا

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{400}{2\pi} = 63.66 \text{ Hz}$$

ہوگا۔ زاویائی فرق دریافت کرنے کی خاطر دونوں امواج کو مثبت حیثے کے کوسائن موج کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے زاویائی ہٹاؤ کو درجوں میں لکھتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} v_1(\omega t) &= 100 \sin(400t - 30^\circ) \\ &= 100 \cos(400t - 30^\circ - 90^\circ) \\ &= 100 \cos(400t - 120^\circ) \\ &= 100 \cos(400t + 240^\circ) \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر مساوات 8.19 کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح

$$\begin{aligned} v_2(\omega t) &= -250 \cos(400t + 0.2\pi) \\ &= 250 \cos(400t + 0.2\pi + \pi) \\ &= 250 \cos(400t + 216^\circ) \end{aligned}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر  $1.2\pi$  ریڈیئن کو  $216^\circ$  درجے لکھا گیا ہے۔ ان امواج کے مابین

$$240^\circ - 216^\circ = 24^\circ$$

کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے اور موج  $v_1(\omega t)$  آگے ہے۔

مشق 8.3: ایک دور میں درج ذیل تین روپائے جاتے ہیں۔

$$i_1(1) = 30 \cos(100\pi t + 30^\circ)$$

$$i_2(2) = 55 \sin(100\pi t + 40^\circ)$$

$$i_3(t) = 20 \sin(100\pi t + 60^\circ)$$

$i_2$  سے  $i_1$  کتنی آگے ہے اور  $i_3$  سے  $i_1$  کتنی پیچھے ہے۔

جوابات:  $80^\circ$  ،  $-60^\circ$  یا  $300^\circ$


### 8.3 سائنس نما اور مخلوط جبری تفاعل

گزشتہ باب میں دور پر مستقل جبری تفاعل مسلط کرتے ہوئے، دور کا جبری رد عمل بھی مستقل قیمت کا حاصل ہوا۔ تفرقی مساوات کا جبری رد عمل، مسلط جبری تفاعل اور اس کے تمام بلند درجی تفرق کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یوں دور پر جبری دباؤ  $v(t) = \sin \omega t$  مسلط کرنے سے رو کا جبری رد عمل  $i(t) = c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t$  متوقع ہوگا۔ پس جبری رد عمل کے مستقل  $c_1$  اور  $c_2$  معلوم کرنا باقی ہے۔

مثال 8.7: شکل 8.5 میں رو  $i_J(t)$  حاصل کریں۔

حل: دور کی تفرقی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(8.26) \quad Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_0 \cos \omega t$$

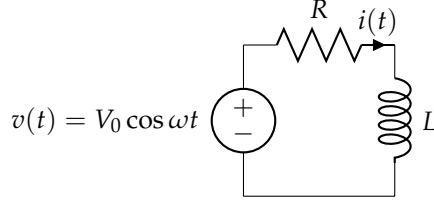

شکل 8.5: مثال 8.7 کا دور۔

دور پر مسلط جبری تفاعل اور اس تفاعل کے تمام بلند درجی تفرق کا مجموعہ جبری حل کے برابر ہوگا۔

$$i_J(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$$

اس جبری حل کو مساوات 8.26 میں پُر کرتے ہوئے  $c_1$  اور  $c_2$  مستقل دریافت کرتے ہیں۔

$$R(c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t) + L(-c_1 \omega \sin \omega t + c_2 \omega \cos \omega t) = V_0 \cos \omega t$$

درج بالا مساوات میں دونوں اطراف  $\cos \omega t$  کے عددی سر برابر ہوں گے۔ اسی طرح دونوں اطراف  $\sin \omega t$  کے عددی سر برابر ہوں گے۔

$$c_1 R + c_2 \omega L = V_0$$

$$-c_1 \omega L + c_2 R = 0$$

ان ہمزا مساوات کو  $c_1$  اور  $c_2$  کے لئے حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$c_1 = \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$c_2 = \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

لہذا جبری حل

$$(8.27) \quad i_J(t) = \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \cos \omega t + \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \sin \omega t$$

ہوگا۔

مثال 8.8: درج بالا مثال میں  $\omega = 10 \text{ krad s}^{-1}$  اور  $V_0 = 310 \text{ V}$  ،  $L = 5 \text{ mH}$  ،  $R = 100 \Omega$  کی صورت میں جبری حل کو مساوات 8.24 کی مدد سے  $i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi)$  کے طرز پر لکھیں۔

حل: مساوات 8.27 میں دی گئی قیمتیں پُر کرنے سے

$$i_I(t) = \frac{100 \times 310}{100^2 + (10000 \times 0.005)^2} \cos \omega t + \frac{10000 \times 0.005 \times 310}{100^2 + (10000 \times 0.005)^2} \sin \omega t$$

یعنی درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(8.28) \quad i_I(t) = 2.48 \cos \omega t + 1.24 \sin \omega t$$

مساوات 8.24 سے جبری حل کی درکار صورت کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(8.29) \quad i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi) = I_0 \cos \phi \cos \omega t + I_0 \sin \phi \sin \omega t$$

مساوات 8.28 میں  $\cos \omega t$  اور  $\sin \omega t$  کے عددی سر کو مساوات 8.29 کے عددی سر کے برابر پُر کرتے ہیں۔

$$(8.30) \quad I_0 \cos \phi = 2.48$$

$$(8.31) \quad I_0 \sin \phi = 1.24$$

ان ہمزاد مساوات کے مربع جمع کرتے ہوئے

$$I_0^2 \cos^2 \phi + I_0^2 \sin^2 \phi = 2.48^2 + 1.24^2$$

ملتا ہے جس میں مساوات 8.25 کے استعمال سے  $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$  پُر کرتے ہوئے

$$I_0 = \sqrt{2.48^2 + 1.24^2} = 2.7727$$

ملتا ہے۔ اسی طرح مساوات 8.31 کو مساوات 8.30 سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{1.24}{2.48} = \tan \phi$$

یعنی

$$\phi = \tan^{-1} \frac{1.24}{2.48} = \underline{26.6^\circ}$$

ملتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا

$$(8.32) \quad i_J(t) = 2.77 \cos(\omega t - 26.6^\circ) = 2.77 \cos(10\,000t - 26.6^\circ)$$

جہاں سے ظاہر ہے کہ دباؤ سے رو  $26.6^\circ$  درجے پیچھے ہے۔ مخلوط جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا جس کا حقیقی جزو درج بالا مساوات ہے۔

$$(8.33) \quad i_M(t) = 2.77e^{j(10\,000t - 26.6^\circ)}$$

مثال 8.9: مثال 8.8 کے طرز پر مثال 8.7 میں حاصل کئے گئے جبری حل کو  $i_J(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi)$  کی صورت میں لکھیں۔

حل: مساوات 8.27 میں  $\cos \omega t$  اور  $\sin \omega t$  کے عددی سر کو مساوات 8.29 میں  $\cos \omega t$  اور  $\sin \omega t$  کے عددی سر کے برابر پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$I_0 \cos \phi = \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$I_0 \sin \phi = \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

ان ہمزاو مساوات میں دوسری مساوات کو پہلی سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \tan \phi = \frac{\omega L}{R}$$

یعنی

$$(8.34) \quad \phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$



ملتا ہے۔ جبکہ دونوں ہمزاد مساوات کے مربع کا مجموعہ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} I_0^2 \cos^2 \phi + I_0^2 \sin^2 \phi &= I_0^2 = \left( \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)^2 + \left( \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)^2 \\ &= \frac{(R^2 + \omega^2 L^2) V_0^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2} \\ &= \frac{V_0^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

یعنی

$$(8.35) \quad I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

ملتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(8.36) \quad i_I(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos \left( \omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \right)$$

مساوات 8.36 سے ظاہر ہے کہ  $L = 0$  کی صورت میں  $\phi = 0$  ہو گا لہذا دباؤ اور رو ہم زاویہ ہوں گے جبکہ  $R = 0$  کی صورت میں  $\phi = 90^\circ$  ہو گا لہذا دباؤ سے رو  $90^\circ$  درجے پیچھے ہو گی۔ مزاحمت اور امالہ کے دیگر قیمتوں کی صورت میں دباؤ سے رو  $0^\circ$  تا  $90^\circ$  کے مابین کسی مخصوص درجے پر پیچھے رہے گی۔ اسی لئے مزاحمت اور امالہ کے ادوار کو پیچھے رہنے والے ادوار کہا جاتا ہے۔

سلسلہ وار جڑے مزاحمت اور امالہ کے دور کا حل آپ نے دیکھا۔ یقیناً اس دور کا حل سلسلہ وار جڑے دو عدد مزاحمتی دور کے حل سے کئی گنا مشکل تھا۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد کے پرزوں کا دور حل کرنا کتنا مشکل ہو گا۔ اسی مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مخلوط تفاعل<sup>23</sup> کو پیش کرتے ہیں جس سے ادوار کا حل انتہائی آسان ثابت ہوتا ہے۔

مخلوط تفاعل اور سائن نما تفاعل کا تعلق یولر مساوات<sup>24</sup>

$$(8.37) \quad e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t \quad \text{یولر مساوات}$$

complex function<sup>23</sup>  
Euler's equation<sup>24</sup>

دیتی ہے جہاں  $j = \sqrt{-1}$  خیالی عدد ہے۔ یولر مساوات میں  $\cos \omega t$  حقیقی<sup>25</sup> مقدار اور  $\sin \omega t$  خیالی<sup>26</sup> مقدار ہیں۔

حقیقی دنیا میں مخلوط جبری تفاعل نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود، دور پر سائن نما جبری تفاعل کی جگہ مخلوط جبری تفاعل مسلط کرتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مخلوط جبری تفاعل کو حقیقی جبری تفاعل اور خیالی جبری تفاعل کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ خطی ادوار میں مسئلہ نفاذ کے تحت تمام جبری تفاعل کی علیحدہ علیحدہ اثرات کا مجموعہ لیا جاسکتا ہے۔ یوں جبری تفاعل کے حقیقی جزو سے حل کا حقیقی جزو جبکہ جبری تفاعل کے خیالی جزو سے حل کا خیالی جزو حاصل ہوگا۔ یوں مخلوط حل کے خیالی جزو کو رد کرتے ہوئے حقیقی جزو کو سائن نما تفاعل کا رد عمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کو مثال کی مدد سے زیادہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

مثال 8.10: شکل 8.5 میں حقیقی جبری تفاعل  $V_0 \cos \omega t$  کی جگہ مخلوط جبری تفاعل نسب کرتے ہوئے حقیقی  $i(t)$  کے لئے حل کریں۔

حل: حقیقی جبری تفاعل  $v(t) = V_0 \cos \omega t$  کی جگہ دور میں مخلوط جبری تفاعل  $v(t) = V_0 e^{j\omega t}$  نسب کرتے ہوئے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_0 e^{j\omega t}$$

جبری تفاعل  $e^{j\omega t}$  کا تفرق  $j\omega e^{j\omega t}$  بھی جبری تفاعل ہی ہے لہذا درج بالا مساوات کا مخلوط حل  $i_M(t) = I_0 e^{j\omega t}$  فرض کرتے ہیں جہاں  $I_0$  نامعلوم مخلوط مستقل ہے۔ اس حل کو درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$RI_0 e^{j\omega t} + L \frac{d}{dt} (I_0 e^{j\omega t}) = V_0 e^{j\omega t}$$

درکار تفرق کے بعد

$$(8.38) \quad RI_0 e^{j\omega t} + j\omega LI_0 e^{j\omega t} = V_0 e^{j\omega t}$$

ملتا ہے جس کے دونوں اطراف کو  $e^{j\omega t}$  سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(8.39) \quad RI_0 + j\omega LI_0 = V_0$$

اس سے  $I_0$  حاصل کرتے ہیں۔

$$(8.40) \quad I_0 = \frac{V_0}{R + j\omega L}$$

یوں مخلوط رو درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(8.41) \quad \begin{aligned} i_M(t) &= I_0 e^{j\omega t} \\ &= \frac{V_0 e^{j\omega t}}{R + j\omega L} \end{aligned}$$

ہمیں اس کا حقیقی جزو درکار ہے۔ یولر مساوات کی مدد سے درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$i_M(t) = \frac{V_0 (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{R + j\omega L}$$

دائیں ہاتھ کسر کے بالائی اور نچلے حصے کو  $R - j\omega L$  سے ضرب دیتے ہیں

$$\begin{aligned} i_M(t) &= \frac{V_0 (\cos \omega t + j \sin \omega t) (R - j\omega L)}{(R + j\omega L) (R - j\omega L)} \\ &= \frac{V_0 (R \cos \omega t + \omega L \sin \omega t) + j V_0 (R \sin \omega t - \omega L \cos \omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$


جہاں دوسرا قدم ترتیب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ اس کا حقیقی جزو درکار حل ہے

$$(8.42) \quad i(t) = \frac{V_0 (R \cos \omega t + \omega L \sin \omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

جو عین مساوات 8.27 ہی ہے۔

ہم مساوات 8.40 کے مخلوط مستقل  $I_0$  کو زاویائی شکل میں لکھ کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مخلوط مستقل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{V_0}{R + j\omega L} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \angle \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{-j \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}} \end{aligned}$$

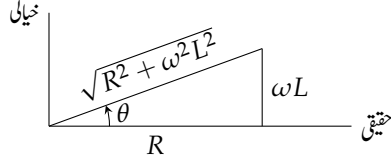

شکل 8.6: مثال 8.10 کا شکل۔

جہاں دوسری قدم پر کسر کے پٹھی حصے کو مساوات 8.3 کی مدد سے زاویائی صورت میں لکھا گیا ہے اور تیسری قدم پر یولر مساوات کا استعمال کیا گیا ہے۔ زاویہ  $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$  کو شکل 8.6 میں دکھایا گیا ہے۔ یوں مخلوط رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\begin{aligned} i_M &= I_0 e^{j\omega t} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R})} \end{aligned}$$

اس مساوات میں  $\tan^{-1} \frac{\omega L}{R} = \theta$  لکھتے ہوئے حقیقی جزو لے کر حقیقی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\omega t - \theta)} \Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\omega t - \theta) \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} (\cos \omega t \cos \theta + \sin \omega t \sin \theta) \end{aligned}$$

شکل 8.6 سے  $\cos \theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$  اور  $\sin \theta = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$  پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left( \cos \omega t \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} + \sin \omega t \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \right) \\ &= \frac{V_0 (R \cos \omega t + \omega L \sin \omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

## 8.4 دوری سمتیہ

درج بالا حصے میں ہم نے دیکھا کہ حقیقی جبری تفاعل کی جگہ مخلوط جبری تفاعل نسب کرتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا حقیقی جزو حقیقی جبری رد عمل ہو گا۔ اس ترکیب کو مثال 8.10 میں استعمال کیا گیا جہاں مساوات 8.38 کو  $e^{j\omega t}$  سے تقسیم کرتے ہوئے مساوات 8.39 حاصل کی گئی۔ مساوات 8.39 سے  $I_0$  حاصل کی گئی جسے  $e^{j\omega t}$  سے ضرب دیتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا گیا۔ مخلوط حل کا حقیقی جزو یعنی مساوات 8.42 درکار جواب ہے۔ مثال 8.8 میں مخصوص قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مخلوط رو کو مساوات 8.33 میں پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جزو  $e^{j\omega t}$  جوں کا توں مخلوط جبری تفاعل اور مخلوط جبری حل میں پایا جاتا ہے۔

حقیقت میں کسی بھی خطی دور پر مخلوط جبری تفاعل مثلاً

$$(8.43) \quad v_M = V_0 e^{j\omega t}$$

مسلط کرنے سے دور میں تمام رو کی صورت  $i_M(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)}$  اور دباؤ کی صورت  $v_M(t) = V_0 e^{j(\omega t + \phi)}$  ہو گی جہاں تمام رو اور دباؤ کی تعدد  $\omega$  جبکہ ان کے انفرادی حیطے مختلف ہوں گے۔ ان کے انفرادی زاویہ ہٹاو بھی مختلف ہوں گے۔ یہاں حیطہ حقیقی مقدار ہے۔

یوں تعدد جانتے ہوئے کسی بھی مخلوط تفاعل مثلاً مخلوط رو کو اس کے حیطے  $I_0$  اور زاویائی ہٹاو  $\phi$  سے مکمل طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مخلوط تفاعل مثلاً

$$(8.44) \quad i_M(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)}$$

سے حقیقی تفاعل درج ذیل


$$(8.45) \quad i(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں  $I_0$  حقیقی مقدار ہے اور زیر نوشت میں لفظ "حقیقی" لکھنے کا مطلب ہے کہ اس تفاعل کا حقیقی جزو لیا جائے یعنی

$$(8.46) \quad i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi)$$

مساوات 8.45 حقیقی رو دیتی ہے۔ اس طرز کے تمام مساوات میں  $e^{j\omega t}$  پایا جاتا ہے اور مساوات کا حقیقی جزو ہی حقیقی مقدار ہوتا ہے۔ یوں ایسے مساوات میں لفظ "حقیقی" اور  $e^{j\omega t}$  کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں لکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ مساوات 8.45 میں ایسا ہی کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا

$$(8.47) \quad \hat{I} = I_0 e^{j\phi}$$

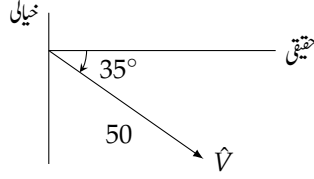

شکل 8.7: مثال 8.11 کی دوری سمتیہ۔

جہاں رو کو ٹوپی والے بڑے حرف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دباؤ کی صورت میں تفاعل کو  $\hat{V}$  لکھا جاتا۔ ٹوپی والے بڑے حرف سے ظاہر کردہ تفاعل کو  $e^{j\omega t}$  سے ضرب دے کر حقیقی جزو لینے سے حقیقی تفاعل حاصل کیا جاتا ہے۔

مساوات 8.47 کا صفحہ 364 پر مساوات 8.7 سے موازنہ کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے  $\hat{I}$  مخلوط عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ مساوات 8.47 درحقیقت میں مساوات 8.45 کو چھوٹا لکھنے کا طریقہ ہے لہذا  $\hat{I}$  مخلوط عدد کو ظاہر نہیں کرتا لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ  $\hat{I}$  کو مخلوط عدد تصور کر لینے سے ہمارے لئے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آئیں  $\hat{V}$  کو مخلوط عدد فرض کرتے ہوئے اس کو مخلوط سطح پر ظاہر کریں۔

مثال 8.11: مخلوط دباؤ  $v_M(t) = 50e^{j(100\pi t - 35^\circ)}$  سے  $\hat{V}$  حاصل کرتے ہوئے  $\hat{V}$  کو مخلوط سطح پر دکھائیں۔

حل: مخلوط دباؤ سے حقیقی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$v(t) = 50e^{j(100\pi t - 35^\circ)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

اس مساوات کی تعدد  $(\omega = 100\pi)$  کو ذہن نشین کرتے ہوئے لفظ "حقیقی" اور  $e^{j100\pi t}$  لکھنے سے گریز کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا

$$\begin{aligned} \hat{V} &= 50e^{-j35^\circ} \\ &= 50 \angle -35^\circ \end{aligned}$$

جسے شکل 8.7 میں مخلوط سطح پر دکھایا گیا ہے۔ حقیقی محدود سے گھڑی کی گردش کی جانب مثبت زاویہ ناپا جاتا ہے لہذا منفی زاویہ کو گھڑی کی گردش کے الٹ جانب دکھایا گیا ہے۔ مخلوط اعداد اور  $\hat{V}$  میں فرق رکھنے کی خاطر  $\hat{V}$  کو مخلوط سطح پر تیر کی نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال 8.11 میں  $\hat{V}$  کو مخلوط سطح پر تیر کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے  $\hat{V}$  ایک سمتیہ ہے۔ اسی حقیقت کی بنا پر  $\hat{V}$  یا  $\hat{I}$  کو دوری سمتیہ<sup>27</sup> کہتے ہیں اور شکل 8.7 کو دوری سمتیہ شکل<sup>28</sup> کہتے ہیں۔

مخلوط عدد لکھنے کے تمام طرز پر دوری سمتیہ کو لکھا جاتا ہے لہذا درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= I_0 e^{j\phi} \\ (8.48) \quad &= I_0 / \phi \\ &= I_x + jI_y\end{aligned}$$

دوری سمتیہ کا حیثہ حقیقی اور مثبت مقدار ہوتا ہے۔ یوں درج بالا مساوات میں  $I_0$  حقیقی مثبت مقدار ہے۔

مساوات 8.46 کو تفاعل کی وقتی دائرہ کار<sup>29</sup> صورت کہتے ہیں جبکہ مساوات 8.48 کو تفاعل کی تعددی دائرہ کار<sup>30</sup> صورت کہتے ہیں۔

مثال 8.12: درج ذیل تفاعل کے دوری سمتیہ دریافت کریں۔

$$v_1(t) = 20 \cos(100t + 30^\circ), \quad v_2(t) = -40 \sin(310t - 40^\circ), \quad i(t) = 22 \cos(\omega t + 0.2\pi)$$

حل: دباؤ  $v_1(t)$  کو مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھ کر

$$v_1(t) = 20e^{j(100t+30^\circ)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

تعدد کو ذہن نشین کرتے ہوئے،  $e^{j100t}$  نہ لکھتے ہوئے اور زیر نوشت میں لفظ "حقیقی" نہ لکھتے ہوئے دوری سمتیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = 20e^{j30^\circ} = 20/30^\circ$$

<sup>27</sup> phasor  
<sup>28</sup> phasor diagram  
<sup>29</sup> time domain  
<sup>30</sup> frequency domain

اسی طرح  $v_2(t)$  کو  $\cos$  کی صورت میں یوں لکھتے ہیں کہ حیثہ مثبت لکھا جائے۔

$$v_2 = -40 \sin(310t - 40^\circ) = 40 \cos(310t - 40^\circ + 90^\circ) = 40 \cos(310t + 50^\circ)$$

اس کو مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھتے ہیں۔

$$v_2 = 40e^{j(310t+50^\circ)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

اس مساوات کے زیر نوشت میں لفظ "حقیقی" نہ لکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ  $e^{j310t}$  نہ لکھتے ہوئے دوری سمتیہ حاصل ہوتی ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = 40e^{j50^\circ}$$

جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{V}_2 = 40/\underline{50^\circ}$$

رو کو بھی مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھ کر

$$i(t) = 22e^{j(\omega t + 0.2\pi)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

دورس سمتیہ حاصل کرتے ہیں۔


$$\hat{I} = 22e^{j0.2\pi} = 22/\underline{0.2\pi}$$

مشق 8.4: درج ذیل کو تعددی دائرہ کار میں لکھیں جہاں  $\omega = 400 \text{ rad s}^{-1}$  ہے۔

$$\hat{I} = 35/\underline{44^\circ}, \quad \hat{V} = 12e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad \hat{I} = 33/\underline{-77^\circ}$$

جوابات:  $v(t) = 12 \cos(400t + \frac{\pi}{4})$  ،  $i(t) = 35 \cos(400t + 44^\circ)$  ،  $i(t) = 33 \cos(400t - 77^\circ)$



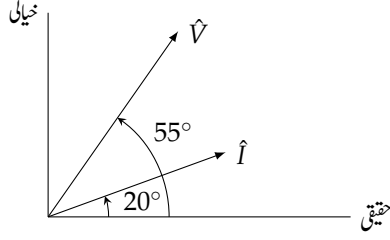

شکل 8.8: دوری سمتیات کے اشکال۔

شکل 8.8 میں  $\hat{I} = 25 \angle 20^\circ$  اور  $\hat{V} = 30 \angle 55^\circ$  کھینچے گئے ہیں جہاں سے دوری سمتیات کا زاویائی تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شکل 8.8 میں دباؤ سے رو  $33^\circ$  درجے پیچھے ہے۔

کسی بھی حقیقی تفاعل مثلاً حقیقی دباؤ کو  $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$  صورت میں لکھتے ہوئے جہاں  $V_0$  مثبت حقیقی مقدار ہو،  $V_0$  اور  $\phi$  استعمال کرتے ہوئے دوری سمتیہ فوراً

$$(8.49) \quad \hat{V} = V_0 / \phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال 8.13: درج ذیل کے دوری سمتیات فوراً لکھیں۔

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 20 \cos(132t - 27^\circ) \\ v_1(t) &= -100 \cos(20t - 60^\circ) \\ i_2(t) &= -90 \sin(450t - 100^\circ) \end{aligned}$$

حل: رو  $i_1$  میں  $I_0 = 20$  اور  $\phi = -27^\circ$  ہے لہذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\hat{I}_1 = 20 / -27^\circ$$

دباؤ کا حیط منفی ہے لہذا مثبت حیط حاصل کرنے کی خاطر دباؤ کو درج ذیل لکھتے ہیں

$$v_1(t) = 100 \cos(20t - 60^\circ + 180^\circ) = 100 \cos(20t + 120^\circ)$$

جس سے دوری سمتیہ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = 100/\underline{120^\circ}$$

رو  $i_2(t)$  کو  $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi)$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$i_2(t) = 90 \cos(450t - 100^\circ + 90^\circ) = 90 \cos(450t - 10^\circ)$$

یوں دوری سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\hat{I}_2 = 90/\underline{-10^\circ}$$

## 8.5 مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتیہ تعلق

شکل 8.9 پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ مزاحمت  $R$  پر مخلوط دباؤ  $v(t) = V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}$  مسلط کرنے سے مزاحمت میں مخلوط رو  $i(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}$  گزرے گی۔ اوہم کے قانون کے تحت

$$V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)} = R I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = R I_0 e^{j\phi_i}$$

ہو گا۔ اس کو دوری سمتیہ کی صورت میں

$$(8.50) \quad \hat{V} = R \hat{I}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$\hat{V} = V_0 e^{j\phi_v}$$

$$\hat{I} = I_0 e^{j\phi_i}$$

یعنی

$$(8.51) \quad \begin{aligned} \hat{V} &= V_0 / \phi_v \\ \hat{I} &= I_0 / \phi_i \end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔ اس طرح مساوات 8.50 کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_0 / \phi_v = R I_0 / \phi_i$$

یاد رہے کہ دوری سمتیات میں  $V_0$  اور  $I_0$  حقیقی اور مثبت مقدار ہیں۔ درج بالا مساوات میں بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کے مخلوط اعداد صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب ان کے حیطے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں یعنی

$$(8.52) \quad \begin{aligned} V_0 &= I_0 R \\ \phi_v &= \phi_i \end{aligned}$$

اس طرح مزاحمت کی رو اور دباؤ ہم زاویہ ہیں۔ مساوات 8.52 کی مدد سے مساوات 8.51 درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔


$$(8.53) \quad \begin{aligned} \hat{V} &= V_0 / \phi_v \\ \hat{I} &= \frac{V_0}{R} \angle \phi_v \end{aligned}$$

شکل 8.9- پ میں مزاحمت کے  $\hat{I}$  اور  $\hat{V}$  دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جو تعددی تفاعل ہیں جبکہ شکل 8.9-ت میں مزاحمت کے  $i(t)$  اور  $v(t)$  دکھائے گئے ہیں جو وقتی تفاعل ہیں۔


مثال 8.14: شکل 8.9-ب میں  $10 \Omega$  کے مزاحمت پر  $v(t) = 22 \cos(30t - 66^\circ)$  دباؤ مسلط کی گئی ہے۔ مزاحمت کے رو کو وقتی دائرہ کار میں لکھیں۔ رو کی تعددی دائرہ کار صورت شکل 8.9-الف سے دریافت کریں۔

حل: اوہم کے قانون کی مدد سے رو کی وقتی دائرہ کار صورت معلوم کرتے ہیں۔

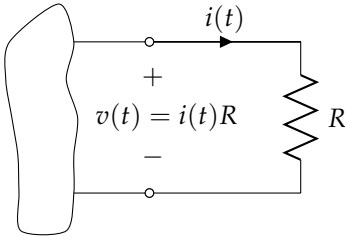
$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{22 \cos(30t - 66^\circ)}{10} = 2.2 \cos(30t - 66^\circ) \text{ A}$$




(ب)

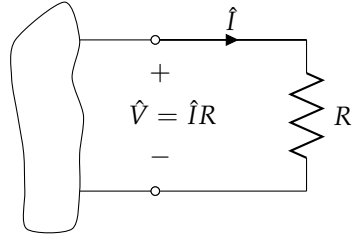

(الف)

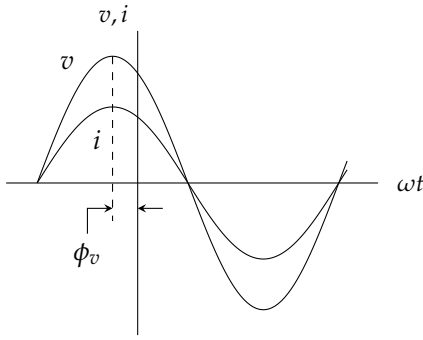

(ت)

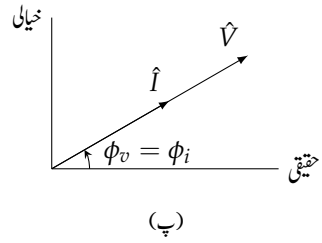

(پ)

شکل 8.9: مزاحمت کے دباؤ اور رو کے تعددی اور وقتی تفاعل۔

8.5. مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتی تعلق

آئیں اب رو کی تعددی دائرہ کار صورت حاصل کرتے ہیں۔ دوری دباؤ

$$\hat{V} = 22/\underline{-66^\circ} \text{ V}$$

ہے لہذا دوری رو درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{R} = \frac{22/\underline{-66^\circ}}{10} = 2.2/\underline{-66^\circ} \text{ A}$$

مشق 8.5: بارہ اوہم کے مزاحمت میں دوری رو  $\hat{I} = 37/\underline{43^\circ} \text{ A}$  ہے جبکہ تعدد  $\omega = 172 \text{ rad s}^{-1}$  ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت لکھیں۔

$$v(t) = 444 \cos(172t + 43^\circ) \text{ V} \text{ جواب:}$$

شکل 8.10 پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ امالہ گیر کے دباؤ اور رو کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$(8.54) \quad v = L \frac{di(t)}{dt}$$

امالہ گیر پر مخلوط دباؤ  $v(t) = V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}$  مسلط کرنے سے اس میں مخلوط رو  $i(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}$  پیدا ہو گی۔ ان قیمتوں کو درج بالا مساوات میں پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)} &= L \frac{d}{dt} [I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}] \\ &= j\omega L I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)} \end{aligned}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = j\omega L I_0 e^{j\phi_i}$$

ملتا ہے جو دوری مساوات ہے۔ یہ دوری مساوات درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\hat{V} = j\omega L \hat{I} \quad (8.55)$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات 8.54 جو تفرقی اور وقتی مساوات ہے سے مساوات 8.55 حاصل ہوتا ہے جو تعدوی اور الجبرائی مساوات ہے۔ دوری سمتیات کی مدد سے تفرقی مساوات سے الجبرائی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الجبرائی مساوات حل کرنا نہایت آسان ہوتا ہے جبکہ تفرقی مساوات کو حل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوری سمتیات اتنے مقبول ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ

$$\angle 90^\circ = e^{j90^\circ} = \cos 90^\circ + j \sin 90^\circ = j \quad (8.56)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات 8.55 کو

$$\hat{V} = \omega L \hat{I} e^{j90^\circ}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = \omega L I_0 e^{j(\phi_i + 90^\circ)} \quad (8.57)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات 8.57 میں دونوں ہاتھ کے مخلوط اعداد صرف اور صرف اس وقت برابر ہوں گے جب ان کے حیظے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں لہذا اس مساوات کے تحت


$$\begin{aligned} V_0 &= \omega L I_0 \\ \phi_v &= \phi_i + 90^\circ \end{aligned} \quad (8.58)$$

ہوں گے۔ یوں دباؤ کا زاویہ، رو کے زاویے سے  $90^\circ$  درجے زیادہ ہے لہذا رو سے دباؤ  $90^\circ$  درجے آگے ہے یا دباؤ سے رو  $90^\circ$  پیچھے ہے۔ شکل 8.10-پ میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جہاں دباؤ سے رو  $90^\circ$  درجے پیچھے دکھایا گیا ہے۔

مساوات 8.57 سے وقتی مساوات درج ذیل لکھی جائے گی جہاں مساوات 8.58 کے تحت  $\phi_v = \phi_i + 90^\circ$  ہو گا۔

$$V_0 \cos(\omega t + \phi_v) = \omega L I_0 \cos(\omega t + \phi_i + 90^\circ) \quad (8.59)$$

درج بالا مساوات میں دیے دباؤ اور رو کو شکل 8.10-ت میں دکھایا گیا ہے۔

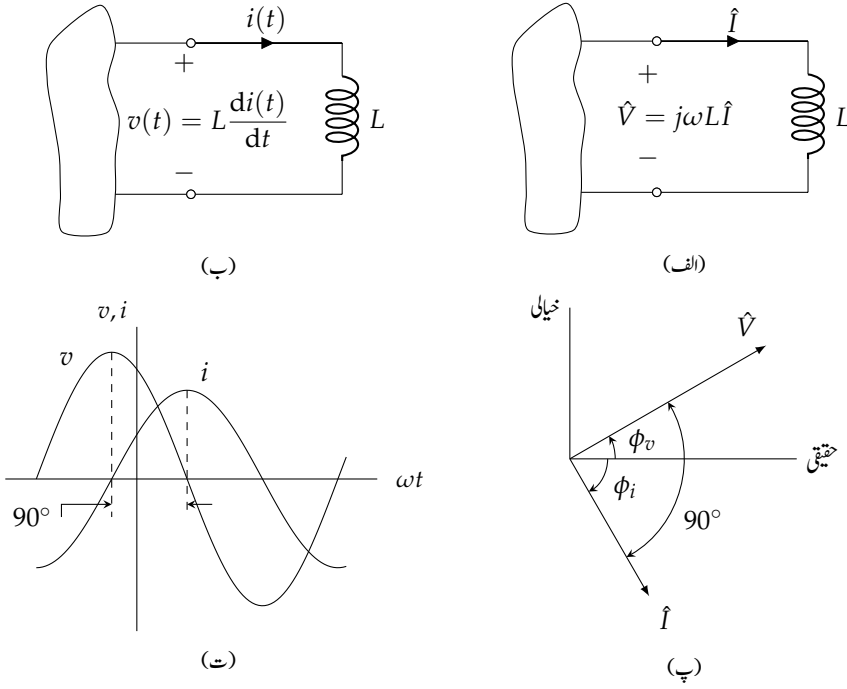

شکل 8.10: امالہ کے دباؤ اور رو کے تعددی اور وقتی تفاعل۔

مثال 8.15: شکل 8.10 میں 4 mH امالہ گیر پر  $v(t) = 12 \cos(1000t + 22^\circ)$  دباو مسلط کی جاتی ہے۔ امالہ گیر کی رو دریافت کریں۔

حل: دوری سمتیہ دباو درج ذیل ہے۔

$$\hat{V} = 12/22^\circ$$

مساوات 8.55 کی مدد سے دوری سمتیہ رو حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{\hat{V}}{j\omega L} \\ &= \frac{12/22^\circ}{j1000 \times 0.004} \\ &= \frac{12/22^\circ}{4/90^\circ} \\ &= 3/-68^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

جہاں مساوات 8.56 کا استعمال کرتے ہوئے  $j = 90^\circ$  لکھا گیا ہے۔ یوں رو کی وقتی دائرہ کار صورت درج ذیل ہو گی۔

$$i(t) = 3 \cos(1000t - 68^\circ) \text{ A}$$

مشق 8.6: امالہ کی قیمت 10 mH جبکہ اس میں رو  $\hat{I} = 8/44^\circ$  کی تعدد  $500 \text{ rad s}^{-1}$  ہے۔ دباو کی وقتی دائرہ کار صورت دریافت کریں۔

$$v(t) = 40 \cos(500t + 134^\circ) \text{ V}$$



شکل 8.11 پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں جہاں برق گیر پر دباؤ  $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_v)$  مسلط کی گئی ہے۔ برق گیر کی تفرقی مساوات

$$(8.60) \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

میں مخلوط دباؤ اور مخلوط رو پڑ کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)} &= C \frac{d}{dt} [V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}] \\ &= j\omega C V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)} \end{aligned}$$

یعنی

$$I_0 e^{j\phi_i} = j\omega C V_0 e^{j\phi_v}$$

حاصل ہوتا ہے جس کو دوری سمتیہ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(8.61) \quad \hat{I} = j\omega C \hat{V}$$

مساوات 8.60 برق گیر کی تفرقی مساوات ہے جبکہ مساوات 8.61 برق گیر کی الجبرائی مساوات ہے۔

مساوات 8.61 میں  $j = e^{j90^\circ}$  لکھنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(8.62) \quad I_0 e^{j\phi_i} = \omega C V_0 e^{j(\phi_v + 90^\circ)}$$

اس مساوات کے دونوں اطراف صرف اور صرف اس صورت برابر ہو سکتے ہیں جب دونوں اطراف کے حیطے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں۔





$$(8.63) \quad \begin{aligned} I_0 &= \omega C V_0 \\ \phi_i &= \phi_v + 90^\circ \end{aligned}$$

درج بالا مساوات کے تحت دباؤ سے رو  $90^\circ$  درجے آگے ہے۔

مساوات 8.62 سے وقتی دائرہ کار صورت لکھتے ہیں جہاں درج بالا مساوات کے تحت  $\phi_i = \phi_v + 90^\circ$  ہو گا۔

$$(8.64) \quad I_0 \cos(\omega t + \phi_i) = \omega C V_0 \cos(\omega t + \phi_v + 90^\circ)$$

شکل 8.11-پ میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جبکہ شکل-ت میں دباؤ اور رو کی وقتی دائرہ کار صورت دکھائی گئی ہے۔

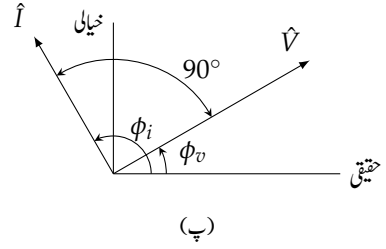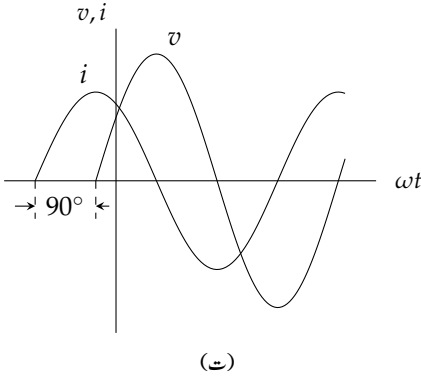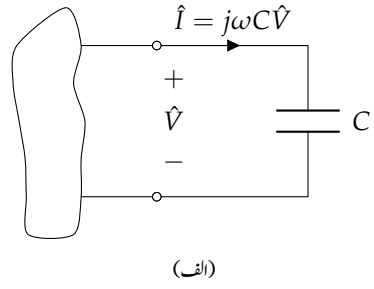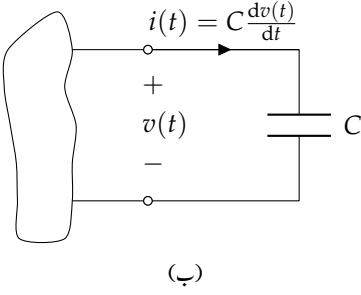

شکل 8.11: برقی گیر کے دباؤ اور رو کے تعددی اور وقتی تفاعل۔

مثال 8.16: شکل 8.11 میں  $100 \mu\text{F}$  برق گیر پر  $v(t) = 7 \cos(5000t - 60^\circ) \text{ V}$  کا دباؤ مسلط کیا گیا ہے۔ رو حاصل کریں۔

حل: مسلط دباؤ کی دوری سمتیہ لکھتے ہیں۔

$$\hat{V} = 7 / -60^\circ$$

یوں رو درج ذیل ہوگی


$$\begin{aligned} \hat{I} &= j\omega C \hat{V} \\ &= j5000 \times 100 \times 10^{-6} 7 / -60^\circ \\ &= 3.5 / -60^\circ + 90^\circ \\ &= 3.5 / 30^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

جس کی وقتی دائرہ کار صورت درج ذیل ہے۔

$$i(t) = 3.5 \cos(5000t + 30^\circ) \text{ A}$$

مشق 8.7: شکل 8.11 میں  $330 \mu\text{F}$  برق گیر کی رو  $\hat{I} = 11 / -12^\circ \text{ A}$  ہے۔ رو کی تعدد  $6000 \text{ Hz}$  ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت حاصل کریں۔

$$v(t) = 0.884 \cos(12000\pi t - 102^\circ) \text{ V} \text{ جواب:}$$

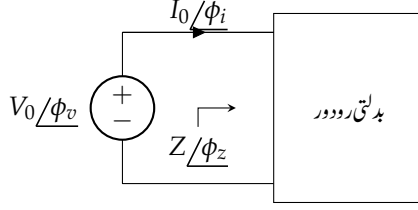

شکل 8.12: برقی رکاوٹ کی تعریف۔

## 8.6 برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی

قانون اوہم کے تحت برقی مزاحمت کو  $R = \frac{V}{I}$  لکھا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح، شکل 8.12 میں دوری سمتیہ دباو اور دوری سمتیہ رو کی شرح کو برقی رکاوٹ<sup>31</sup> کہتے ہیں اور  $Z$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$Z = \frac{\hat{V}}{\hat{I}} \quad (8.65)$$

برقی رکاوٹ کو عموماً رکاوٹ کہا جاتا ہے۔ چونکہ  $\hat{V}$  اور  $\hat{I}$  مخلوط اعداد ہیں لہذا  $Z$  بھی مخلوط عدد ہوگا۔

$$Z = \frac{V_0/\phi_v}{I_0/\phi_i} = \frac{V_0}{I_0} \frac{\phi_i}{\phi_v} = Z_0 \frac{\phi_i}{\phi_v} \quad (8.66)$$

چونکہ دباو اور رو کی شرح کو اوہم  $\Omega$  میں ناپتے ہیں لہذا رکاوٹ کی اکائی بھی اوہم ہے۔ یوں بدلتی رودور کی رکاوٹ ایک سمتی رودور کی مزاحمت کی مانند ہے۔ رکاوٹ کو مستطیل طرز میں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) \quad (8.67)$$

جہاں  $R$  حقیقی جزو یعنی مزاحمت<sup>32</sup> ہے جبکہ  $X$  خیالی جزو یعنی متعاملیت<sup>33</sup> ہے۔ رکاوٹ مخلوط عدد ہے ناکہ دوری سمتیہ چونکہ دوری سمتیہ سائن نما تفاعل کو ظاہر کرتی ہے جبکہ رکاوٹ سائن نما تفاعل نہیں ہے۔

کسی بھی مخلوط عدد کی طرح، رکاوٹ کو بھی مستطیل طرز اور زاویائی طرز میں لکھا جاسکتا ہے

$$Z = Z/\phi_z = R + jX \quad (8.68)$$

impedance<sup>31</sup>  
resistive<sup>32</sup>  
reactance<sup>33</sup>

جہاں ایک طرز سے دوسری طرز میں متبادلہ درج ذیل مساوات سے کیا جاتا ہے۔

$$(8.69) \quad \begin{aligned} R &= Z \cos \phi_z \\ X &= Z \sin \phi_z \end{aligned} \quad \text{زاویائی سے مستطیل طرز}$$

$$(8.70) \quad \begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X^2} \\ \phi_z &= \tan^{-1} \frac{X}{R} \end{aligned} \quad \text{مستطیل سے زاویائی طرز}$$

مساوات 8.65 رکاوٹ کی تعریف ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے مساوات 8.50، مساوات 8.55 اور مساوات 8.61 سے بالترتیب مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کی رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$(8.71) \quad \begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L = jX_L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C \end{aligned}$$

درج بالا میں برق گیر کی رکاوٹ لکھتے ہوئے  $\frac{1}{j} = \frac{1 \times j}{j \times j} = \frac{j}{-1} = -j$  کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں امالی متعاملیت اور برق گیری متعاملیت درج ذیل ہیں۔

$$(8.72) \quad \begin{aligned} X_L &= \omega L \\ X_C &= \frac{1}{\omega C} \end{aligned}$$

مشق 8.8: مزاحمت  $R = 30 \Omega$ ، امالہ  $L = 20 \text{ mH}$  اور برق گیر  $C = 2000 \mu\text{F}$  کی رکاوٹ  $100 \text{ rad s}^{-1}$ ،  $1000 \text{ rad s}^{-1}$  اور  $9000 \text{ Hz}$  تعدد پر دریافت کریں۔

جوابات: پہلی تعدد پر  $Z_C = -j5 \Omega$ ،  $Z_L = j2 \Omega$ ،  $Z_R = 30 \Omega$  ہیں۔  
 دوسری تعدد پر  $Z_C = -j0.5 \Omega$ ،  $Z_L = j20 \Omega$ ،  $Z_R = 30 \Omega$  ہیں۔  
 تیسری تعدد پر  $Z_C = -j0.00884 \Omega$ ،  $Z_L = j1131 \Omega$ ،  $Z_R = 30 \Omega$  ہیں۔

توانین کر خوف وقتی دائرہ کار کے علاوہ تعددی دائرہ کار میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ صفحہ 55 پر حصہ 2.5 میں سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات 2.33 میں حاصل کیا گیا۔ اسی طرح صفحہ 61 پر حصہ 2.8 میں متعدد مساوی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات 2.47 میں پیش کیا گیا۔ بالکل اسی طرح متعدد سلسلہ وار جڑے رکاوٹ اور متعدد متوازی رکاوٹ کے مساوی رکاوٹ حاصل کی جاسکتی ہے۔ مشتق میں آپ سے ایسا ہی کرنے کو کہا گیا ہے۔

مساوات 8.73 متعدد سلسلہ وار رکاوٹ کی مساوی رکاوٹ دیتی ہے جبکہ مساوات 8.74 متعدد متوازی رکاوٹوں کی مساوی رکاوٹ دیتی ہے۔

$$(8.73) \quad Z_s = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \dots + Z_n \quad \text{سلسلہ وار رکاوٹوں کا مساوی رکاوٹ}$$

$$(8.74) \quad \frac{1}{Z_m} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \dots + \frac{1}{Z_n} \quad \text{متوازی رکاوٹوں کا مساوی رکاوٹ}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات ہو، ہو مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہیں۔

مشتق 8.9: صفحہ 56 پر شکل 2.23 میں سلسلہ وار مزاحمت جڑے دکھائے گئے ہیں۔ مزاحمتوں کی جگہ رکاوٹ نسب کرتے ہوئے، مخلوط دباؤ اور مخلوط رو کے استعمال سے مساوی رکاوٹ کی مساوات حاصل کریں۔ اسی طرح متعدد رکاوٹوں کو متوازی جوڑتے ہوئے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔

جوابات: مساوات 8.73 اور مساوات 8.74

مثال 8.17: متعدد برق گیر سلسلہ وار جڑے ہیں۔ ان کی انفرادی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی برقی گیر دریافت کریں۔

حل: برقی گیر  $C_1$  تا  $C_n$  کی  $\omega$  تعدد پر رکاوٹیں  $\frac{1}{j\omega C_1}$ ،  $\frac{1}{j\omega C_2}$ ،  $\dots$ ،  $\frac{1}{j\omega C_n}$  ہوں گی۔ ان کے مساوی برقی گیر کو  $C_s$  کہتے ہوئے مساوی رکاوٹ  $\frac{1}{j\omega C_s}$  لکھا جائے گا۔ یوں مساوات 8.73 کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{1}{j\omega C_s} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_3} + \dots + \frac{1}{j\omega C_n}$$


اس مساوات کے دونوں اطراف کو  $j\omega$  سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے جو عین مساوات 6.22 ہی ہے۔

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

مشق 8.10: متعدد برقی گیر متوازی جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات 8.74 کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی برقی گیر کی مساوات حاصل کریں۔ متعدد متوازی برقی گیر کا مساوی برقی گیر مساوات 6.25 دیتی ہے۔

مشق 8.11: متعدد امالہ گیر متوازی جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات 8.74 کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی امالہ گیر کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: صفحہ 284 پر مساوات 6.29

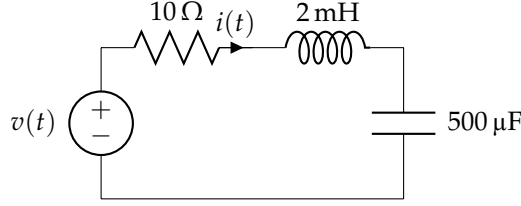

شکل 8.13: مثال 8.13 کا دور۔

مشق 8.12: متعدد امالہ گیر سلسلہ جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات 8.73 کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی امالہ گیر کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: صفحہ 281 پر مساوات 6.27

مثال 8.18: شکل 8.13 میں منبع دباؤ کو درپیش مساوی رکاوٹ 50 Hz اور  $2000 \text{ rad s}^{-1}$  تعدد پر دریافت کریں۔ دباؤ  $v(t) = 30 \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$  کی صورت میں دونوں تعدد پر وقتی دائرہ کار میں رو دریافت کریں۔

حل: مساوات 8.71 سے انفرادی پرزوں کی رکاوٹ 50 Hz تعدد پر حاصل کرتے ہیں۔

$$Z_R = 10 \Omega$$

$$Z_L = j2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3} = j0.6283 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j2\pi \times 50 \times 500 \times 10^{-6}} = -j6.3662 \Omega$$

چونکہ تمام پرزے سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگا۔

$$Z_s = 10 + j0.6283 - j6.3662 = 10 - j5.7379 \Omega$$

دباؤ کو دوری سمتیہ صورت میں لکھتے ہوئے تعددی دائرہ کار میں رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{Z_s} = \frac{30/45^\circ}{10 - j5.7379} = \frac{30/45^\circ}{11.5292/-29.85^\circ} = 2.6/74.85^\circ \text{ A}$$



اس سے وقتی دائرہ کار میں رو لکھتے ہیں۔

$$i(t) = 2.6 \cos(100\pi t + 74.85^\circ) \text{ A}$$

اب  $2000 \text{ rad s}^{-1}$  پر قیمتیں دریافت کرتے ہیں۔ انفرادی رکاوٹ درج ذیل ہیں

$$Z_R = 10 \Omega$$

$$Z_L = j2000 \times 2 \times 10^{-3} = j4 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j2000 \times 500 \times 10^{-6}} = -j1 \Omega$$

جن سے مساوی رکاوٹ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$Z_s = 10 + j4 - j1 = 10 + j3 = 10.44/16.7^\circ \Omega$$

یوں دوری رو درج ذیل ہوگی

$$\hat{I} = \frac{30/45^\circ}{10.44/16.7^\circ} = 2.87/28.3^\circ$$


جس سے وقتی دائرہ کار میں رو لکھتے ہیں۔

$$i(t) = 2.87 \cos(2000t + 28.3^\circ) \text{ A}$$

آپ نے دیکھا کہ  $50 \text{ Hz}$  پر کل رکاوٹ برق گیر کی خاصیت رکھتا ہے یعنی  $Z = R - jX$  لکھا جاتا ہے جبکہ  $2000 \text{ rad s}^{-1}$  پر  $Z = R + jX$  لکھا جاتا ہے جو امالی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔

مشق 8.13: شکل 8.14 میں وقتی دائرہ کار میں رو حاصل کریں۔ تعدد  $1000 \text{ rad s}^{-1}$  ہے۔

جواب:  $8.28 \cos(1000t - 151.23^\circ) \text{ A}$

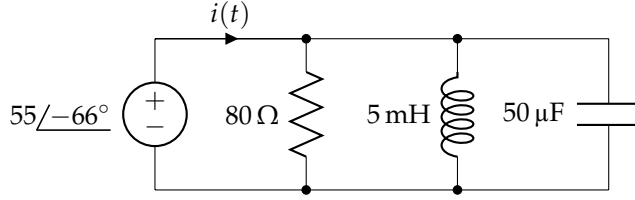

شکل 8.14: مشق 8.13 کا دور۔

بدلتی روادوار میں برقی رکاوٹ  $Z$  کے علاوہ برقی فراوانی  $Y$ <sup>34</sup> بھی نہایت اہم ثابت ہوتی ہے۔ رکاوٹ کے بالعکس تناسب کو فراوانی کہتے ہیں۔

$$(8.75) \quad Y = \frac{1}{Z}$$

مخلوط رکاوٹ کی صورت میں فراوانی بھی مخلوط ہوگی۔ فراوانی کو یمنز  $S$  میں ناپا جاتا ہے۔ فراوانی کو مستطیل طرز درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$(8.76) \quad Y = G + jB$$

جہاں  $G$  کو ایصالیت<sup>35</sup> اور  $B$  کو تاثریت<sup>36</sup> کہتے ہیں۔

رکاوٹ سے فراوانی کے اجزاء درج ذیل مساوات سے شروع کرتے ہوئے

$$(8.77) \quad G + jB = \frac{1}{R + jX}$$

حاصل کی جاسکتی ہے یعنی

$$(8.78) \quad G = \frac{R}{R^2 + X^2}$$

$$B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

اسی طرح فراوانی کے اجزاء سے رکاوٹ کے اجزاء درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$(8.79) \quad R = \frac{G}{G^2 + B^2}$$

$$X = \frac{-B}{G^2 + B^2}$$

admittance<sup>34</sup>  
conductance<sup>35</sup>  
susceptance<sup>36</sup>

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخلوط رکاوٹ کی صورت میں  $G$  اور  $R$  آپس میں بالعکس متناسب نہیں ہیں۔ اسی طرح  $B$  اور  $X$  بھی آپس میں بالعکس متناسب نہیں ہیں۔ اگر رکاوٹ میں  $X = 0$  ہو تب  $G = \frac{1}{R}$  ہو گا۔

انفرادی پوزوں کی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$(8.80) \quad \begin{aligned} Y_R &= \frac{1}{R} = G \\ Y_L \frac{1}{j\omega L} &= \frac{1}{\omega L} \angle -90^\circ \\ Y_C &= j\omega C = \omega C \angle 90^\circ \end{aligned}$$

جہاں انفرادی مزاحمت کی صورت میں  $\frac{1}{R} = G$  لکھا گیا ہے۔

تو انہیں کر خوف فراوانی پر بھی لاگو ہوتے ہیں لہذا باب دوم کی طرز پر سلسلہ وار اور متوازی جڑے فراوانی کی مساوی فراوانی بالترتیب درج ذیل مساوات سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(8.81) \quad \frac{1}{Z_s} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3} + \dots + \frac{1}{Y_n} \quad \text{سلسلہ وار جڑے}$$

$$(8.82) \quad Y_m = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n \quad \text{متوازی جڑے}$$


مثال 8.19: شکل 8.15 میں منبع کے متوازی جڑے دور کی فراوانی  $500 \text{ rad s}^{-1}$  پر دریافت کرتے ہوئے رو  $\hat{I}$  حاصل کریں۔

حل: دور میں تین متوازی حصوں کے انفرادی رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$Z_1 = 10 \Omega$$

$$Z_2 = 5 + j500 \times 10 \times 10^{-3} = 5 + j5 \Omega$$

$$Z_3 = \frac{1}{j500 \times 100 \times 10^{-6}} = -j20 \Omega$$

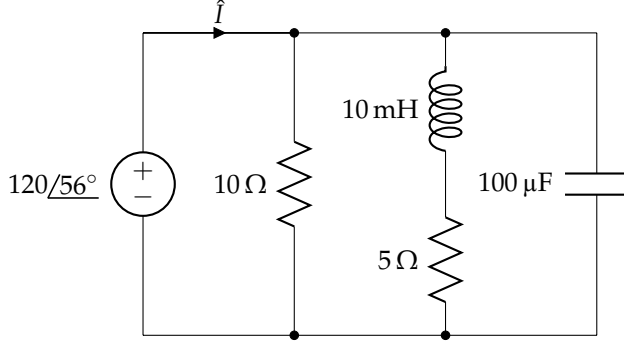

شکل 8.15: مثال 8.19 کا دور۔

یوں تینوں حصوں کے فراوانی درج ذیل ہو گی۔

$$Y_1 = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S}$$

$$Y_2 = \frac{1}{5 + j5} = 0.1 - j0.1 \text{ S}$$

$$Y_3 = \frac{1}{-j20} = j0.05 \text{ S}$$


یوں تینوں حصوں کو متوازی جوڑنے سے درج ذیل مساوی فراوانی حاصل ہو گی

$$Y_m = (0.1) + (0.1 - j0.1) + (j0.05) = 0.2 - j0.05 \text{ S}$$

جسے استعمال کرتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \mathbf{Y} \hat{V} \\ &= (0.2 - j0.05)(120\angle 56^\circ) \\ &= 24.74\angle 41.96^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

مشق 8.14: شکل 8.16 میں منبع کے متوازی دور کی فراوانی دریافت کرتے ہوئے  $\hat{I}$  حاصل کریں۔

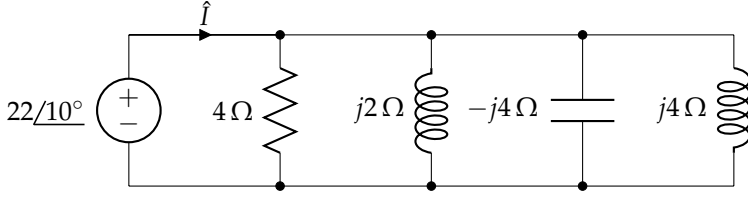

شکل 8.16: مشق 8.14 کا دور۔

جواب:  $12.298 \angle -53.4^\circ \text{ A}$

آئیں مختلف انداز میں جڑے متعدد پرزوں کی مساوی رکاوٹ حاصل کرنا ایک مثال کی مدد سے سیکھیں۔ مساوی رکاوٹ حاصل کرنے کا عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسا مزاحمتی دور کا مساوی مزاحمت حاصل کرنے کا عمل۔ مزاحمتی دور میں حقیقی اعداد استعمال ہوتے ہیں جبکہ رکاوٹی دور میں مخلوط اعداد استعمال ہوتے ہیں۔

مثال 8.20: شکل 8.17-الف میں متعدد پرزے مختلف طرز پر جڑے دکھائے گئے ہیں۔ دور کے دو سروں پر مساوی رکاوٹ  $Z$  دریافت کریں۔



حل: شکل 8.17-ب میں دور کے مختلف حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کا مساوی رکاوٹ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان حصوں کی رکاوٹ دریافت کرتے ہیں۔

$$Z_1 = 8 + j6 \Omega$$

$$Z_2 = 2 - j4 \Omega$$

$$Z_3 = 4 + j2 - j6 = 4 - j4 \Omega$$

$$Z_4 = 6 - j10 + j12 = 6 + j2 \Omega$$

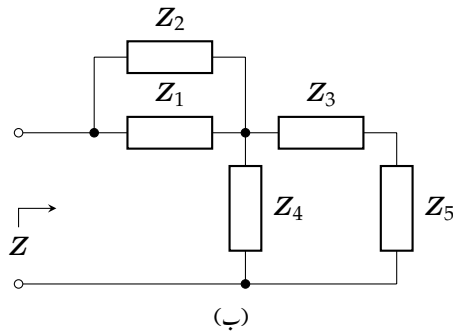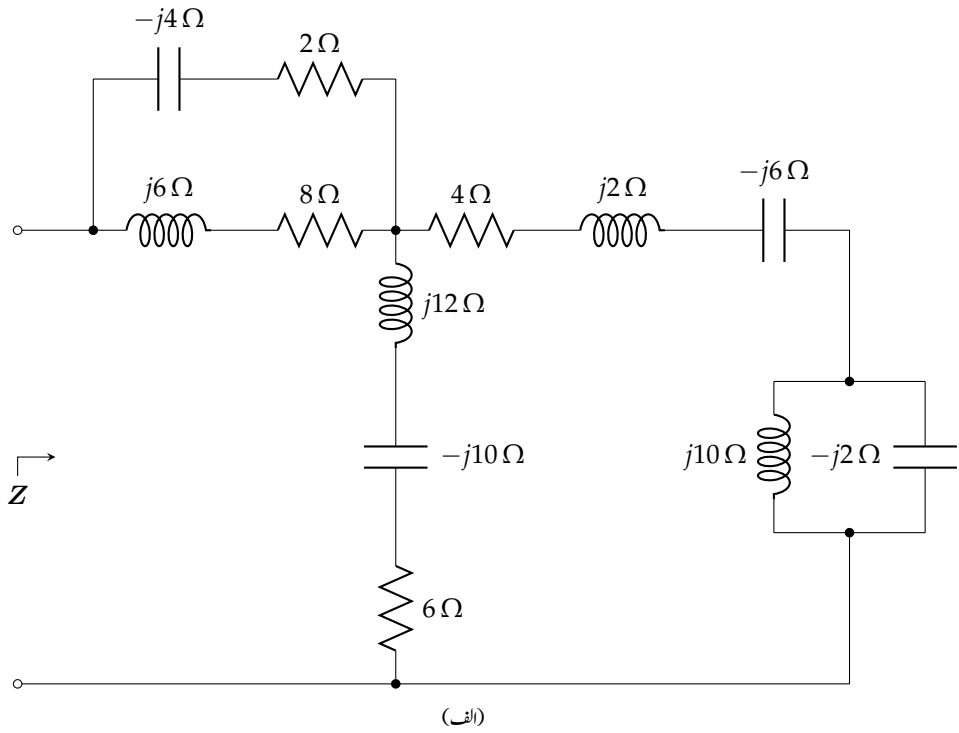

شکل 8.17: مثال 8.20، دور

اور

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{Z_5} &= \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j2} \\
 &= \frac{1}{j10} - \frac{1}{j2} \\
 &= \frac{j2 - j10}{(j10)(j2)} \\
 &= \frac{-j8}{-20} \text{ S}
 \end{aligned}$$

سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$Z_5 = \frac{20}{j8} = -j\frac{5}{2} \Omega$$

رکاوٹ  $Z_3$  اور  $Z_5$  سلسلہ وار چڑے ہیں لہذا ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگا۔

$$Z_{35} = Z_3 + Z_5 = 4 - j4 - j\frac{5}{2} = 4 - j7.5 \Omega$$

اب  $Z_4$  اور  $Z_{35}$  متوازی ہیں لہذا ان رکاوٹ کی فراوانی دریافت کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned}
 Y_4 &= \frac{1}{Z_4} \\
 &= \frac{1}{6 + j2} \\
 &= \left( \frac{1}{6 + j2} \right) \left( \frac{6 - j2}{6 - j2} \right) \\
 &= \frac{6 - j2}{36 + 4} \\
 &= 0.15 - j0.05
 \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned}
 Y_{35} &= \frac{1}{Z_{35}} \\
 &= \frac{1}{4 - j7.5} \\
 &= \frac{4 + j7.5}{4^2 + 7.5^2} \\
 &= 0.05536 + j0.10381
 \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} Y_{435} &= Y_4 + Y_{35} \\ &= 0.15 - j0.05 + 0.05536 + j0.10381 \\ &= 0.20536 + j0.05381 \text{ S} \end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned} Z_{435} &= \frac{1}{Y_{435}} \\ &= \frac{1}{0.20536 + j0.05381} \\ &= 4.55665 - j1.19397 \Omega \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جو متوازی جڑے  $Z_4$  اور  $Z_{35}$  کا مساوی رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ  $Z_1$  اور  $Z_2$  متوازی جڑے ہیں۔ ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} Z_{12} &= \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{(8 + j6)(2 - j4)}{(8 + j6) + (2 - j4)} \\ &= 3.46154 - j2.69231 \Omega \end{aligned}$$


یوں شکل 8.17 میں دیے دور کا مساوی مزاحمت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} Z &= Z_{12} + Z_{435} \\ &= 3.46154 - j2.69231 + 4.55665 - j1.19397 \\ &= 8.01819 - j3.88628 \Omega \end{aligned}$$

مشق 8.15: شکل 8.18 میں  $Z$  حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } Z = \frac{24}{5} - j\frac{22}{5} \Omega$$



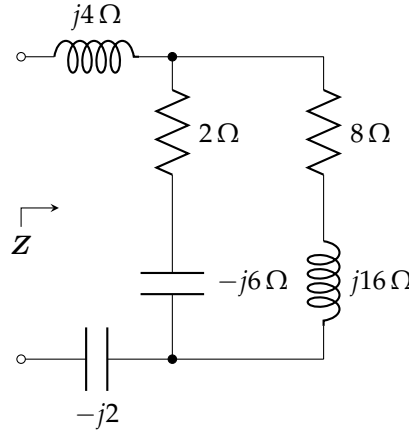

شکل 8.18: مشق 8.15 کا دور۔

## 8.7 دوری سمتیات کے اشکال


رکاوٹ کی قیمت تعدد پر منحصر ہوتی ہے۔ یوں دور میں رواور دباؤ کا دارومدار بھی تعدد پر ہوگا۔ دوری سمتی اشکال کی مدد سے رواور دباؤ پر تعدد کے اثر پر غور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آئیں اس پر چند مثال دیکھیں۔

مثال 8.21: شکل 8.19 میں  $\hat{V}_L$ ،  $\hat{V}_R$ ،  $\hat{I}$  اور  $\hat{V}_m$  کے دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔ تعدد  $\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1}$  پر  $\hat{I} = 5\angle 0^\circ \text{ A}$  کی صورت میں  $\hat{V}_m$  حاصل کریں۔

حل: دوری سمتیات کے خط کسی ایک دوری سمتیہ کے حوالے سے کھینچے جاتے ہیں۔ ہم  $\hat{I}$  کو حوالہ سمتیہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مزید، ہم اس دوری سمتیہ کو صفر زاویے پر تصور کرتے ہیں یعنی ہم  $\hat{I} = I_0\angle 0^\circ$  تصور کرتے ہیں۔ تعدد  $\omega$  پر مزاحمتی رکاوٹ  $Z_R = R$  جبکہ امالی رکاوٹ  $Z_L = \omega L\angle 90^\circ$  ہوگی لہذا ان پرزوں پر دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{V}_R = \hat{I} Z_R = I_0 R \angle 0^\circ$$

$$\hat{V}_L = \hat{I} Z_L = I_0 \omega L \angle 90^\circ$$

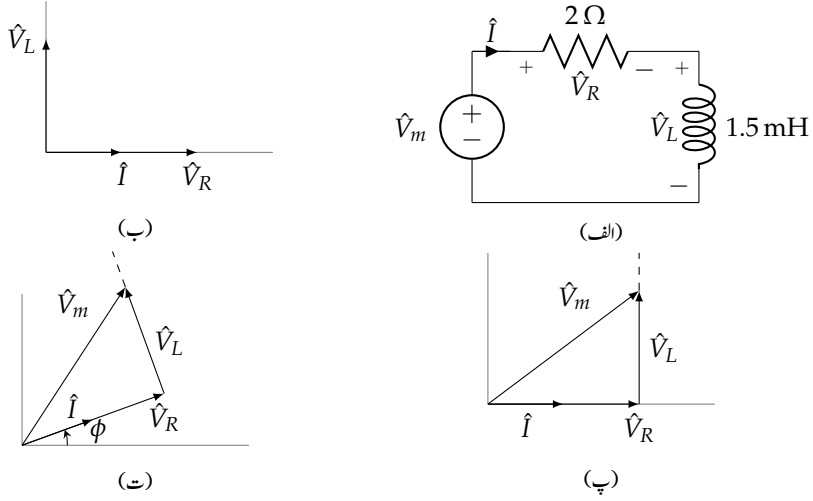

شکل 8.19: مثال 8.21 کے اشکال۔

یوں مزاحمت پر دباؤ عین رو کے ہم زاویہ ہے جبکہ امالہ پر دباؤ، رو سے  $90^\circ$  آگے ہے۔ شکل 8.19-ب میں ان دوری سمتیات کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ مزاحمتی رکاوٹ کی قیمت پر تعدد کا کوئی اثر نہیں لہذا  $V_R$  کی قیمت اور زاویہ تعدد تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس امالی رکاوٹ تعدد کے راست متناسب ہے لہذا تعدد بڑھانے سے  $Z_L$  کی قیمت بڑھے گی اور یوں  $V_L$  کا حیطہ بھی بڑھے گا جبکہ اس کا زاویہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\omega = 0 \text{ rad s}^{-1}$  پر  $V_L$  کی قیمت صفر ہوگی جبکہ تعدد بڑھانے سے  $V_L$  کی نوک خیالی محدود رہتے ہوئے مرکز سے دور ہوگی۔

شکل 8.19-الف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔


$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L$$

شکل 8.19-پ میں اس سمتی جمع کو دکھایا گیا ہے جہاں دم سے سر جوڑنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعدد کو کم یا زیادہ کرنے سے  $V_L$  کا حیطہ کم اور زیادہ ہوگا لہذا شکل میں  $\hat{V}_m$  کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرے گی۔ صفر تعدد کی صورت میں  $\hat{V}_m = \hat{V}_R$  ہوگا جبکہ لامتناہی تعدد پر  $\hat{V}_m$  کا زاویہ تقریباً  $90^\circ$  ہوگا۔

$\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1}$  اور  $\hat{I} = 5\angle 0^\circ \text{ A}$  کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{V}_R = \hat{I}Z_R = (5\angle 0^\circ)(2) = 10\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\hat{V}_L = \hat{I}Z_L = (5\angle 0^\circ)(1000 \times 1.5 \times 10^{-3}) = 7.5\angle 90^\circ \text{ V}$$

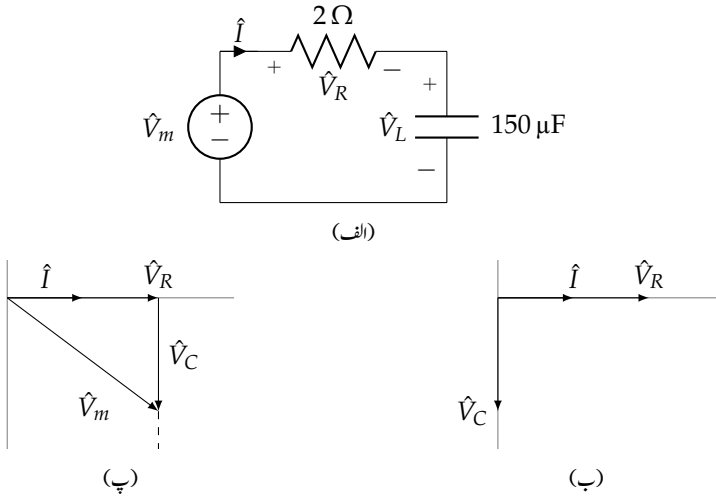

شکل 8.20: مثال 8.22 کے اشکال۔

جس سے منبع کا دباو درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= 10/0^\circ + 7.5/90^\circ \\ &= 10 + j7.5 \\ &= 12.5/36.87^\circ\end{aligned}$$

یہی جواب شکل 8.19-پ سے بھی ترسیبی طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہاں بتلاتا چلوں کہ حوالہ دوری سمتیہ کا زاویہ صفر درجے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم  $\hat{I} = I_0/\phi$  لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام سمتیات اسی زاویے سے گھوم جائیں گے۔ شکل 8.19-ت میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔

مثال 8.22: شکل 8.20 میں  $\hat{I}$ ،  $\hat{V}_R$ ،  $\hat{V}_L$  اور  $\hat{V}_m$  کے دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔

حل: رو کو حوالہ لیتے ہیں۔ یوں  $\hat{I} = I_0/0^\circ$  ہو گا۔ تعدد  $\omega$  پر مزاحمتی رکاوٹ  $Z_R = R$  جبکہ برق گیر کی رکاوٹ  $Z_C = \frac{1}{\omega C}/-90^\circ$  ہو گی لہذا ان پر زوں پر دباو درج ذیل ہو گا۔

$$\hat{V}_R = \hat{I}Z_R = I_0R/0^\circ$$

$$\hat{V}_C = \hat{I}Z_C = \frac{I_0}{\omega C}/-90^\circ$$

یوں مزاحمت پر دباو عین رو کے ہم زاویہ ہے جبکہ برق گیر پر دباو، رو سے  $90^\circ$  پیچھے ہے۔ شکل 8.20-ب میں ان دوری سمتیات کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ مزاحمتی رکاوٹ کی قیمت پر تعدد کا کوئی اثر نہیں لہذا  $\hat{V}_R$  کی قیمت اور زاویہ تعدد تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس برق گیر رکاوٹ تعدد کے بالعکس متناسب ہے لہذا تعدد بڑھانے سے  $Z_C$  کی قیمت کم ہو گی اور یوں  $\hat{V}_C$  کا حیثہ بھی کم ہو گا جبکہ اس کا زاویہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی تعدد پر  $\hat{V}_C$  کی قیمت صفر ہو گی جبکہ تعدد کم کرنے سے  $\hat{V}_C$  کی نوک خیالی محدود پر رہتے ہوئے مرکز سے دور ہو گی۔

شکل 8.20-الف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_C$$


شکل 8.20-پ میں اس سمتی جمع کو دکھایا گیا ہے جہاں دم سے سر جوڑنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعدد کو کم یا زیادہ کرنے سے  $\hat{V}_C$  کا حیثہ زیادہ اور کم ہو گا لہذا شکل میں  $\hat{V}_m$  کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرے گی۔ لامتناہی تعدد کی صورت میں  $\hat{V}_m = \hat{V}_R$  ہو گا جبکہ صفر تعدد پر  $\hat{V}_m$  کا زاویہ تقریباً  $-90^\circ$  ہو گا۔

مثال 8.23: شکل 8.21-الف میں دکھائے دور کے  $\hat{I}$ ،  $\hat{V}_R$ ،  $\hat{V}_L$ ،  $\hat{V}_C$  اور  $\hat{V}_m$  دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔

حل: یہاں بھی رو کو حوالہ دوری سمتیہ  $\hat{I} = I_0/0^\circ A$  تصور کرتے ہیں۔ مزاحمت کا دباو اسی سمت میں ہو گا جبکہ امالہ کا دباو  $90^\circ$  آگے اور برق گیر کا دباو  $90^\circ$  پیچھے ہو گا۔ شکل 8.21-ب میں انہیں دکھایا گیا ہے۔

جن تعدد پر  $\omega L > \frac{1}{\omega C}$  ہو، ان تعدد پر امالہ کا دباو، برق گیر کے دباو سے زیادہ ہو گا لہذا  $\hat{V}_L + \hat{V}_C$  کا زاویہ  $90^\circ$  ہو گا یعنی ان کا مجموعی تاثیر امالی ہو گا۔ شکل 8.21-پ میں ایسی ہی تعدد پر درج ذیل سمتیہ مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C$$

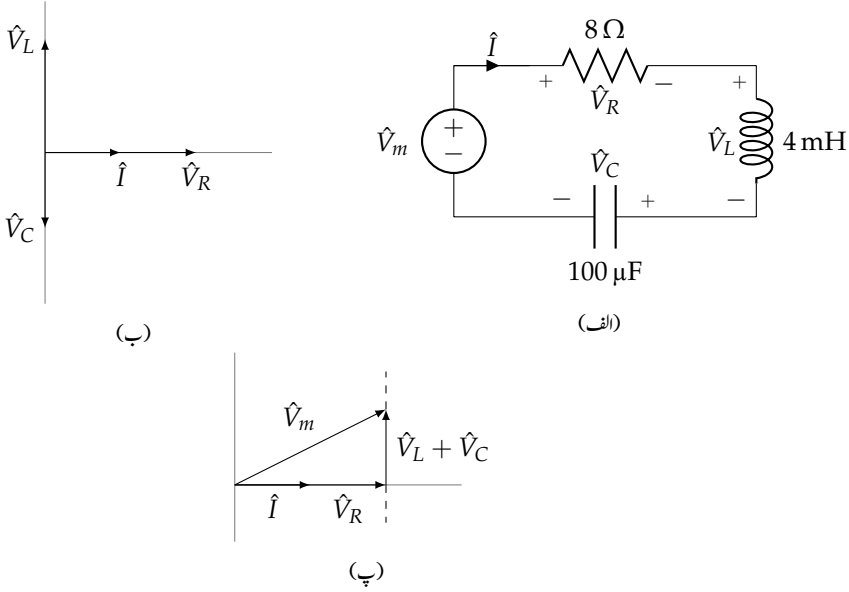

شکل 8.21: مثال 8.23 کے اشکال۔

جس تعدد پر  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$  ہو یعنی  $(\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}})$  اس تعدد پر  $V_L + V_C = 0$  ہو گا لہذا درج بالا مجموعے سے  $V_m = V_R$  حاصل ہو گا۔ تعدد  $\omega_0$  سلسلہ وار جڑے LC کی قدرتی تعدد یا اس کی گھمکی تعدد<sup>37</sup> کہلاتی ہے۔ تعدد کم اور زیادہ کرنے سے  $V_m$  کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ عین  $\omega_0$  پر  $V_m = V_R$  ہو گا۔ گھمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر  $V_m$  کی نوک، نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے، افقی محدود سے اوپر ہو گی جبکہ  $\omega_0$  سے کم تعدد پر  $V_m$  کی نوک، نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے، افقی محدود سے نیچے ہو گی۔ شکل 8.21-پ گھمکی تعدد سے زیادہ تعدد کی صورت حال دکھا رہا ہے۔

مثال 8.24: گزشتہ مثال میں  $V_m = 120/40^\circ \text{ V}$  ہے۔ شکل 8.21-الف میں پرزوں کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے  $\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1}$  پر  $V_m$  اور  $I$  دوری سمتیوں کے خط کھینچیں۔

resonant frequency<sup>37</sup>

حل: اس مرتبہ ہم  $\hat{V}_m$  کو حوالہ لیتے ہیں۔ دی گئی تعدد پر درج ذیل ہوگا۔

$$Z_R = 8 \Omega$$

$$Z_L = 1000 \times 0.004 / 90^\circ = 4 / 90^\circ \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{1000 \times 100 \times 10^{-6}} / -90^\circ = 10 / -90^\circ \Omega$$

شکل 8.21- الف کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C$$

جس میں قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} 120 / 40^\circ &= \hat{I} Z_R + \hat{I} Z_L + \hat{I} Z_C \\ &= \hat{I} (8 + 4 / 90^\circ + 10 / -90^\circ) \\ &= \hat{I} (8 + j4 - j10) \\ &= \hat{I} (8 - j6) \\ &= \hat{I} (10 / -36.87^\circ) \end{aligned}$$

ملتا ہے۔ اس مساوات سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{120 / 40^\circ}{10 / -36.87^\circ} \\ &= 12 / 76.87^\circ \end{aligned}$$

$\hat{V}_m$  اور  $\hat{I}$  کو شکل 8.22- الف میں دکھایا گیا ہے جہاں حیطوں کو درست تناسب سے نہیں دکھایا گیا ہے۔


دور کی قدرتی تعدد درج ذیل ہے

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.004 \times 100 \times 10^{-6}}} = 1581 \text{ rad s}^{-1}$$

جبکہ دور کو  $1000 \text{ rad s}^{-1}$  پر حل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور برق گیر تاثیر رکھتا ہے اور رو منبع کے دباؤ سے  $37.87^\circ$  درجے آگے ہے۔ عین قدرتی تعدد پر

$$Z_L = j1581 \times 0.004 = 6.32 / 90^\circ \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j1581 \times 100 \times 10^{-6}} = 6.32 / -90^\circ \Omega$$

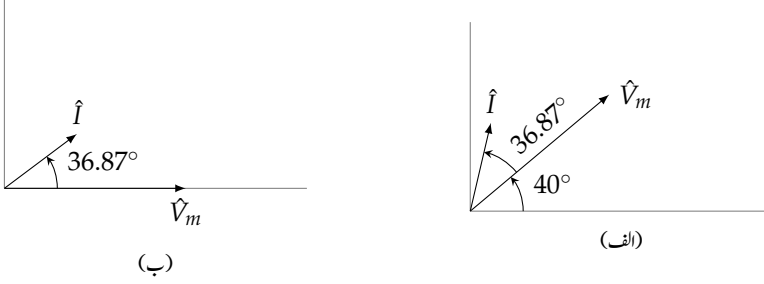

شکل 8.22: مثال 8.24 کے دوری سمتیوں کے خط۔

حاصل ہوتے ہیں۔


عموماً حوالہ دوری سمتیہ کا زاویہ  $0^\circ$  رکھا جاتا ہے۔ یوں اگر ہم منبع دباؤ کا زاویہ  $40^\circ$  کی جگہ  $0^\circ$  چنتے تب  $\hat{V}_m = 120/0^\circ$  لکھا جاتا اور روج ذیل حاصل ہوتی۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_m}{Z} = \frac{120/0^\circ}{10/-36.87^\circ} = 12/36.87^\circ \text{ A}$$

انہیں شکل 8.22-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل-الف کو گھڑی کے گردش کی سمت میں  $40^\circ$  گھمانے سے شکل-ب ملتا ہے۔ یوں حوالہ سمتیہ کا زاویہ تبدیل کرنے سے تمام دوری سمتیہ کی شکل گھوم جاتی ہے، البتہ انفرادی دوری سمتیات کے تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں شکل-الف اور شکل-ب دونوں میں رو  $36.87^\circ$  درجے دباؤ سے آگے ہے۔

مثال 8.25: شکل 8.23 کے دور میں دیے تمام دوری سمتیات کے خط کھینچیں۔

حل: دباؤ  $\hat{V}_m$  کو حوالہ دوری سمتیہ لیتے ہوئے اس کا زاویہ صفر درجے چنتے ہیں۔ تینوں پرزوں پر  $\hat{V}_m$  دباؤ پایا جاتا ہے

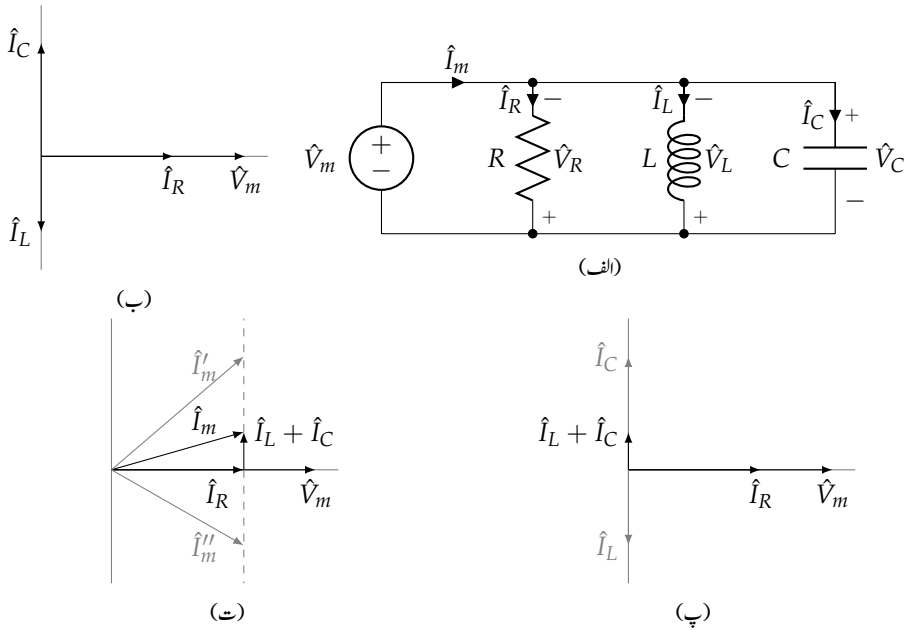

شکل 8.23: مثال 8.25 کے اشکال۔



لہذا ان کی انفرادی روج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_R &= \frac{\hat{V}_m}{Z_R} = \frac{V_m/0^\circ}{R} = \frac{V_m}{R} \angle 0^\circ \\ \hat{I}_L &= \frac{\hat{V}_m}{Z_L} = \frac{V_m/0^\circ}{\omega L/90^\circ} = \frac{V_m}{\omega L} \angle -90^\circ \\ \hat{I}_C &= \frac{\hat{V}_m}{Z_C} = \frac{V_m/0^\circ}{\frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ} = \omega C V_m \angle 90^\circ\end{aligned}$$

انہیں شکل 8.23-ب میں دکھایا گیا ہے۔

قدرتی تعدد  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  پر امالی رکاوٹ اور برق گیری رکاوٹ کے مقدار برابر ( $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ) ہوتے ہیں۔ قدرتی تعدد پر  $\hat{I}_m = \hat{I}_R$  ہو گا۔ قدرتی تعدد سے زیادہ تعدد پر  $Z_L > Z_C$  لہذا  $I_C > I_L$  ہو گا۔ اس صورت حال کو شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔


کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{I}_m = \hat{I}_R + \hat{I}_L + \hat{I}_C$$


جسے  $\omega > \omega_0$  کی صورت میں شکل-ت میں دکھایا گیا ہے۔ تعدد مزید بڑھانے سے  $\hat{I}_m$  کی نوک نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے افقی محد سے مزید دور ہو گی۔ دوری سمتیہ  $\hat{I}_m'$  ایسی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔

قدرتی تعدد سے کم تعدد ( $\omega < \omega_0$ ) پر  $Z_C > Z_L$  اور  $I_L > I_C$  ہو گا لہذا دوری سمتیہ کی نوک نقطہ دار لکیر پر افقی محد سے نیچے کی طرف ہو گی۔ دوری سمتیہ  $\hat{I}_m''$  ایسی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔

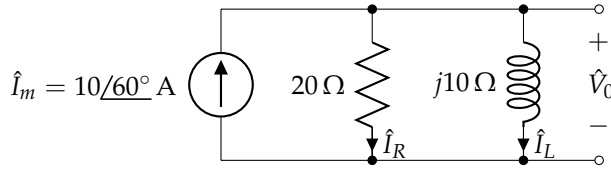مشق 8.16: شکل 8.24-الف میں تمام رو اور دباؤ کے دوری سمتیات کے خط کھینچیں۔ تقسیم رو کا کلیہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جواب کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔




(الف)

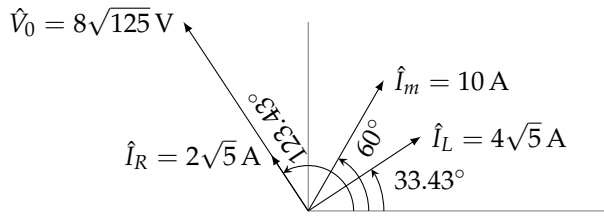

(ب)

شکل 8.24: مشتق 8.16 کے اشکال۔

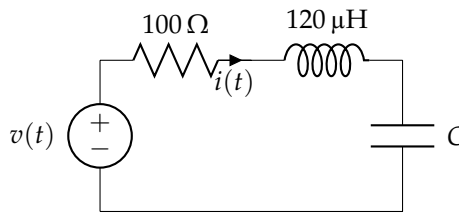

شکل 8.25: مشتق 8.17 کا دور۔

مشق 8.17: شکل 8.25 میں برق گیر کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر  $v(t) = 120 \cos(5500t - 30^\circ) \text{ V}$  اور  $i(t)$  ہم زاویہ ہوں گے۔ اس تعدد پر  $i(t)$  دریافت کریں۔



جواب:  $i(t) = 1.2 \cos(5500t - 30^\circ) \text{ A}$  ،  $C = 275.48 \mu\text{F}$

## 8.8 کرخوف مساوات

یک سمتی رو ادوار کو کرخوف کے قوانین سے حل کرنا ہم گزشتہ بابوں میں دیکھ چکے ہیں۔ قوانین کرخوف دوری سمتیات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یوں بدلتی رو ادوار کو کرخوف مساوات سے بالکل یک سمتی رو ادوار کی طرح حل کیا جاسکتا ہے۔ یک سمتی رو ادوار حل کرنے کے تمام ترکیب یعنی مسئلہ تھونن، مسئلہ نارٹن، مسئلہ متبادلہ منبع، مسئلہ نفاذ، تقسیم رو اور تقسیم دباؤ کو بدلتی رو ادوار حل کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بدلتی رو ادوار کی صورت میں مخلوط الجبرا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے چند سادہ مثال اسی طرح حل کئے۔ انہیں نسبتاً مشکل ادوار حل کریں۔ متعدد منبع کی صورت میں دوری سمتیات کی ترکیب صرف اس صورت میں قابل استعمال ہوگی جب تمام منبع کی تعدد یکساں ہو البتہ ان کے انفرادی زاویے مختلف ہو سکتے ہیں۔

مثال 8.26: شکل 8.26 میں تمام نامعلوم دباؤ اور رو دریافت کریں۔

حل: ہم پہلے منبع سے جڑی کل رکاوٹ حاصل کرتے ہوئے  $\hat{I}_1$  دریافت کرتے ہیں جسے جانتے ہوئے  $j2\Omega$  امالہ کا دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس دباؤ کو  $\hat{V}_m$  سے منفی کرتے ہوئے  $\hat{V}_1$  حاصل کیا جائے گا۔ اب  $\hat{V}_1$  جانتے ہوئے  $\hat{I}_2$  حاصل کیا جاسکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے  $\hat{I}_3 = \hat{I}_1 - \hat{I}_2$  لکھا جاسکتا ہے۔ آخر میں  $\hat{V}_2 = \hat{I}_3(-j8)$  لکھتے ہوئے برق گیر کا دباؤ حاصل کیا جائے گا۔

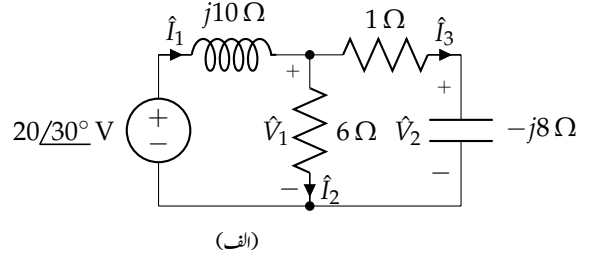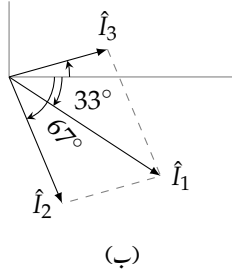

شکل 8.26: مثال 8.26 کے اشکال۔

منبع کو درج ذیل رکاوٹ نظر آتی ہے۔

$$\begin{aligned}
 Z &= j10 + \frac{6(1 - j8)}{6 + 1 - j8} \\
 &= j10 + \frac{6 - j48}{7 - j8} \\
 &= j10 + \left( \frac{6 - j48}{7 - j8} \right) \left( \frac{7 + j8}{7 + j8} \right) \\
 &= j10 + \frac{426 - j288}{113} \\
 &= 3.7699 + j7.4513 \\
 &= 8.3507 / 63.163^\circ \Omega
 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \hat{I}_1 &= \frac{\hat{V}_m}{Z} \\
 &= \frac{20 / 30^\circ}{8.3507 / 63.163^\circ} \\
 &= 2.395 / -33.163^\circ \text{ A}
 \end{aligned}$$

جس سے  $\hat{V}_1$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \hat{V}_1 &= \hat{V}_m - \hat{I}_1(j2) \\
 &= 20 / 30^\circ - (2.395 / -33.163^\circ)(2 / 90^\circ) \\
 &= 4.219 - j10.049 \\
 &= 10.8987 / -67.224^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

آپ  $\hat{V}_1$  کو یوں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \frac{6(1-j8)}{6+1-j8} \hat{I}_1 \\ &= 10.8987 / -67.224^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

اس کے علاوہ  $\hat{V}_1$  کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \left( \frac{\frac{6(1-j8)}{6+1-j8}}{j10 + \frac{6(1-j8)}{6+1-j8}} \right) 20 / 30^\circ \\ &= 10.8987 / -67.224^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

دباؤ  $\hat{V}_1$  جانتے ہوئے  $\hat{I}_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_2 &= \frac{\hat{V}_1}{6} \\ &= \frac{10.8987 / -67.224^\circ}{6} \\ &= 1.816 / -67.224^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

یوں  $\hat{I}_3$  درج ذیل ہوگا۔


$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \hat{I}_1 - \hat{I}_2 \\ &= 2.395 / -33.163^\circ - 1.816 / -67.224^\circ \\ &= (2.005 - j1.310) - (0.703 - j1.675) \\ &= 1.302 + j0.365 \\ &= 1.352 / 15.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

آپ  $\hat{I}_3$  کو درج ذیل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \frac{\hat{V}_1}{1-j8} \\ &= 1.352 / 15.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

برق گیر کا دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \hat{I}_3 (-j8) \\ &= (1.352 / 15.65^\circ) (8 / -90^\circ) \\ &= 10.816 / -74.35^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

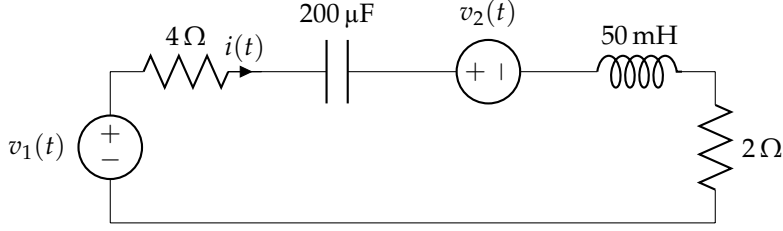

شکل 8.27: مشق 8.18 کا دور

اس دباؤ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = \left( \frac{-j8}{1 - j8} \right) \hat{V}_1$$

$$= 10.816 / -74.35^\circ \text{ V}$$

اس کے علاوہ  $1 \Omega$  مزاحمت میں  $\hat{I}_3$  گزرتی ہے۔ یوں  $\hat{V}_1$  سے اس مزاحمت کی دباؤ منفی کرنے سے بھی برق گیر کا دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = \hat{V}_1 - (\hat{I}_3)(1)$$

$$= 10.816 / -74.35^\circ \text{ V}$$


آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے مرضی کی کوئی بھی ترکیب استعمال کرتے ہوئے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکل-ب میں دوری رو دکھائے گئے ہیں جہاں نقطہ دار لکیر قانون متوازی الاضلاع سے  $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 + \hat{I}_3$  دکھاتی ہے۔

مشق 8.18: شکل 8.27 میں

$$v_1(t) = 10 \cos(300t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$v_2(t) = 30 \cos(300t + 60^\circ) \text{ V}$$

ہیں۔ دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے  $i(t)$  حاصل کریں۔

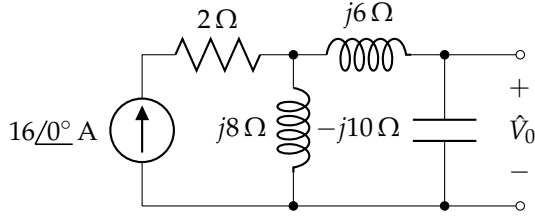

شکل 8.28: مشق 8.19 کا دورہ

جواب:  $i(t) = 3.52 \cos(300t - 91.3^\circ) \text{ A}$

---



---

مشق 8.19: شکل 8.28 میں  $\hat{V}_0$  دریافت کریں۔

جواب:  $\hat{V}_0 = 320 \angle -90^\circ \text{ V}$

---



---


مشق 8.20: شکل 8.29 میں  $\hat{V}_1$  دریافت کریں۔

جواب:  $\hat{V}_1 = 182.88 \angle -127.16^\circ \text{ V}$


---



---

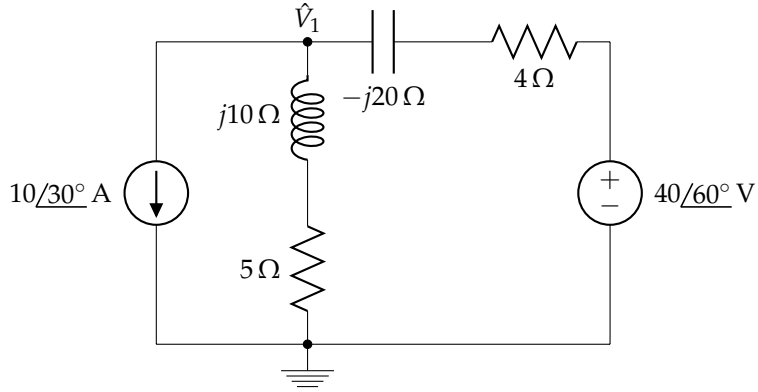

شکل 8.29: مشق 8.20 کا دور۔

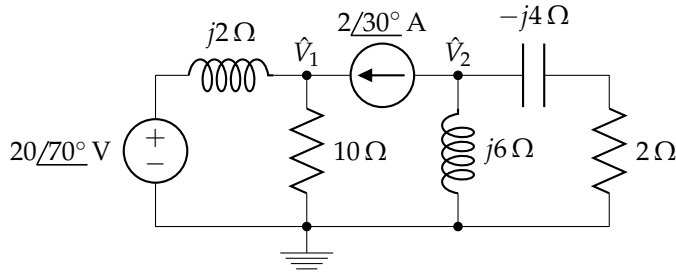

شکل 8.30: مثال 8.27 کا دور۔

## 8.9 تجزیاتی تراکیب

اس حصے میں ہم وہ تمام ترکیب استعمال کریں گے جن سے یک سمتی ادوار حل کیے گئے۔ ایسا مثالوں کی مدد سے کیا جائے گا۔

مثال 8.27: شکل 8.30 کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے  $V_1$  اور  $V_2$  دریافت کریں۔



حل: جوڑ  $\hat{V}_1$  اور  $\hat{V}_2$  پر کُر خوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$(8.83) \quad \frac{\hat{V}_1 - 20\angle 70^\circ}{j2} + \frac{\hat{V}_1}{10} - 2\angle 30^\circ = 0$$

$$(8.84) \quad 2\angle 30^\circ + \frac{\hat{V}_2}{j6} + \frac{\hat{V}_2}{2 - j4} = 0$$

مساوات 8.83 سے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned} \hat{V}_1 \left( \frac{1}{j2} + \frac{1}{10} \right) &= 2\angle 30^\circ + \frac{20\angle 70^\circ}{j2} \\ &= 1.7321 + j + 9.3970 - j3.4202 \end{aligned}$$

جسے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_1 &= \frac{11.1291 - j2.4202}{0.1 - j0.5} \\ &= 8.9347 + j20.4713 \\ &= 22.3361\angle 66.42^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

مساوات 8.84 سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔


$$\begin{aligned} \hat{V}_2 &= \frac{-2\angle 30^\circ}{\frac{1}{j6} + \frac{1}{2 - j4}} \\ &= -18.5885 - j3.8038 \\ &= 18.97\angle -168.43^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

مثال 8.28: شکل 8.31 کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے  $\hat{I}_0$  حاصل کریں۔

حل: تین خانوں میں رو فرض کرتے ہوئے دائرہ  $abcd$  اور  $dcefd$  پر کُر خوف مساوات دباؤ لکھتے ہیں۔

$$(8.85) \quad (j2 - j4)\hat{I}_1 + 30\angle -40^\circ + 10(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) = 0$$

$$(8.86) \quad 10(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) + (2 + 6j)\hat{I}_3 = 0$$

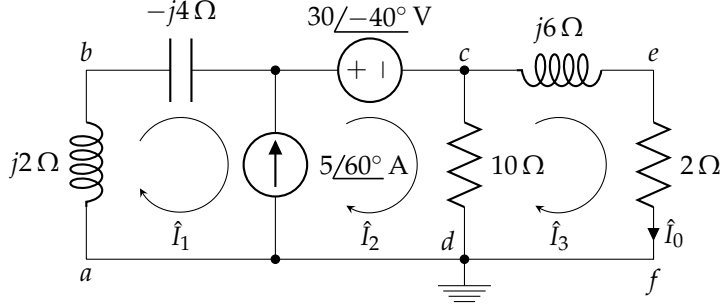

شکل 8.31: مثال 8.28 کا دور

چونکہ  $\hat{I}_1$  اور  $\hat{I}_2$  منبع رو سے گزرتے ہیں لہذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(8.87) \quad \hat{I}_2 - \hat{I}_1 = 5/60^\circ$$

درج بالا تین ہمزا مساوات کو حل کرتے ہوئے تینوں دائروں کی رو حاصل ہوگی۔

مساوات 8.87 سے  $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 - 5/60^\circ$  لیتے ہوئے مساوات 8.85 میں پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل مساوات حاصل ہوتا ہے۔

$$(8.88) \quad (10 - j2)\hat{I}_2 - 10\hat{I}_3 = -30/-40^\circ - (j2)(5/60^\circ) \\ = -14.3211 + j14.2836$$

مساوات 8.86 سے  $\hat{I}_2 = \left(\frac{12+6j}{10}\right)\hat{I}_3$  لیتے ہوئے مساوات 8.88 میں پُر کرتے ہیں۔


$$(10 - j2) \left(\frac{12+6j}{10}\right)\hat{I}_3 - 10\hat{I}_3 = -14.3211 + j14.2836$$

اس کو حل کرنے سے

$$\hat{I}_3 = \frac{-14.3211 + j14.2836}{3.2 + j3.6} \\ = 0.2411 + j4.1924 \\ = 4.1993/86.71^\circ \text{ A}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ یہی  $\hat{I}_0$  ہے یعنی

$$(8.89) \quad \hat{I}_0 = \hat{I}_3 = 4.1993/86.71^\circ \text{ A}$$

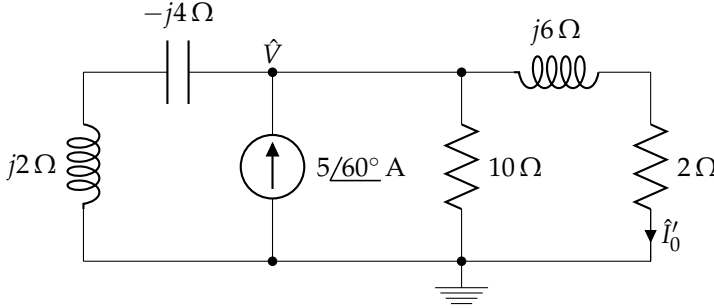

شکل 8.32: مثال 8.29 کا دور۔ منبع واد کو قصور در کیا گیا ہے۔

رو  $\hat{I}_3$  جاننے کے بعد مساوات 8.86 سے  $\hat{I}_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_2 &= \left( \frac{12 + 6j}{10} \right) \hat{I}_3 \\ &= \left( \frac{12 + 6j}{10} \right) (0.2411 + j4.1924) \\ &= -2.2261 + j5.1755 \\ &= 5.63/113.27^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

رو  $\hat{I}_2$  جاننے ہوئے مساوات 8.87 سے  $\hat{I}_1$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_1 &= \hat{I}_2 - 5/60^\circ \\ &= (-2.2261 + j5.1755) - (2.5 + j4.3301) \\ &= -4.7261 + j0.8454 \\ &= 4.8/169.86^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

مثال 8.29: شکل 8.31 کو مسئلہ نفاذ سے حل کریں۔

حل: مسئلہ نفاذ میں تمام منبع کے انفرادی اثرات کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ شکل 8.31 میں منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل 8.32 حاصل ہوتا ہے۔ منبع رو کے متوازی کل رکاوٹ  $Z_1$  حاصل کرتے ہیں۔ شکل کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}\frac{1}{Z_1} &= \frac{1}{j2 - j4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2 + j6} \\ &= \frac{3}{20} + j\frac{7}{20}\end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned}Z_1 &= \frac{1}{\frac{3}{20} + j\frac{7}{20}} \\ &= \frac{30}{29} - j\frac{70}{29} \\ &= 2.6261 \angle -66.8^\circ \Omega\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں دباؤ  $\hat{V}$  درج ذیل ہوگا۔


$$\hat{V} = (5/60^\circ)(2.6261 \angle -66.8^\circ) = 13.13 \angle -6.8^\circ \text{ V}$$

دباؤ جانتے ہوئے درکار رو درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_0' &= \frac{\hat{V}}{2 + j6} \\ (8.90) \quad &= \frac{13.13 \angle -6.8^\circ}{2 + j6} \\ &= 2.076 \angle -78.37^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

آئیں اب منبع دباؤ سے پیدا رو حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل 8.33 حاصل کرتے ہیں۔ اس شکل میں  $\hat{I}$  جانتے ہوئے تقسیم رو کے کلیے سے  $\hat{I}_0''$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آئیں پہلے  $\hat{I}$  حاصل کریں۔ منبع رو کے ساتھ کل درج ذیل رکاوٹ جڑی ہے۔

$$\begin{aligned}Z_2 &= j2 - j4 + \frac{10(2 + j6)}{10 + 2 + j6} \\ &= \frac{10}{3} + j\frac{4}{3} \\ &= 3.59 \angle 21.8^\circ \Omega\end{aligned}$$

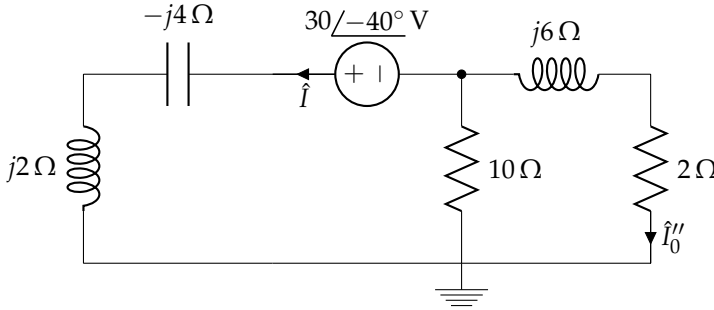

شکل 8.33: مثال 8.28 کا دور۔ منبع رو کو کھلا دور کیا گیا ہے۔

یوں رو  $\hat{I}$  درج ذیل ہوگی۔


$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{30/-40^\circ}{3.59/21.8^\circ} \\ &= 8.356/-61.8^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

رو  $\hat{I}$  جانتے ہوئے تقسیم رو کے کلیے سے  $\hat{I}''_0$  حاصل کرتے ہیں جہاں منفی کی علامت اس لئے استعمال کی گئی ہے کہ  $\hat{I}$  اور  $\hat{I}''_0$  کی سمتیں آپس میں الٹ ہیں۔


$$\begin{aligned}\hat{I}''_0 &= - \left( \frac{10}{10 + 2 + j6} \right) \hat{I} \\ &= - \left( \frac{10}{10 + 2 + j6} \right) 8.356/-61.8^\circ \\ &= 6.23/91.63^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

شکل 8.32 اور شکل 8.33 میں حاصل کئے گئے رو کا مجموعہ درکار رو ہے یعنی

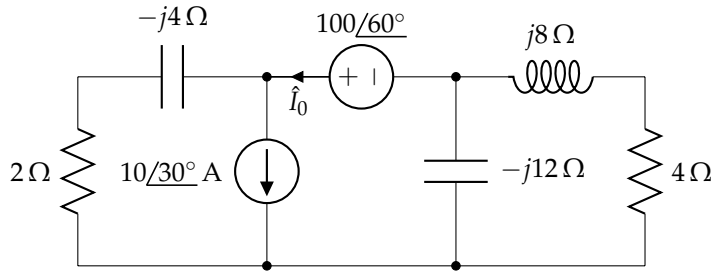
$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \hat{I}'_0 + \hat{I}''_0 \\ &= 2.076/-78.37^\circ + 6.23/91.63^\circ \\ &= 4.1993/86.71^\circ \text{ A}\end{aligned}$$



(الف)

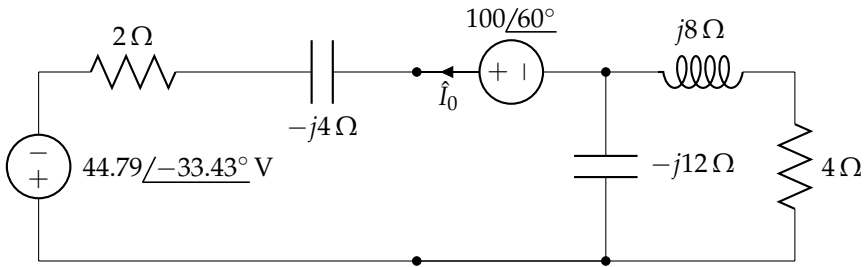

(ب)

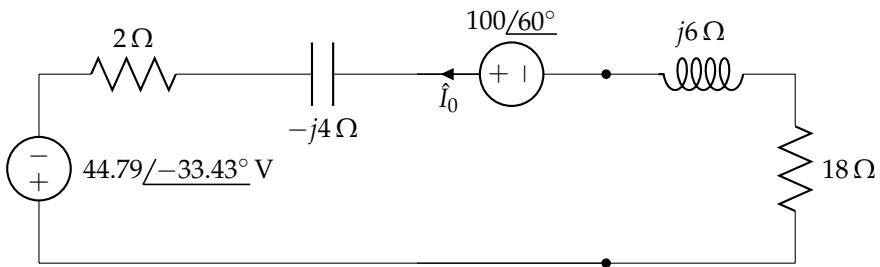

(پ)

شکل 8.34: مثال 8.30 کا دورہ۔

مثال 8.30: شکل 8.34-الف کو متبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے  $\hat{I}_0$  حاصل کریں۔

حل: منبع رو کے متوازی رکاوٹ  $2 - j4$  جڑی ہے۔ ان کو نارٹن مساوی دور تصور کرتے ہوئے ان کی جگہ تھونن مساوی دور نسب کرتے ہوئے شکل-ب ملتا ہے جہاں درج ذیل متبادلہ منبع دیا و نسب کیا گیا ہے۔

$$(10/\underline{30^\circ})(2 - j4) = 44.72/\underline{-33.43^\circ} \text{ V}$$

شکل 8.34-ب میں دائیں جانب مساوی رکاوٹ درج ذیل ہے

$$\frac{-j12(4 + j8)}{-j12 + 4 + j8} = 18 + j6$$

جسے استعمال کرتے ہوئے شکل-پ ملتی ہے۔ شکل-پ کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_0 &= \frac{44.72/\underline{-33.43^\circ} + 100/\underline{60^\circ}}{2 - j4 + j6 + 18} \\ &= \frac{87.3205 + j61.9615}{20 + j2} \\ &= 5.33/\underline{29.65^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

